

## 2014 年山东大学数字电路考研复试试题（回忆版）

本试题由 kaoyan.com 网友月光晴朗^\_^提供

### 一、填空：

- 1、
- 2、
- 3 .coms 不用端的那两种处理方法
4. ram
5. 施密特触发器

### 二、简答

- 1、
- 2、ram 的扩展
- 3、计数器的
- 4、用与非门设计一个组合逻辑电路
- 5、用计数器和选择器 实现某个功能，
6. 自己设计一个移位寄存器。

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。