

## 四川大学

2000 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目：电路

科目代号：478#

试题适用专业：电机与电器、电力电子与电力传动、(试题共 5 页)  
电力系统及其自动化

一、(1) (15 分) 直流电路如图一所示， $R_1 = R_2 = 2 \Omega$ ，  
 $R_3 = 6 \Omega$ ， $U_s = 6 V$ ，当  $R = 6 \Omega$  时，它获得最大功率  
 $P_M = 6 W$ ，试求： $a = ?$   $I_s = ?$

(线圈)

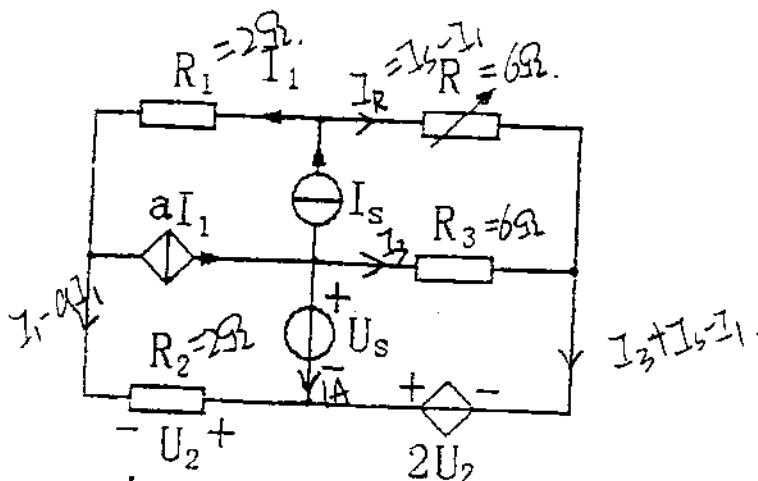



图 一

二、(1) (2分) 电路如图二所示，网络 P 为线性无源多端  
电阻网络， $E = 10V$ ,  $I_1 = 3A$ ,  $I_2 = 2A$ 。若电  
路沿 a b 线断开，求：(1) 此时的电流  $I_1 = ?$  (2)  
此时若要保持电流  $I_1 = 3A$  不变，应在 1 1' 端如何接  
入一电阻  $R$ ?  $R = ?$

叠加原理分析作用时：

(1)  $I_1$


$$= 3 + 2 = 5A$$

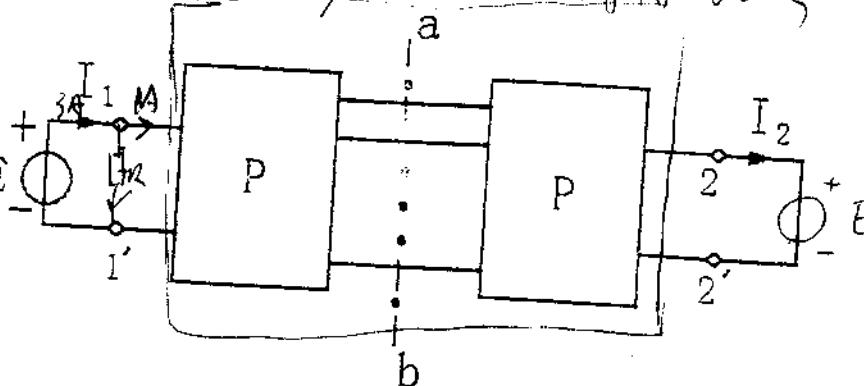

图二

三、(1) (2分) 正弦稳态电路如图三所示，电压表读数为  
100V，功率表读数为  $100\sqrt{2}W$ ，且有  $R = X_L$ ，  
 $I = I_1$ ，求：(1)  $I = ?$   $I_1 = ?$   $I_2 = ?$  (2)  $R = ?$   
 $X_L = ?$   $X_C = ?$

相量法

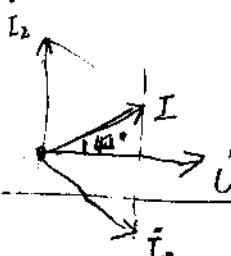

$$Z_L = \sqrt{L} - j\sqrt{C}$$

$$P = UI \cos(-45^\circ) = 100\sqrt{2}$$

$$|Z| = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + X_L^2} \quad X_L = \frac{U}{Z_L}$$

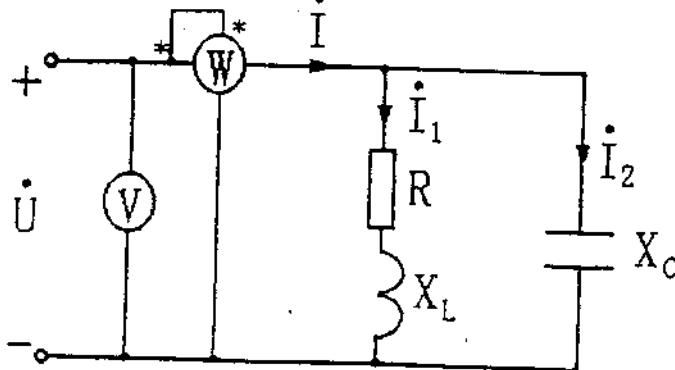


图 三

四、(二)(15分) 正弦稳态电路如图四所示, 已知电源频率为 50 Hz, 感性负载额定电压为 110 V, 额定有功功率为 952.6 W, 功率因数 0.866, 空心变压器的  $L_1 = 110/\pi \text{ mH}$ ,  $L_2 = 110/\pi \text{ mH}$ ,  $M = 55/\pi \text{ mH}$ , 求:  
 (1) 负载的等值复阻抗  $Z_L$ ; (2) 电源电压  $u_s(t)$ 。

$UI\cos\varphi \Rightarrow I$

$$= \frac{U}{Z_L} \cos\varphi$$

→ 可得  $Z_L$

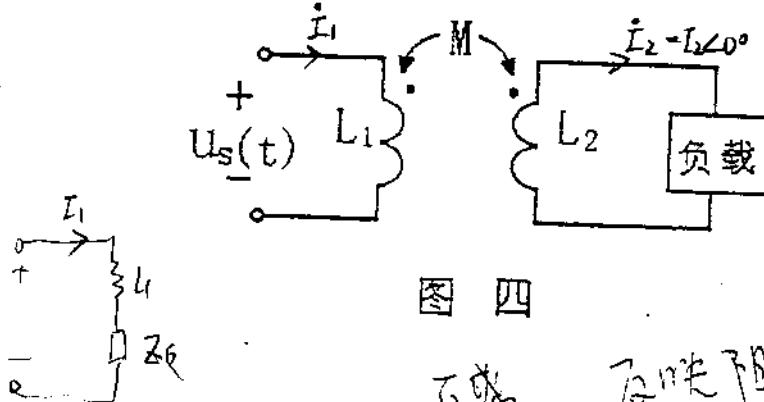


图 四

互感 反映阻抗

五 (18分) 电路如图五所示, 其中  $1(t)$  为单位阶跃函数,  $\delta(t)$  为单位冲激函数,  $u_c(0-) = 4V$ ,  $i_L(0-) = 0A$ 。<sup>全响应</sup>


求: (1)  $i_L(t) = ?$   $u_c(t) = ?$  (不得用拉氏变换求解)

①全响应的分解:

<sup>等效电源法</sup>

零输入 + 零状态  
 $\hookrightarrow$

<sup>分解为一阶电源</sup>

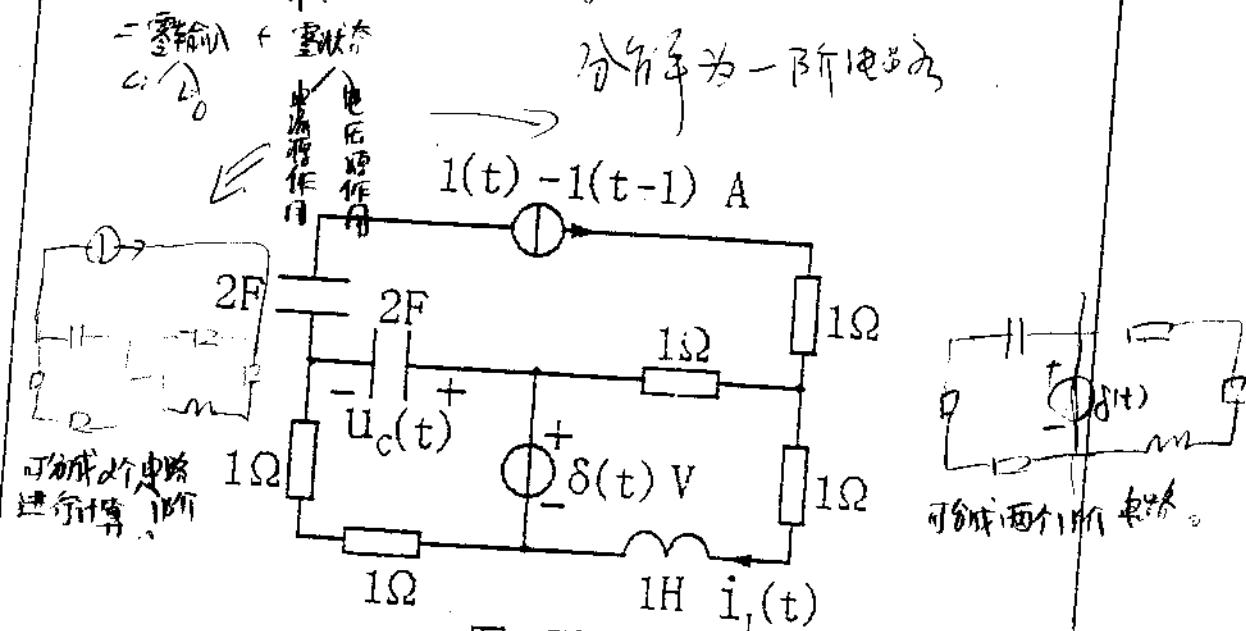

图五

六 (14分) 电路如图六所示, 已知  $R = 15\Omega$ , 基波电抗  $X_{L11} = 15\Omega$ ,  $X_{C11} = 20\Omega$ ,  $X_{C21} = 1/5\Omega$ , 电源  $u_s(t) = 3 + 45\sqrt{2}\sin(\omega_1 t + 30^\circ) + 30\sqrt{2}\sin(2\omega_1 t)\text{V}$ , 回转器回转电阻  $r = 2\Omega$ , 求:  $i_2(t)$  及  $I_2$ 。

求: A参数:

$$\frac{u_1}{z_1} = A \frac{u_2}{z_2} \quad \text{二端口网之互导系数}$$

$$i_2 = \frac{1}{jk\omega c} \cdot u_2 \quad \text{并联关系}$$

$$i_2 = H(jk\omega) \cdot u_2$$

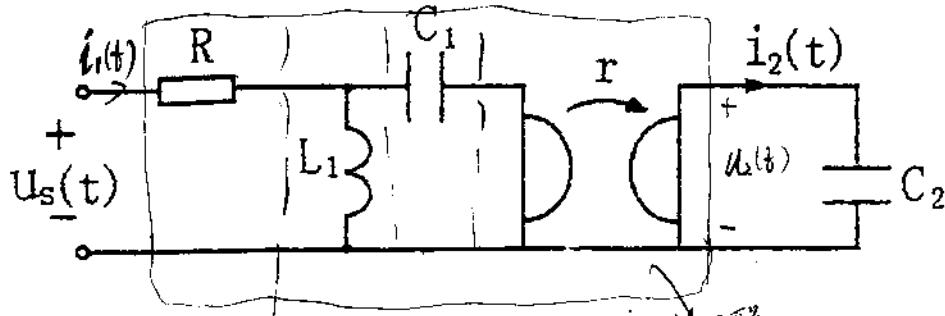


图 六

$$A = A_1 A_2 \cdots A_n$$

(七) (14分) 电路如图七所示, 电路参数  $R_1 = 1 \Omega$ ,  $R_2 = 10 \Omega$ ,  $C_1 = 0.1 F$ ,  $C_2 = 1 F$ ,  $K = 1.1$ 。

求单位冲激响应  $u_2(t)$ 。

属于动态电路的范畴。

单位冲激响应:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}(H(s))$$

$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}$$

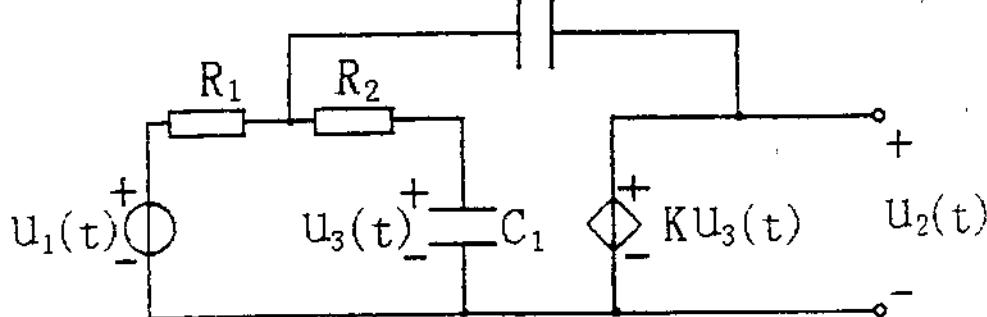


图 七

运算法