

中南大学


2001 年研究生入学考试试题

考试科目：电路理论

考试科目代码 333


注意：所有答案（含选择题、填空题、判断题、作图题等）一律答在中南大学答题纸上，写在试题纸上或其他地点一律不给分。作图题可以在原试题图上作答，然后将“图”撕下来贴在答题纸上相应位置。

1. 求图一所示电路中的电压 u 和 i 。（10 分）

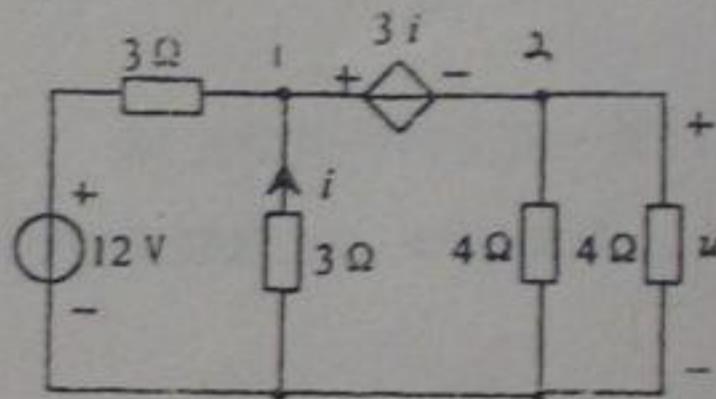


(图一)

2. 试求图二所示电路的戴维宁等效电路。（10 分）

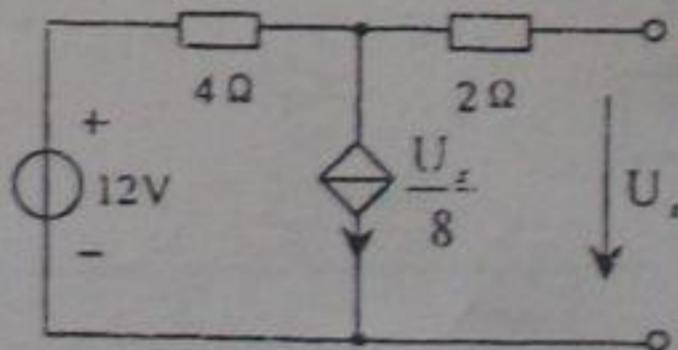


(图二)

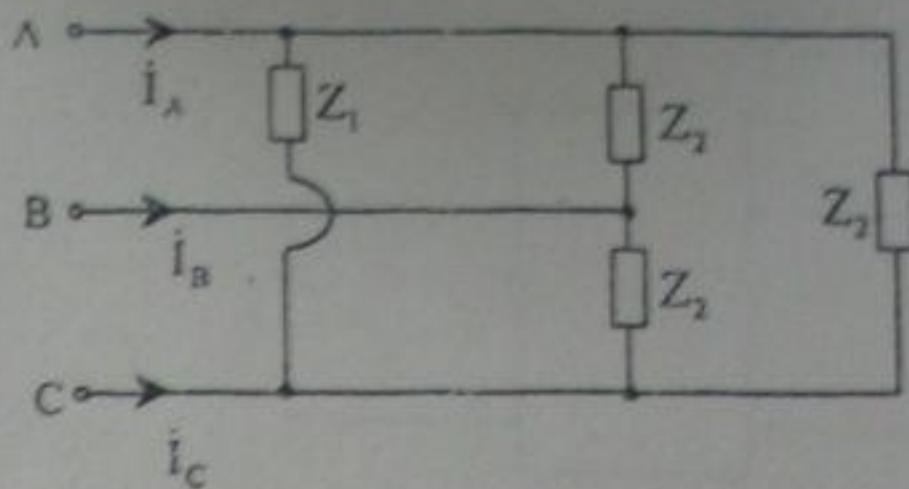3. 1图三电路，三相电流对称， $U_{AB}=380\text{ V}$ ， $Z_1=6-j8\text{ }(\Omega)$ ， $Z_2=38\text{ }(\Omega)$ ，求 i_A ， i_B ， i_C 。 (15 分)




(图三)

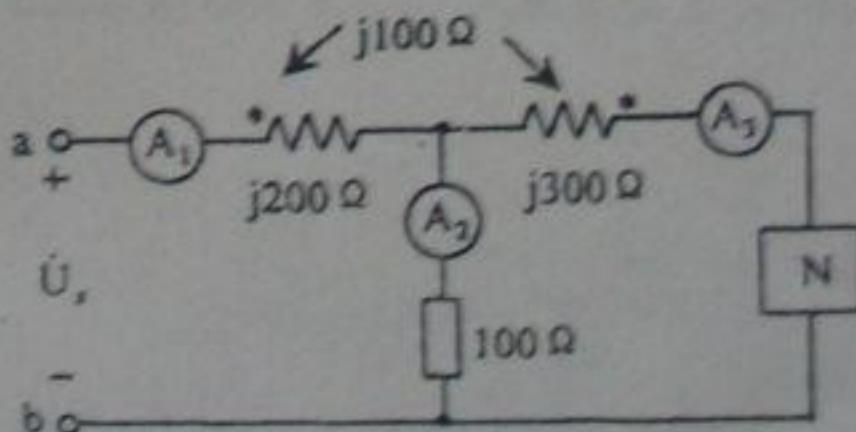在图四所示正弦稳态电路中，N 为含 R、L、C、M 及受控源的无源一端口网
在 a、b 端接入电源 U_s ，三个电流表的读数都是 1A，试求端口 a、b 的
复阻抗 Z_{ab} 。 (15 分)



(图四)

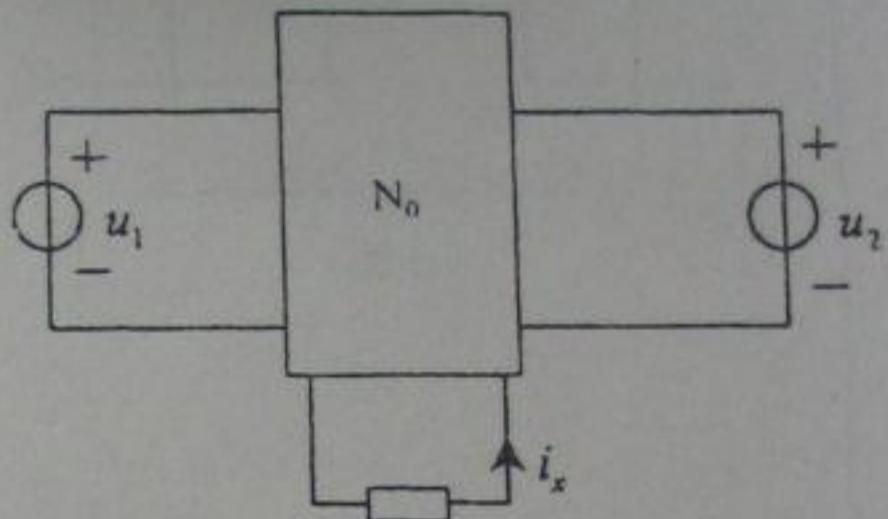
5. 图五所示电路中 N_0 为无源电阻性网络。当 $u_1 = 1V$, $u_2 = 2V$ 时, $i_x = 12A$; 又当 $u_1 = -1V$, $u_2 = 2V$ 时, $i_x = 0A$ 。若将 N_0 变换为含有独立电源的网络后, 在 $u_1 = u_2 = 1V$ 时, $i_x = -1A$, 试求当 $u_1 = u_2 = 3V$ 时的电流 i_x 。(12 分)



(图五)


kaoyan.com

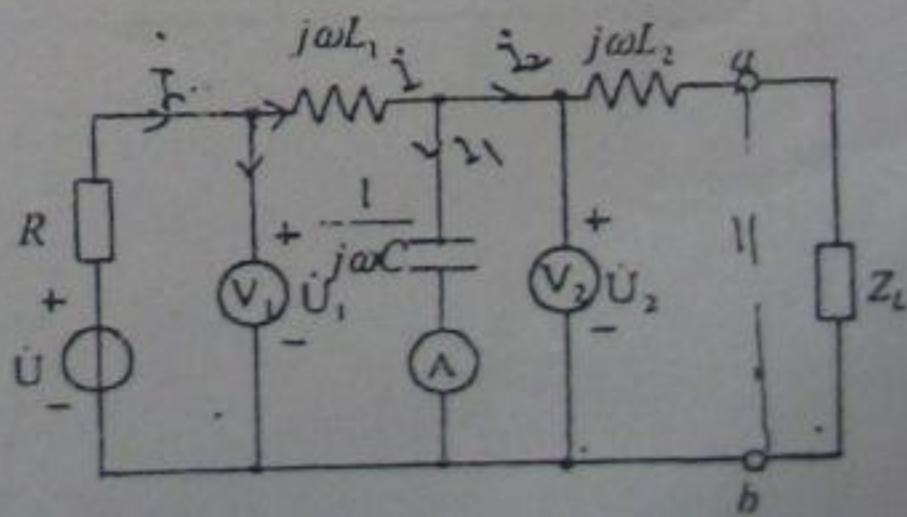6. 图六所示正弦稳态电路, 已知 $\omega = 10^4 \text{ rad/s}$, 并且, (1) 当端口 a,b 开路时, 电压表 1 读数 $U_1 = 0V$, 电流表读数为 $2A$; (2) 当端口 a,b 短路时, $\dot{U}_1 = \dot{U}_2$, 两电压表读数都为 $10V$, 而电流表读数为 $0.5A$ 。试求负载 Z_L 为何值时能获得最大功率? $P_{max} = ?$ (16 分)



(图六)


求图七二端口网络的 T 参数矩阵。(10 分)

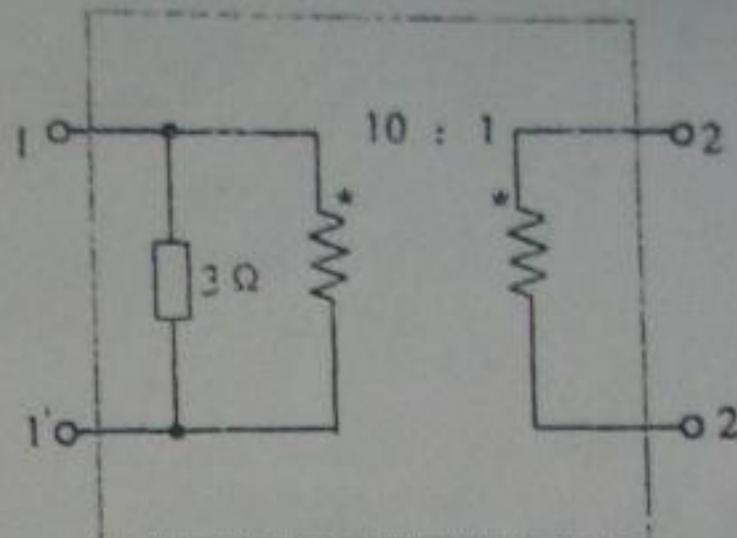

(图七)

八所示电路原来处于稳态，在 $t=0$ 时，将开关 S 断开，试求换路后的 u_c 和

.. (12 分)

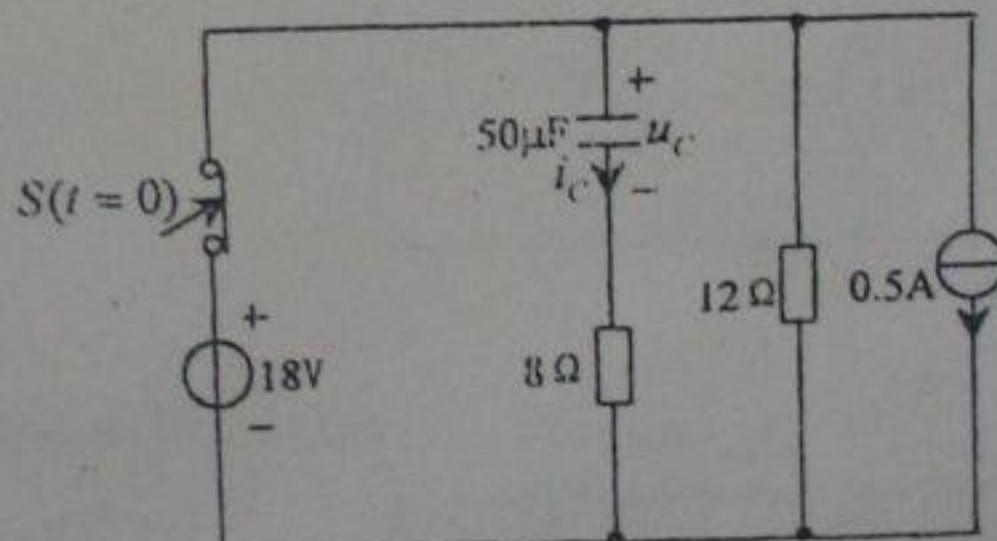

(图八)