

武汉理工大学 2002 年研究生入学考试试题

课程 电 路

(共 2 页, 共 18 题, 答题时不必抄题, 标明题目序号)

(一) 填空题 (每题 4 分, 共 52 分)

- 如图 1-1, 电路中的电流 $I_x = \underline{\hspace{2cm}}$ A.
- 如图 1-2, 网络 ab 间的阻抗值 $Z = \underline{\hspace{2cm}}$ Ω . (设频率为 ω)
- 如图 1-3, 电路中的等效电阻 $R_{ab} = \underline{\hspace{2cm}}$ Ω .

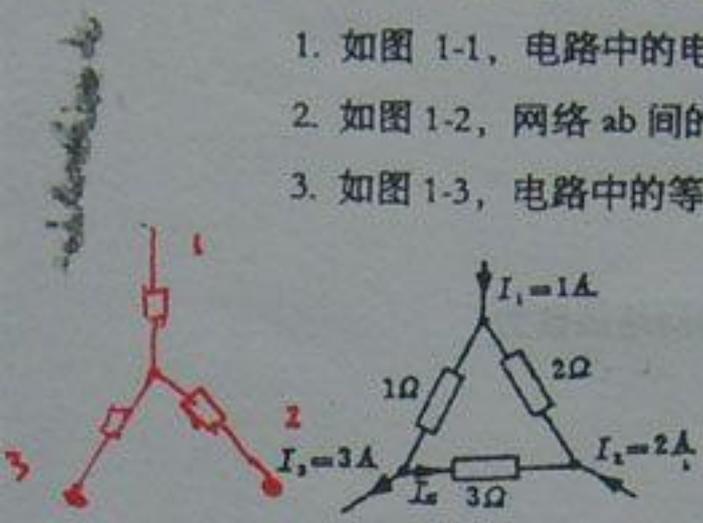


图 1-1

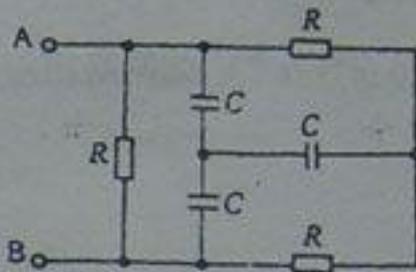


图 1-2

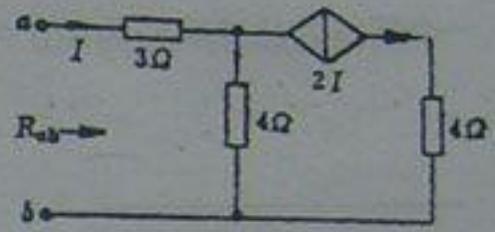


图 1-3

- 如图 1-4, 电路中的电流 $I = \underline{\hspace{2cm}}$ A.
- 图 1-5 的电路中, 当 $R = 4\Omega$ 时, $U_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ V, $I = \underline{\hspace{2cm}}$ A; 当 $U_1 = 4V$ 时, $R = \underline{\hspace{2cm}}$ Ω .

- 如图 1-6, $X_L = X_C = R$, 已知安培计 A_1 的读书为 3A, 则 A_2 的读数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ A, A_3 的读数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ A.

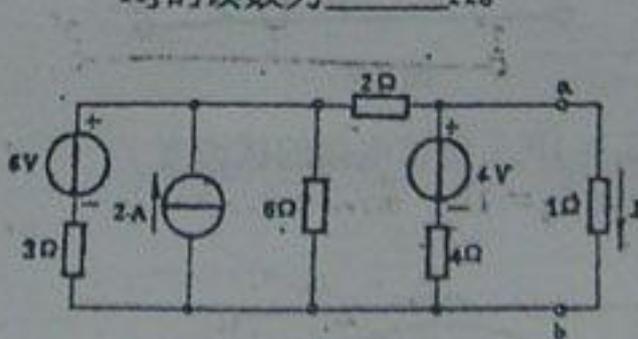


图 1-4

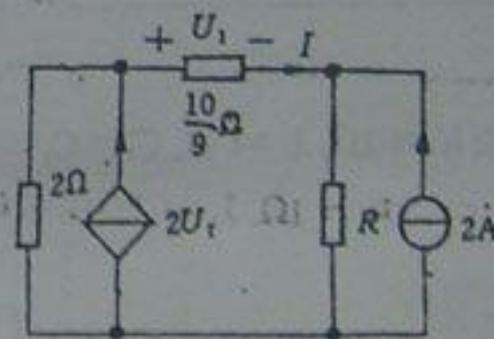


图 1-5

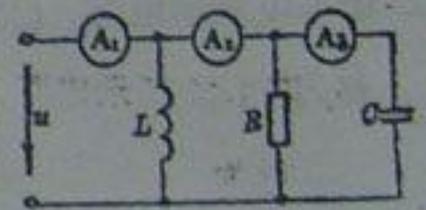


图 1-6

- 如图 1-7, A、B 间的阻抗模值 $|Z| = 5 \text{ K}\Omega$, 电源角频率 $\omega = 10^3 \text{ rad/s}$, 要使 \dot{U}_1 超前 $\dot{U}_2 30^\circ$, 则 $R = \underline{\hspace{2cm}}$ Ω , $C = \underline{\hspace{2cm}}$ μF .

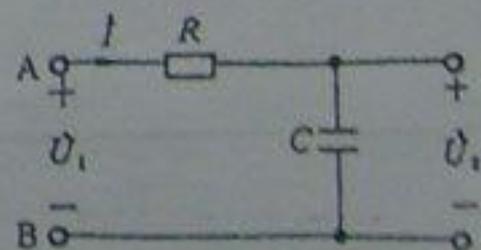


图 1-7

2006/02/15 11:59

13. 图 1-11 为某网络电路的拓扑图, 其关联矩阵
 $[A]=$

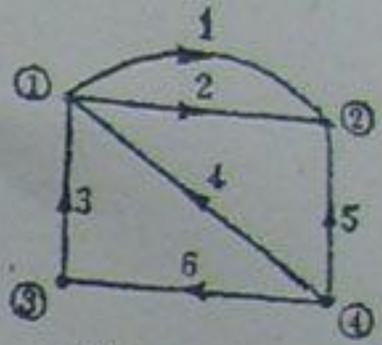


图 1-11

(二) 综合计算题 (共 48 分)

14. (6 分)

电路如图 2-12, 已知 $u_1 = 2\text{ V}$, a, b 两点等电位。求电阻 R 的值和流过受控源的电流。

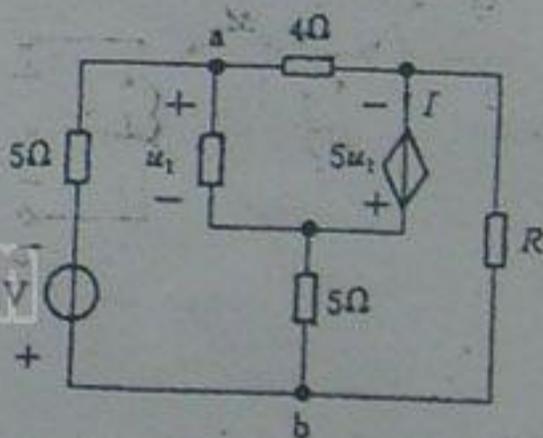


图 2-12

15. (7 分)

在图 2-13 中, $I_1 = 10\text{ A}$, $I_2 = 10\sqrt{2}\text{ A}$, $U = 200\text{ V}$, $R = 5\ \Omega$, $R_2 = X_L$, 求 I , X_C , X_L 及 R_2 。

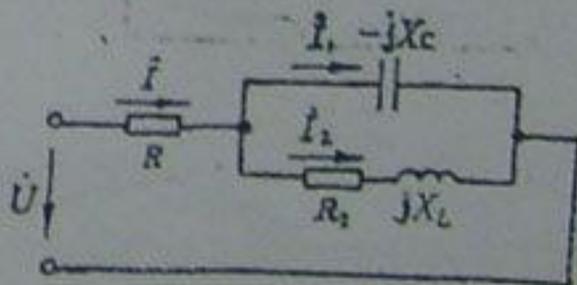


图 2-13

2006/02/15 12:00

16. (15分)

试写出图 2-14 所示电路矩阵形式的回路电流方程。

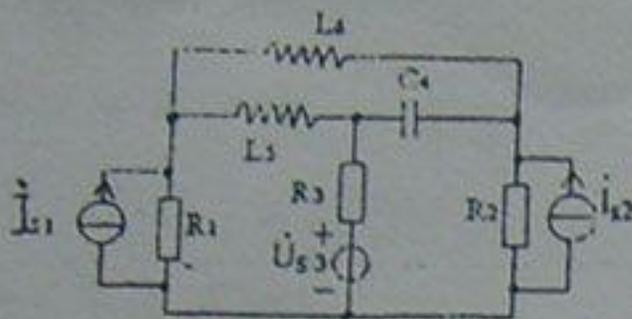


图 2-14

17. (10分)

电路如图 2-15, 已知 $I_s = 2\text{A}$, $u_s(t) = 10 \cos(\omega t) \text{V}$, $L_1 = 3 \text{mH}$, $M = 0.6 \text{mH}$, $L_2 = 4 \text{mH}$, $R_1 = R_2 = 2 \Omega$, $R_3 = 4 \Omega$, $\omega = 10^3 \text{rad/s}$ 。开关 S_1 、 S_2 原合在位置 1, 电路已稳定。当 $t = 0$ 时, 将 S_1 、 S_2 同时转向位置 2。求: 当 $t \geq 0$ 时, $u_2(t)$ 的值。

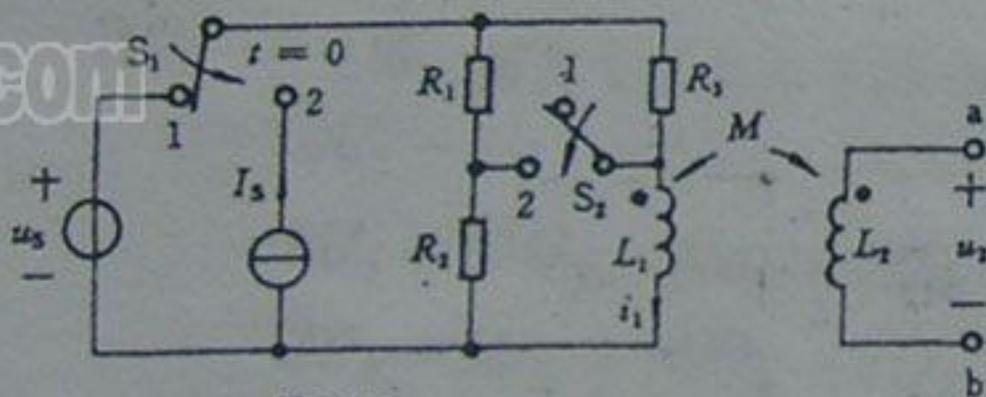


图 2-15

18. (10分)

图 2-16 电路中, $R = 6 \Omega$, $\omega L = 2 \Omega$, $1/\omega C = 18 \Omega$, $u(t) = 10 + 80 \sin(\omega t + 30^\circ) + 18 \sin 3 \omega t$, 则电流表、电压表和功率表的读数以及电流 $i(t)$ 的表达式。

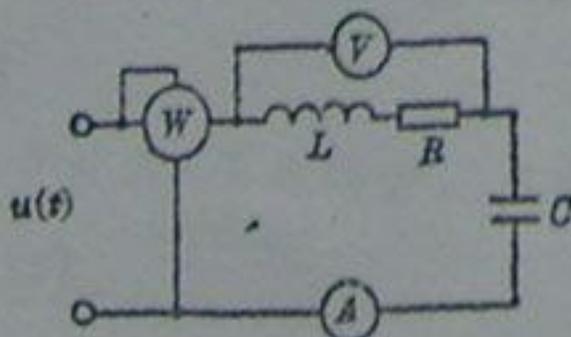


图 2-16