

华中科技大学

二〇〇五招收硕士研究生入学考试试题

考试科目： 电子技术基础

微电子学与固体电子学、半导体芯片系统设计与工艺、电


适用专业：力电子与电力传动、模式识别与智能系统

(除画图题外，所有答案都必须写在答题纸上，写在试
题上及草稿纸上无效，考完后试题随答题纸交回)

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）


1. 在杂质半导体中，多数载流子的浓度主要取决于_____，而少数载流子的浓度则与_____有很大关系。
2. 放大电路中双极型晶体管 3 个电极的电位分别是 5V、1.2V 和 0.5V，可判断该晶体管的类型是_____。（PNP 管还是 NPN 管，Si 管还是 Ge 管）
3. 串联负反馈可_____输入电阻，电压负反馈可_____输出电阻。
4. 奇校验码的任一个码组中，“1”的个数总是_____。
5. 数字电路中的三极管一般工作于_____区和_____区，而_____区只是一种过渡状态。
6. 逻辑函数 $F = A \bullet (B + C) \bullet 1$ 的反函数 \bar{F} _____。
7. n 个输入端的二进制译码器，共有_____输出端，对于每一组输入代码，有_____个输出端具有有效电平。
8. 随机存储器 RAM 在掉电后数据将_____。
9. 用 n 级触发器构成的计数器，计数容量最多可为_____。
10. 四选一数据选择器，AB 为地址信号， $D_0=D_3=1$ ， $D_1=C$ ， $D_2=\bar{C}$ ，当 AB=10 时，输出 F=_____。

二、(20分)试判断如图所示电路是否能对输入信号进行放大，并说明理由？

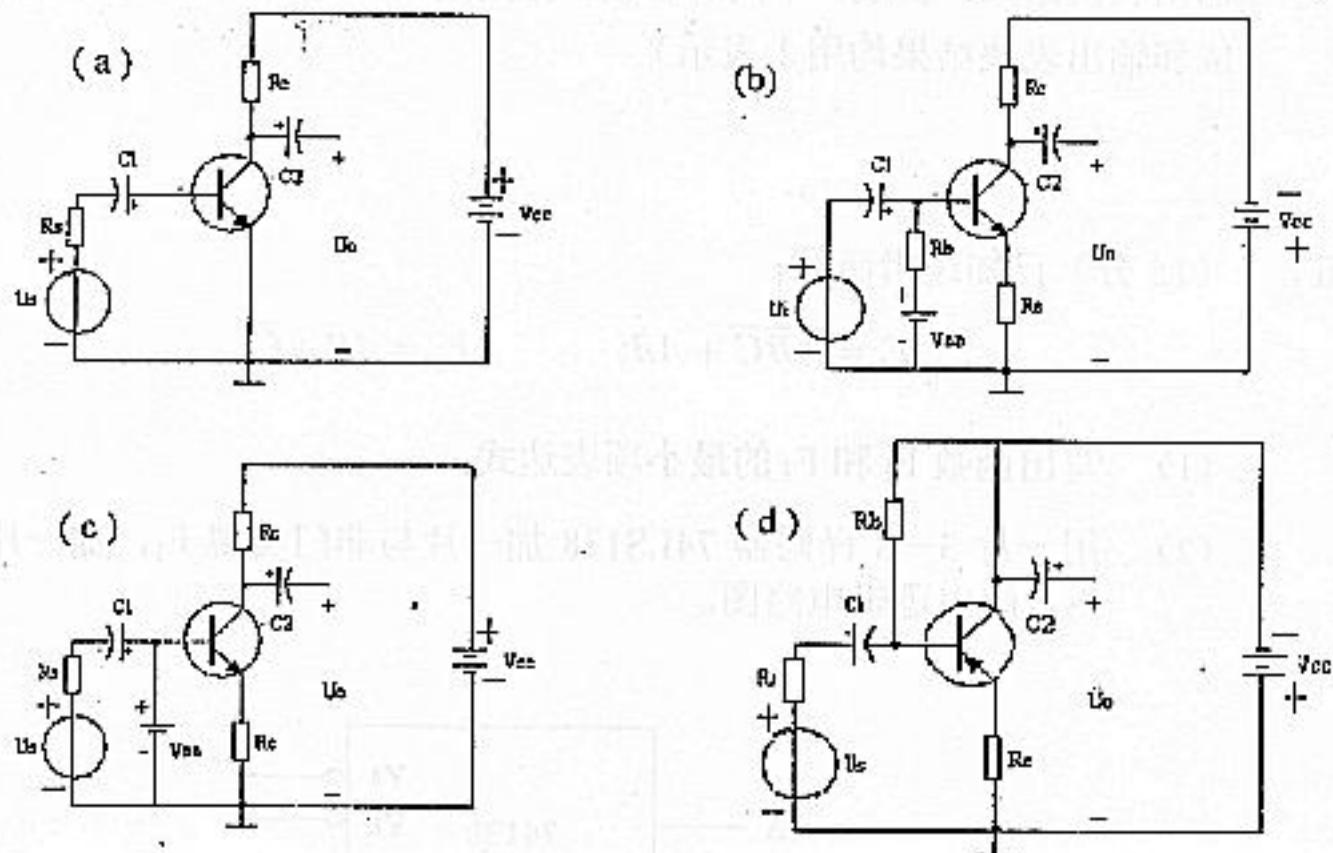

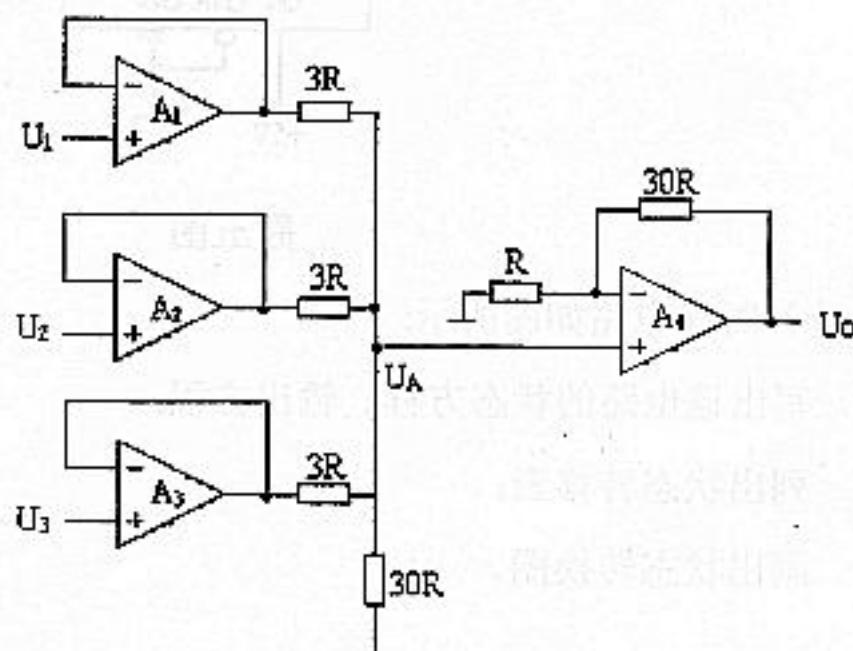题二图

三、(15分)理想运算放大器构成如图所示电路，试写出输出 $U_o=f(U_1, U_2, U_3)$ 的表达式。




题三图

四、(15分) 一公司有A、B、C三个股东，分别占有50%、30%和20%的股份，设计一个三输入三输出的多数表决器，用于开会时记录按照股份大小决定的输出表决结果：赞成、平局和否决，分别用F1、F2和F3表示。(股东投票赞成和输出表决结果均用1表示)

五、(15分) 已知逻辑函数：

$$F_1 = \overline{ABC} + AB; \quad F_2 = A\overline{B} + \overline{C}$$

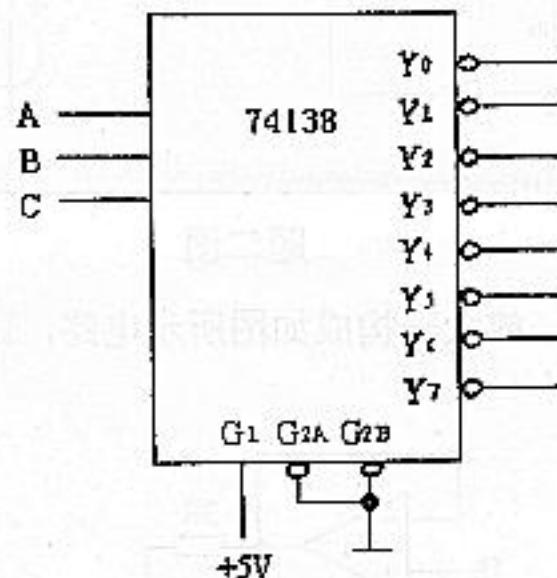
- (1) 写出函数F1和F2的最小项表达式；
- (2) 用一片3—8译码器74LS138加一片与非门实现F1，加一片与门实现F2，画出逻辑电路图。



题五图

六、(20分) 时序电路如图所示：

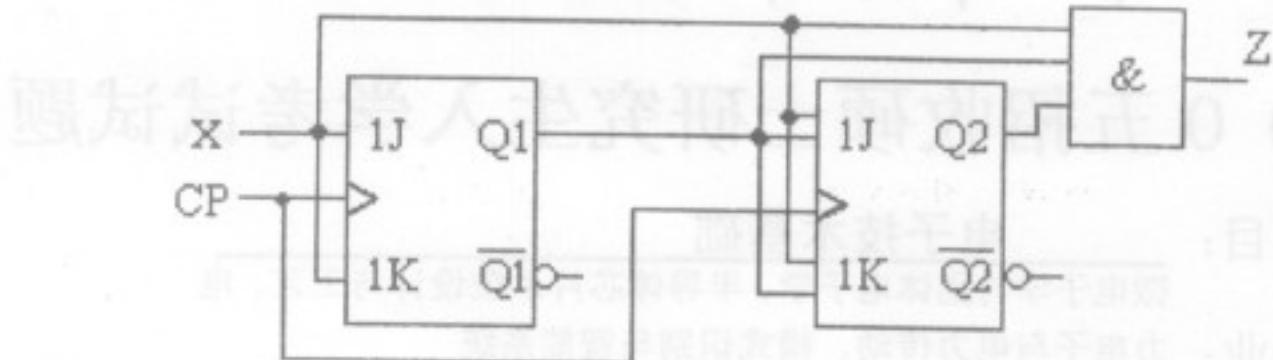
- (1) 写出该电路的状态方程、输出方程；
- (2) 列出状态转移表；
- (3) 画出状态转换图。



题六图

七、(15分)如图所示,电路是4位倒T型电阻网络D/A转换器。模拟开关Si由输入数码Di控制($i=0, 1, 2, 3$)。当 $D_i=1$ 时, S_i 接运算放大器反相端,当 $D_i=0$ 时, S_i 将电阻 $2R$ 接地。试求:

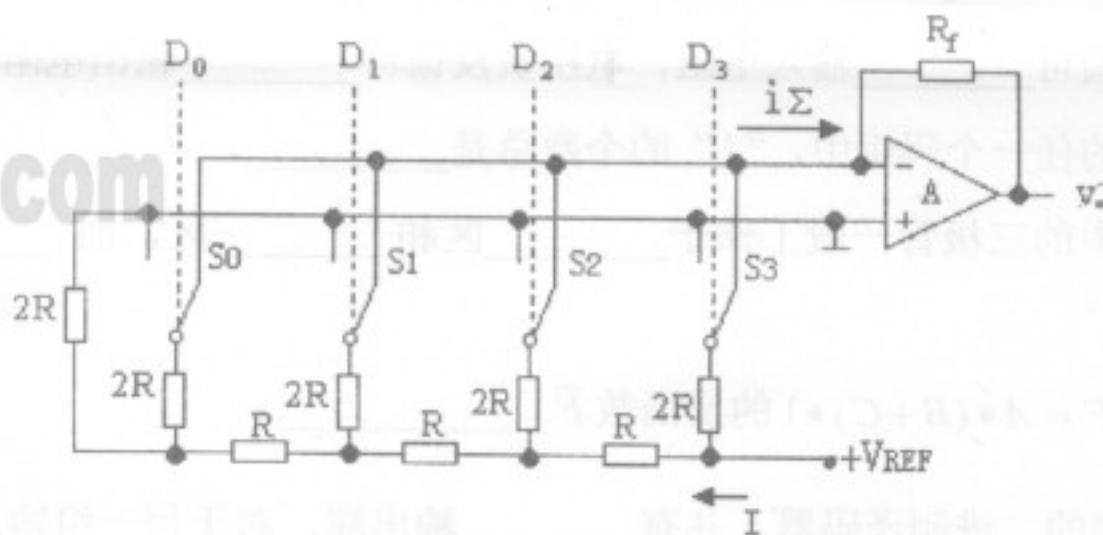- (1) 输出模拟电压 V_o 的表达式;
- (2) 如果 $R=R_f=10K\Omega$, $V_{REF}=10V$, 求输出模拟电压 V_o 的输出范围。



题七图


转下页

八、(20分) 如图所示为一频率可调、而脉宽不变的方波发生器，试问：

(1) 两个555定时器各构成什么电路？

(2) 求频率的变化范围？

(3) 求输出的脉冲宽度？

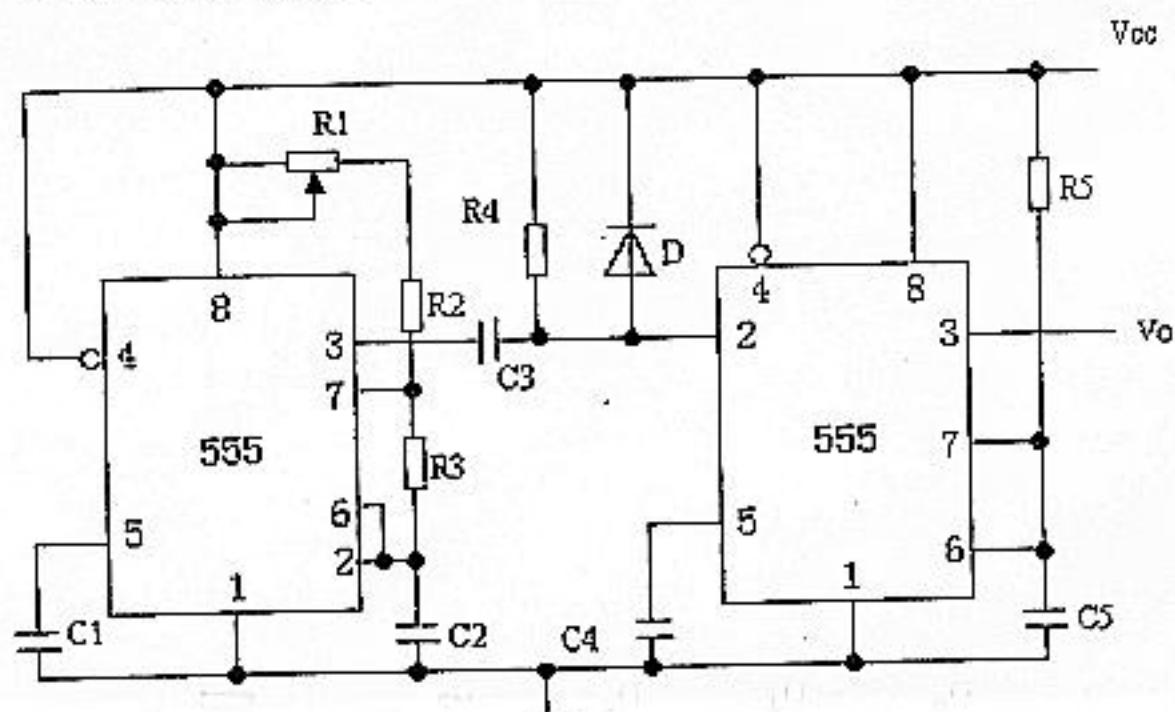

题八图