

# 华中科技大学

## 二〇〇六年招收硕士研究生入学考试试题

考试科目：电子技术基础

电力电子与电力传动、微电子学与固体电子学、半导体芯

适用专业：片系统设计与工艺、模式识别与智能系统


(除画图题外，所有答案都必须写在答题纸上，写在试题上及草稿纸上无效，考完后试题随答题纸交回)

### 一、填空题（每小题 2 分，共 30 分）

- 1、PN 结外加正向电压时，扩散电流\_\_\_\_\_漂移电流，空间电荷区是由\_\_\_\_\_构成的；
- 2、利用 PN 结在某种掺杂条件下，反向击穿特性陡直的特点而制成的二极管，称为\_\_\_\_\_二极管；
- 3、晶体管具有电流放大作用，对制造工艺的要求包括：\_\_\_\_\_区掺杂浓度高，\_\_\_\_\_区很薄；
- 4、MOS 管按导电沟道分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两类；
- 5、造成晶体管放大电路静态工作点不稳定的因素很多，其中影响最大的是\_\_\_\_\_；
- 6、共模抑制比定义为\_\_\_\_\_，共模抑制比越\_\_\_\_\_则差动放大电路的质量越好；
- 7、判断反馈极性的方法是\_\_\_\_\_；
- 8、集成运算放大电路的输入级通常采用\_\_\_\_\_电路；
- 9、整流电路的核心元器件是\_\_\_\_\_，滤波电路一定包含\_\_\_\_\_元件；
- 10、使用 CMOS 门时，多余的输入端不能\_\_\_\_\_；
- 11、4K 字节的 EPROM 有\_\_\_\_\_根地址变量输入线，\_\_\_\_\_根数据线；
- 12、A/D 转换一般包括四个步骤，它们分别是采样、保持、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_；
- 13、影响二极管开关速度的主要因素是由于\_\_\_\_\_时间的存在；
- 14、4 级触发器组成的十进制计数器，其无效状态数为\_\_\_\_\_个；
- 15、如果逻辑电路在较慢速度下工作，为了消除竞争冒险，可以在输出端并联\_\_\_\_\_。


二、(15分)放大电路如图所示,晶体管  $T_1$ 、 $T_2$  的电流放大系数分别为  $\beta_1$  和  $\beta_2$ , 试求:

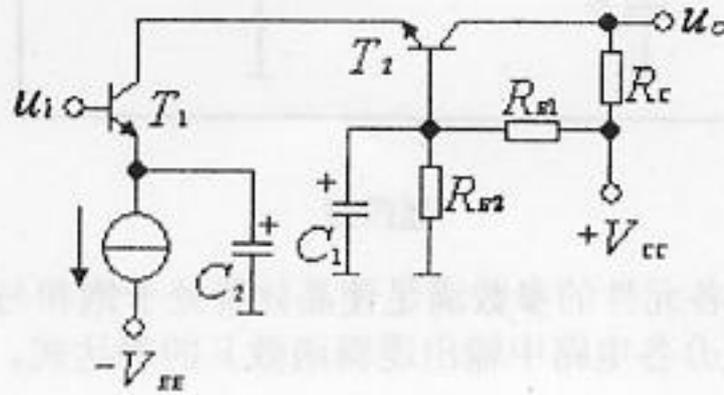1. 画出该电路的微变等效电路图;
2. 推导电压增益  $A_u$  的表达式。



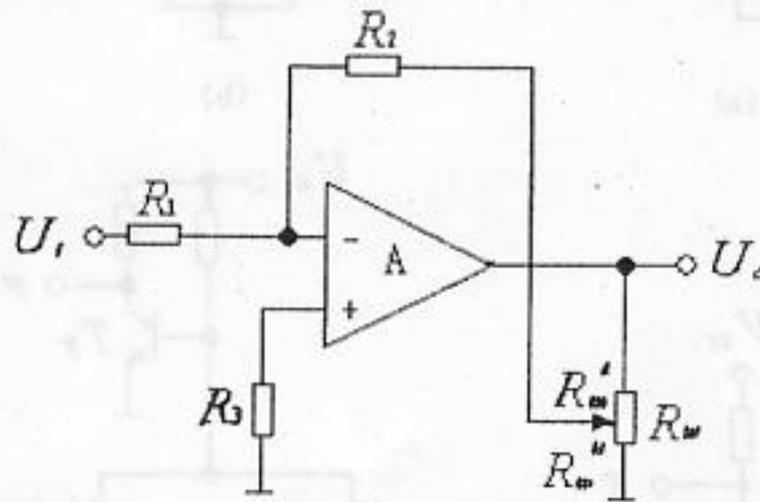题二图


三、(15分)如图所示的电路中, A 为理想运算放大器, 已知  $R_1=R_2=10\text{K}\Omega$ ,  $R_3=20\text{K}\Omega$ ,  $U_i=1\text{V}$ , 输出电压的最大值为  $\pm 12\text{V}$ , 试分别求出当电位器  $R_w$  的滑动端移到最上端、中间位置和最小端时的输出电压  $U_o$  的值。



题三图


四、(15分)如图所示, 由  $A_1$  同相积分器和  $A_2$  反相积分器组成一正交正弦波振荡电路, 试求:

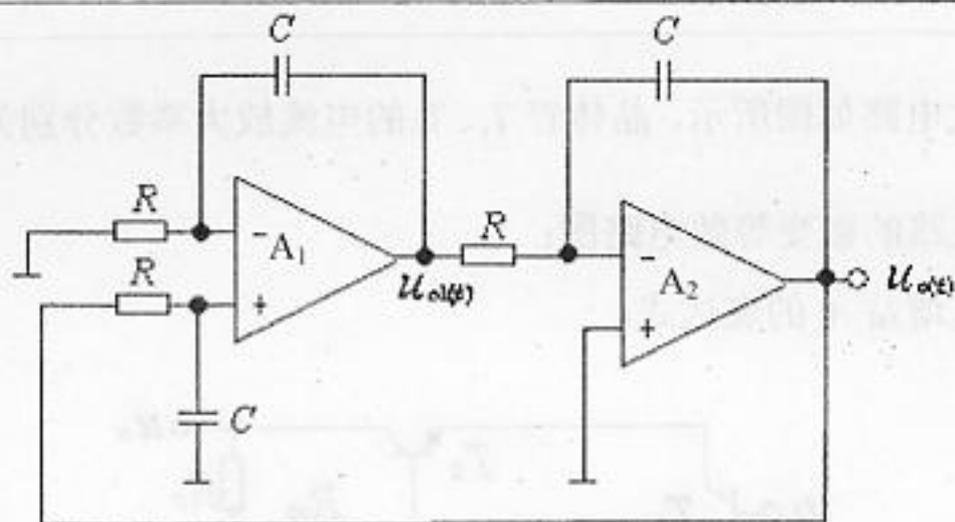1. 关于输出电压  $u_o(t)$  的微分方程式;
2. 振荡频率  $f_0$  的表达式。



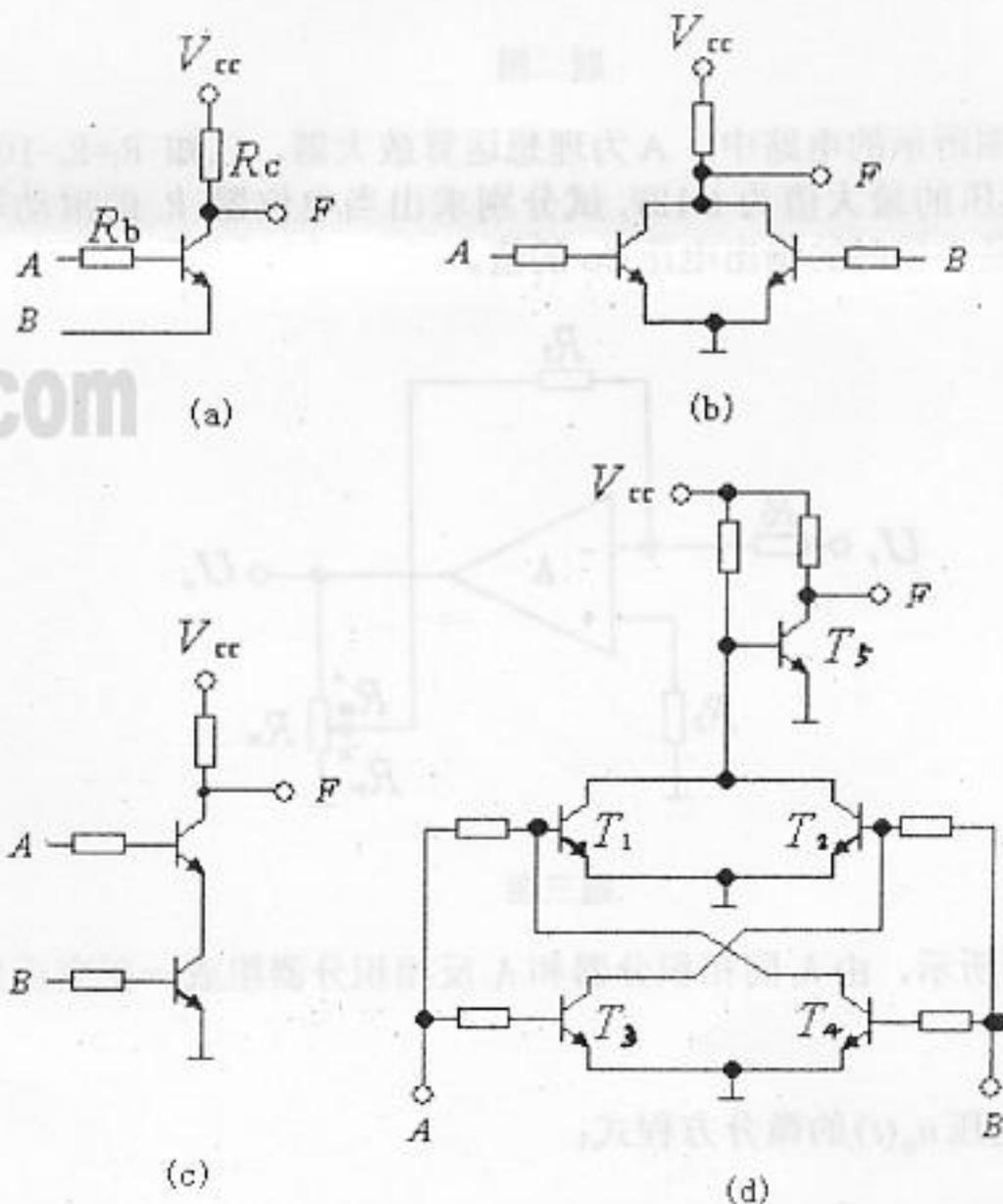
题四图

五、(20分) 设电路中各元件的参数满足使晶体管处于饱和与截止的条件，试分别写出(a)、(b)、(c)和(d)各电路中输出逻辑函数F的表达式。



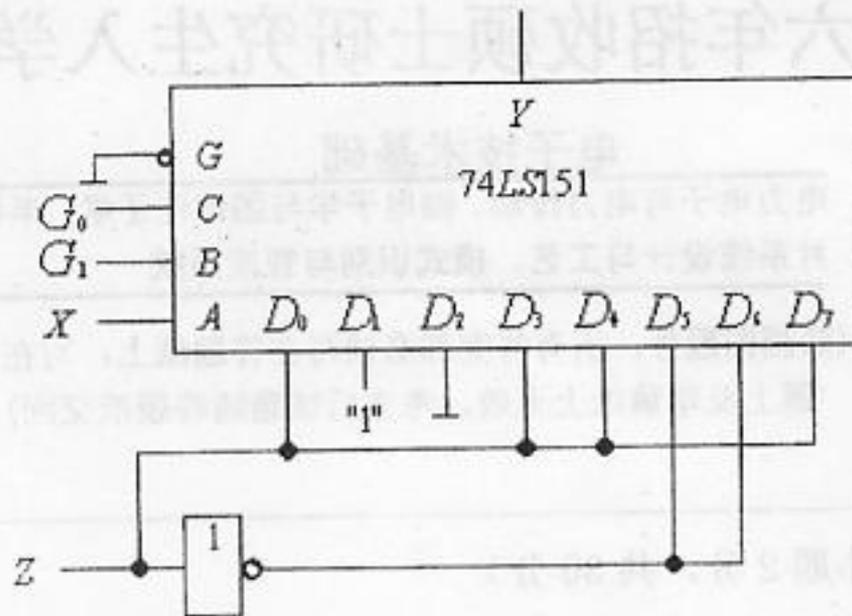题五图


六、(15分) 采用八选一数据选择器 74LS151 接成的多功能组合逻辑电路如图所示， $G_0$ 、 $G_1$  为功能选择输入信号， $X$ 、 $Z$  为输入逻辑变量， $Y$  为输出信号。试求该电路在不同的选择信号下  $Y$  的逻辑函数表达式。



题六图

七、(20分) 同步时序逻辑电路如图所示，设初始状态  $Q_3Q_2Q_1=100$ ，试求：

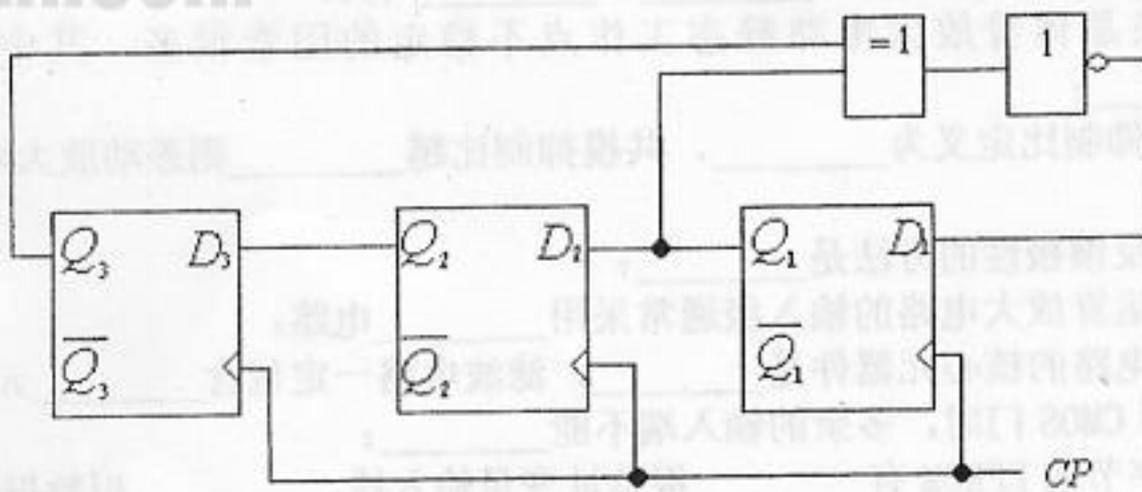
1. 写出各触发器的激励方程和次态方程；
2. 列出  $Q_3Q_2Q_1$  的状态转换真值表，并画出  $Q_3Q_2Q_1$  的状态转换图；
3. 描述该电路的功能，并检查能否自启动。



题七图

八、(20分) 555 定时器、同步十六进制计数器 74LS161 和运算放大器组成如图所示的电路。试问：

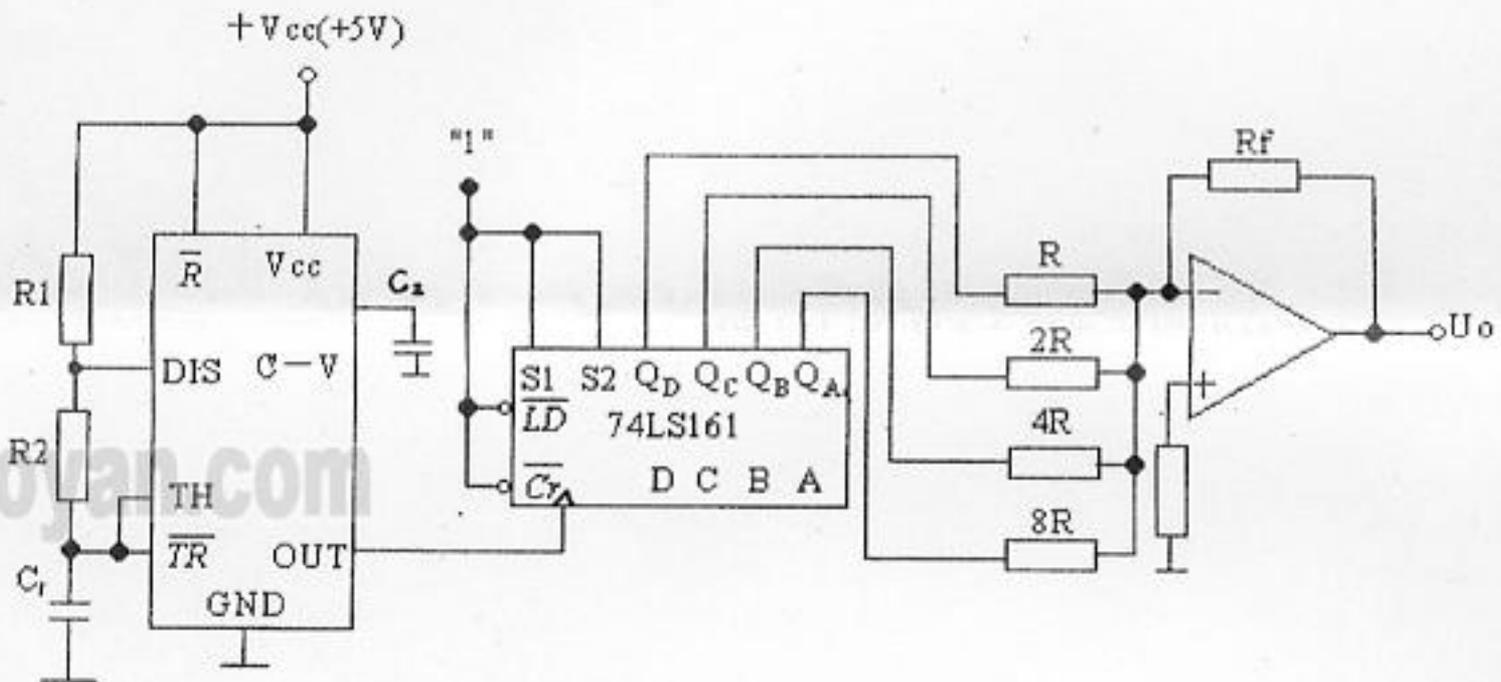1. 555 定时器构成什么电路？若已知  $R_1=20\text{K}\Omega$ ， $R_2=15\text{K}\Omega$ ， $C_1=0.02\mu\text{F}$ ，求输出 OUT 波形的周期 T 和占空比 Q？
2. 画出 74LS161 在 CP 作用下，输出  $Q_D Q_C Q_B Q_A$  的状态转换图？
3. 若已知  $Q_D Q_C Q_B Q_A$  输出高电平为 3.6V，低电平为 0V，且  $R=10\text{K}\Omega$ ， $R_f=20\text{K}\Omega$ ，求运放输出  $U_o$  的变化范围和在触发脉冲作用下的变化步长？



题八图