

2007 年莱阳农学院硕士研究生招生入学考试

(电路 试题)

(科目代码: 417)

注意事项: 1、答题前, 考生须在答题纸填写考生姓名、报考单位和考生编号。

2、答案必须书写在答题纸上, 写在该试题或草稿纸上均无效。

3、答题必须用蓝、黑钢笔或圆珠笔, 其他无效。


4、考试结束后, 将答题纸和试题一并装入试题袋中。

一、选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1、图所示电路中, 已知 $I_s = 5A$, $R_1 = 8\Omega$, $R_2 = 4\Omega$ 。由节点分析法可求得

$$U = (\quad) V.$$


- A. 0V B. 8V C. 20V D. 40V

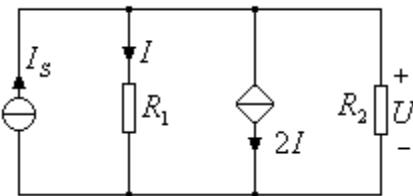

2、电路如图所示, 若 $i_1 = \sqrt{2} \cos 50t A$, $u_2 = 150\sqrt{2} \cos(50t + 90^\circ) V$,

则互感系数 $M = (\quad)$ 。

- A. 1H B. 1.5H C. 2H D. 3H

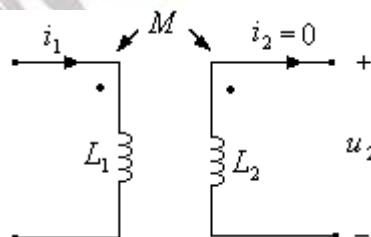


3、已知两线圈的自感分别为 0.8H 和 0.7H, 互感为 0.5H, 电阻不计, 正弦电源电压有效值不变, 则二者反向串联时的电流有效值为顺向串联时的 () 倍。

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. 5


4、图所示电路中， $u_s = 3V, C = 1/4F, R_1 = 2\Omega, R_2 = 4\Omega$ 。换路前电路已处于稳态，开关S在 $t = 0$ 时刻接通，求 $t \geq 0_+$ 的电容电压 $u(t) = (\quad)$ 。

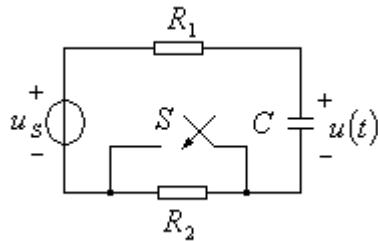- A. $3(1 - e^{-2t})V$ B. $3V$ C. $3(1 - e^{-0.5t})V$ D. $3e^{-2t}V$




5. 如图所示电路原处于临界阻尼状态，现增添一个如虚线所示的电容 C_2 ，其结果将使电路成为（ ）。

- A. 过阻尼 B. 欠阻尼 C. 临界阻尼 D. 无阻尼

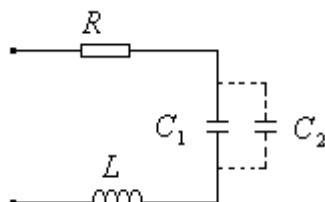


6. 如图所示正弦稳态电路中，已知 $R = 1\Omega, C = 0.5F, u_s = 10\sqrt{2} \sin(2t + 45^\circ)V$ ，电感电压 u_L 超前电容电压 u_C 的相位角为（ ）。

- A. -45° B. 45° C. 90° D. 135°

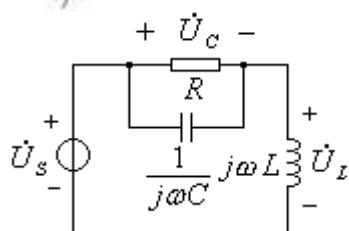

7、图所示电路中， $L = 1H, C = 1F$ ，其输入阻抗 $Z(s) = ()$ 。

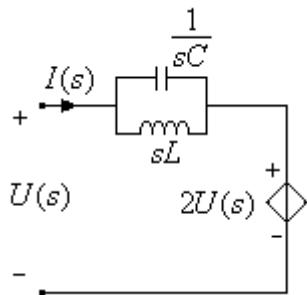
- A. $\frac{2s}{s^2 + 1}$ B. $\frac{s}{2(s^2 + 1)}$ C. $\frac{s}{s^2 + 1}$ D. $-\frac{s}{s^2 + 1}$



8、图所示电路中，已知 $i_1 = 4\sqrt{2} \cos 2t A, i_2 = 3\sqrt{2} \cos t A$ ，


$L = 1H, C = 1F, R = 1\Omega$ ，则电阻 R 消耗的功率为 ()。

- A. $1W$ B. $25W$ C. $7W$ D. $49W$

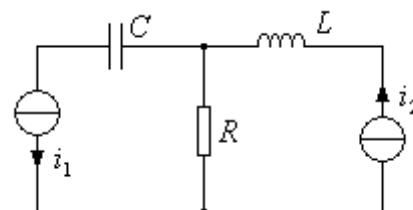


9、图所示电路的输入阻抗 $Z_i = ()$ 。

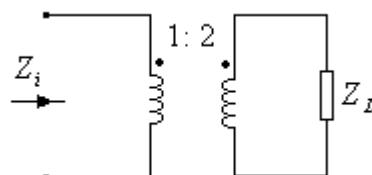- A. $\frac{1}{4}Z_L$ B. $2Z_L$ C. $4Z_L$ D. $\frac{1}{2}Z_L$




10、如图所示电路中，网络 N 内仅含电阻元件与受控源，已测得电流 i_1 、 i_2 和 i 的数据列于表内，表格中的未知数据为（ ）。

- A. $4A$ B. $2A$ C. $-4A$ D. $-1A$

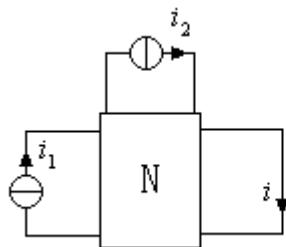


i_1	i_2	i
$1A$	0	$3A$
0	$2A$	$-4A$
$2A$	$1A$?

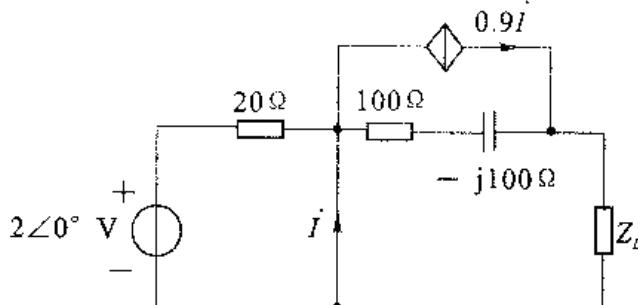
二、电路如图所示，试求 Z_L 为何值时可获得最大功率？求此最大功率。(10 分)



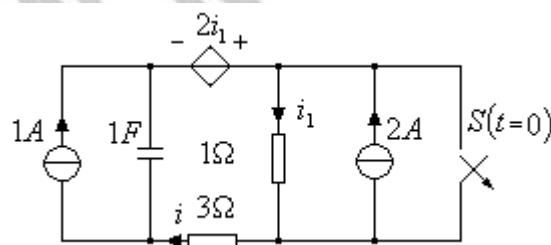
三、图示电路原来已经稳定， $t=0$ 时打开开关，求 $t>0$ 的响应 $i(t)$ 。(15 分)



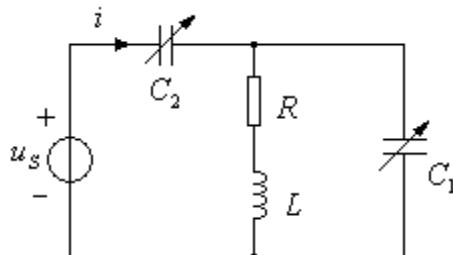四、图所示电路中，已知 $R = 10\Omega$, $L = 250mH$ ，令调节 C_1 使并联电路部分在 $f_1 = 10^4 Hz$ 时，阻抗达到最大；然后调节 C_2 使整个电路在 $f_2 = 0.5 \times 10^4 Hz$ 时，阻抗达到最小，求：(1) C_1 和 C_2 ；(2) 当 $U_S = 1 V$, $f = 10^4 Hz$ 时电路的总电流 I_0 。(20 分)





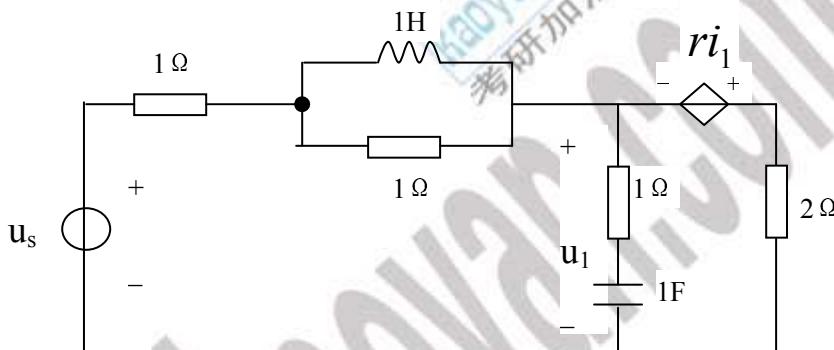五、图示电路中的储能元件均为零初始值 $U_S=5 \epsilon(t)V$, $t=0$ 时合上开关 S,
试用运算法求在下列条件下求 $U_1(s)$ (1) $r=-3$ (2) $r=3$ 。 (15 分)




六、(10 分)含理想变压器电路如图 10.3 (a) 所示, 求输入阻抗:

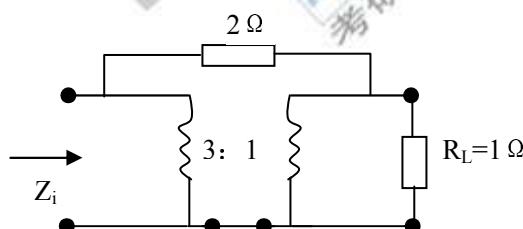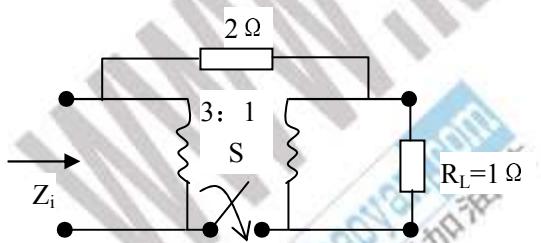- (1) 当 S 打开时, Z_{i1} 的值。
- (2) 当 S 闭合时, Z_{i2} 的值。




七、已知二端口网络 N 的 Y 参数矩阵 $Y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, 网络 N 的端口电压、电流参考方向如图 16-26 所示, 其中 $C_1 = C_2 = 1F$, 试求此时的转移函数 $H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_S}$ 。

(12 分)

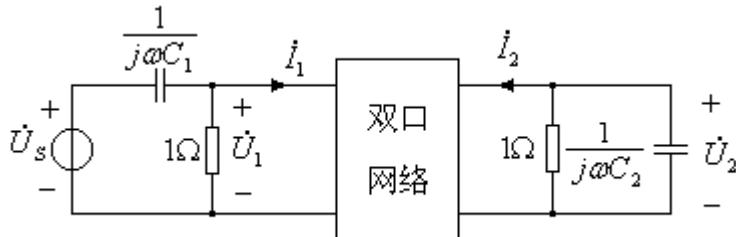


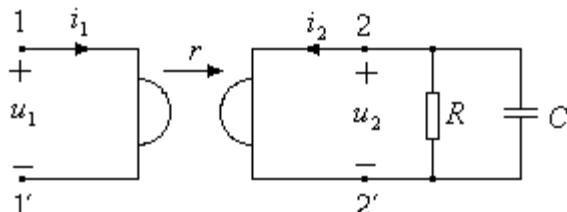八、现有一回转器如图所示, 回转电阻为 r , 在其端口 2-2' 处接上 RC 并联电路后, 求从端口 1-1' 处看进去的串联等效电路中的 2 个元件参数之值。(8 分)



九、(15 分) 网络及有向图如图所示, 选树 T: {4, 5, 6}。

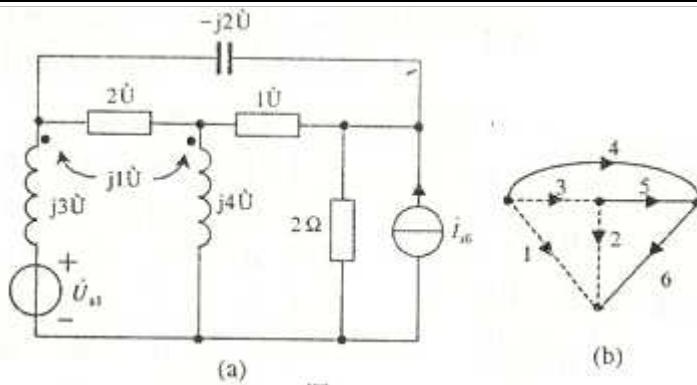- (1) 试写出基本回路矩阵 B_f 和支路阻抗 Z 以及 \dot{I}_S 、 \dot{U}_S 列相量;
- (2) 试求回路阻抗矩阵 Z_f ;
- (3) 写出该网络回路分析法方程的矩阵形式。受控源



十、三相电路如图 11.4 所示，已知对称线电压为 $U_l=380V$ ， $Z=(50+j50)\Omega$ ，
 $Z_l=(100+j100)\Omega$ ， Z 为 R、L、C 串联组成， $R=50\Omega$ ， $X_L=314\Omega$ ， $X_C=-264\Omega$ ，
 试求开关 K 闭合时的线电流。**(15 分)**

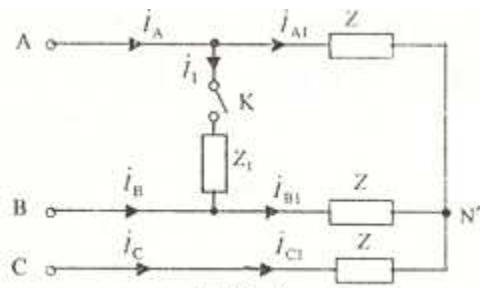


图 11.4