

2011 年山东大学控院复试试验考研复试试题（回忆版）

本试题由 kaoyan.com 网友 yededibazhang 提供

第一题填空

- ①共同接地的作用
- ②示波器 ac 与 dc 的用法
- ③微小电流用什么测 万用表什么的
- ④5v 电流衰减 20 分贝是多少

第二题简答题

- ①用万用表分出电阻、电容、电感、二极管
- ②ttl 与 cmos 集成电路的特点与使用注意

第三题试验 就是一个三极管放大电路

- ①求静态工作点 输入输出电阻放大倍数
- ②怎样测量放大倍数步骤
- ③调节静态工作点方法
- ④怎样调节失真
- ⑤输出电阻的求法
- ⑥输入连接方式的原因

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆, 仅供参考, 纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。