

浙江师范大学 2007 年硕士研究生入学考试试题


科目代码: 483科目名称: 模拟电子技术

提示:

- 1、本科目适用专业: 080901 物理电子学;
 2、请将所有答案写于答题纸上, 写在试题上的不给分;
 3、请填写准考证号后 6 位: _____。

一、选择题 (每小题 2 分, 共 32 分)

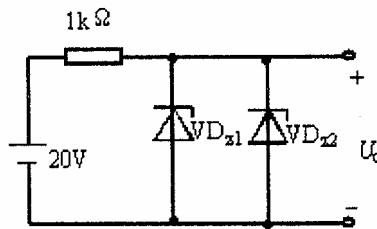1. N 型半导体中的多子是_____。
 A. 负离子 B. 空穴 C. 正离子 D. 电子
2. 当 PN 结外加正向电压时, 扩散电流 _____ 漂移电流。
 A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 不确定
3. 当晶体管工作在放大区时, 发射结电压和集电结电压应为_____。
 A. 前者反偏、后者也反偏 B. 前者正偏、后者反偏
 C. 前者正偏、后者也正偏 D. 前者反偏、后者正偏
4. 共集电极放大电路 (射极输出器) 的主要特点是_____。
 A. 电压放大倍数小于 1, 输入电阻小、输出电阻大
 B. 电压放大倍数大于 1, 输入电阻小、输出电阻大
 C. 电压放大倍数小于 1, 输入电阻大、输出电阻小
 D. 电压放大倍数大于 1, 输入电阻大、输出电阻小
5. 设硅稳压管 VD_{Z1} 和 VD_{Z2} 的稳定电压分别为 5V 和 8V, 正向压降均为 0.7V, 可求出图中电路的输出电压 U_o 为_____。
 A. 4.3V B. 8V C. 5V D. 0.7V



6. 为稳定输出电流、减小输入电阻, 应引入_____负反馈。
 A. 电压串联 B. 电压并联 C. 电流串联 D. 电流并联
7. 欲将方波电压转换成三角波电压, 应选用_____电路。
 A. 微分运算 B. 积分运算 C. 同相比例 D. 反相比例

8. 某滤波电路的频率特性为 $A_u = \frac{1}{1+3j\omega+(j\omega)^2}$, 请问该滤波电路是_____。


- A. 低通滤波 B. 高通滤波 C. 带通滤波 D. 带阻滤波

9. 正弦波振荡器的振荡条件为_____。

- A. $\dot{\dot{A}}F = 0$ B. $\dot{\dot{A}}F = -1$ C. $\dot{\dot{A}}F = 1$ D. $|\dot{\dot{A}}F| = 1$

10. 图示放大电路中, T_1 、 T_2 分别是_____接法。

- A. 共集-共基 B. 共射-共集
C. 共射-共基 D. 共集-共射

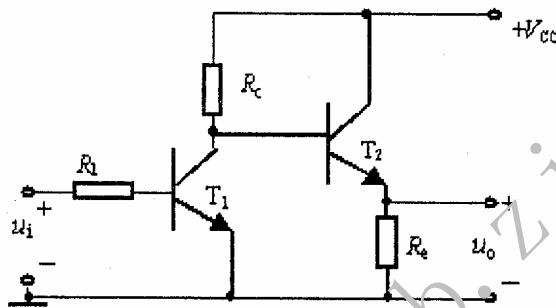

11. 如果希望减小放大电路从信号源获取的电流, 同时希望增加该电路的带负载能力, 则应引入_____。

- A. 电流并联负反馈 B. 电压并联负反馈 C. 电流串联负反馈 D. 电压串联负反馈

12. OCL 互补对称功放电路中, 引起交越失真的原因是_____。

- A. 输入信号大 B. 三极管的电流放大系数太大
C. 工作电源电压太高 D. 三极管输入特性非线性

13. 场效应管实质上是一个_____。

- A. 电流控制电流源器件 B. 电流控制电压源器件
C. 电压控制电流源器件 D. 电压控制电压源器件

14. 在某放大电路中, 测得三极管三个电极的静态电位分别为 $U_{BQ} = -5.9V$, $U_{CQ} = -12V$, $U_{EQ} = -5.7V$, 则这只三极管是_____。

- A. NPN型硅管 B. NPN型锗管 C. PNP型硅管 D. PNP型锗管

15. 为了减小温度漂移, 通用型运放的输入级大多采用_____。


- A. 差动放大电路 B. 共集电路 C. 共射电路 D. OCL 互补对称功放电路

16. 在单级共射放大电路中, 若输入电压 u_i 为正弦波形, 则输出 u_o 和输入电压 u_i 的相位_____。


- A. 同相 B. 相差 90 度 C. 反相 D. 不确定

二、填空题（每空 2 分，共 18 分）

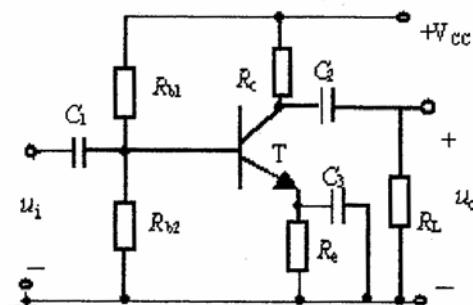1. 为了获得输入电压中的低频信号，应选用 _____ 滤波电路。
2. 放大电路如下图所示。已知 $R_{b1}=10k\Omega$, $R_{b2}=5k\Omega$, $R_c=1.6k\Omega$, $R_e=2.15k\Omega$, $R_L=1.6k\Omega$, $V_{CC}=15V$, $\beta=100$, $U_{BE}=0.7V$ 。可计算得电路的电压放大倍数大小为 _____, 电路的输入电阻 R_i 为 _____, 电路的输出电阻 R_o 为 _____。




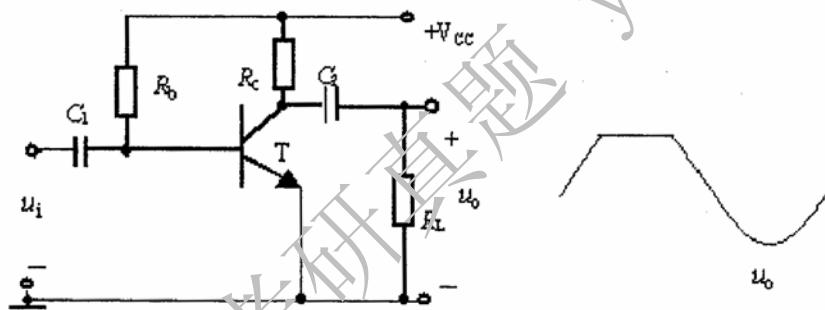3. 欲将三角波电压转换成方波电压，应选用 _____ 运算电路。
4. 在图示电路中，由于电路参数不同，在输入电压 u_i 为正弦波时，测得输出电压 u_o 的波形如图所示。
可知电路产生 _____ 失真，如何消除？_____




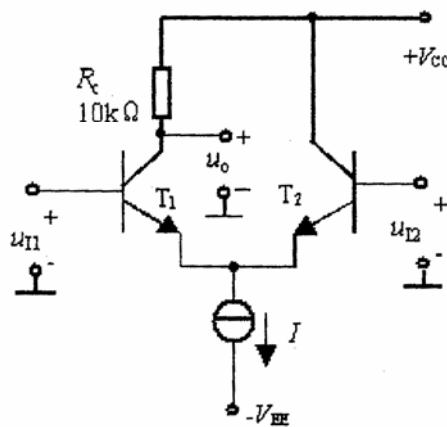5. 在 RC 桥式正弦波振荡电路中，若 RC 串并联选频网络中的电阻均为 R ，电容均为 C ，则其振荡频率 f_0 为 _____。
6. 单相桥式整流电路中，电源变压器的副边输出电压为 U_2 （有效值），则每个整流二极管承受的反向电压最大值为 _____。


三. (12 分) 图示电路, 已知 T_1 和 T_2 管的 β 均为 100, r_{be} 均为 $2k\Omega$ 。试问: 若输入同相位交流信号 $U_{I1}=30mV$, $U_{I2}=20mV$; 计算电路的共模输入电压 U_{ic} 、差模输入电压 U_{id} 以及输出电压 U_o 。



四. (12 分) 试分别求解图示各电路的电压传输特性。

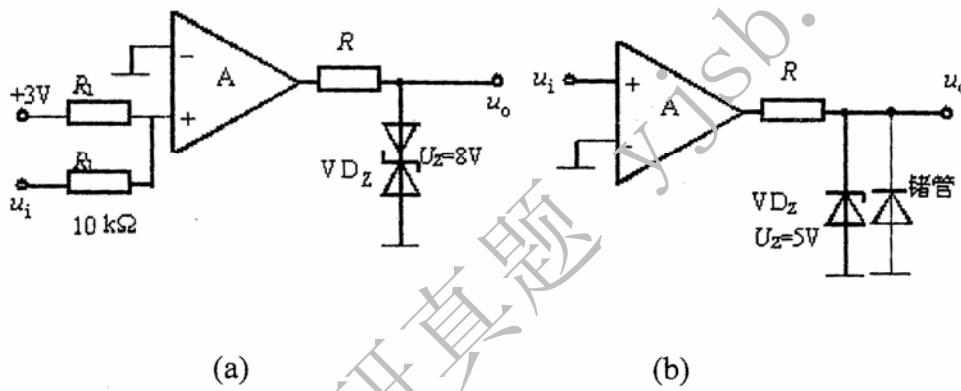


五. (12 分) 试求图示各电路输出电压与输入电压的运算关系式。

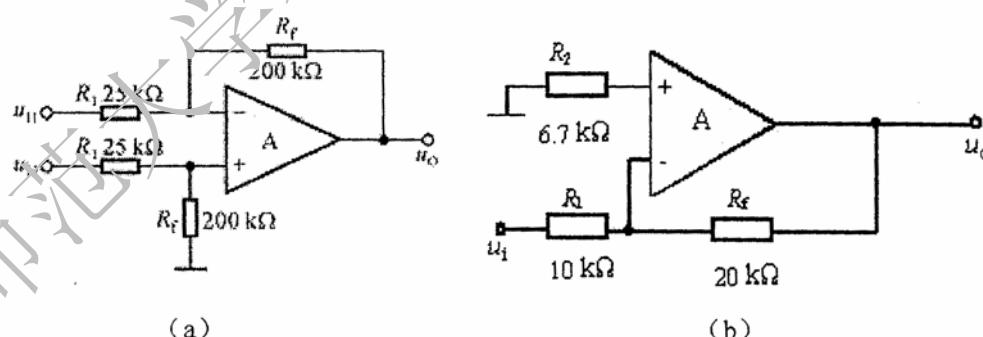


六. (12 分) 图示电路, 已知晶体管的 $\beta=50$, $U_{BE}=0.7V$, 电源电压 $V_{CC}=12V$, $R_b=510k\Omega$, $R_c=5k\Omega$, $R_L=5k\Omega$ 。

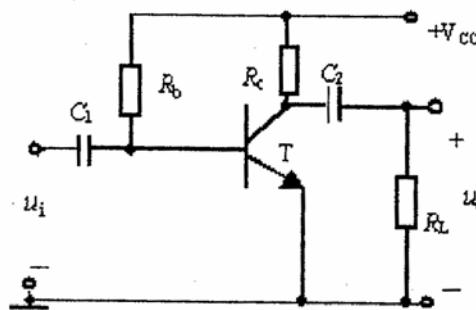- (1) 求电路的静态工作点 (I_{BQ} , I_{CQ} , I_{EQ} , U_{CEQ});
- (2) 求电路的电压放大倍数 A_u , 输入电阻 R_i 输出电阻 R_o 。




七. (12 分) 图示电路, 已知 $V_{CC}=15V$, $R_L=8\Omega$, T_1 、 T_2 管的饱和压降 $U_{CES}=2V$, 输入电压足够大。试问:

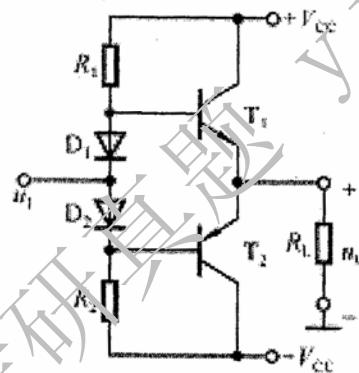- (1) D_1 , D_2 的作用是什么?
- (2) 最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少?



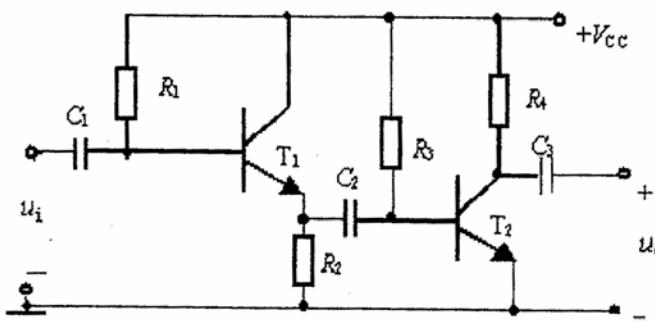八. (20 分) 图示电路, 已知晶体管 T_1 的内部参数为 β_1 和 r_{be1} , 晶体管 T_2 的参数为 β_2 和 r_{be2} , 画出微变等效电路, 并写出电压放大倍数 A_u , 输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。



九. (20 分) 图示电路, 已知各三极管 $\beta=50$, $U_{BEQ}=0.7V$, $r_{be1}=r_{be2}=13.5\text{ k}\Omega$, $r_{be4}=1.2\text{ k}\Omega$, $V_{CC}=V_{EE}=15\text{ V}$, $R_1=R_2=1\text{ k}\Omega$, $R_{c1}=R_{c2}=20\text{ k}\Omega$, $R_b=750\Omega$, $R_e=16.5\text{ k}\Omega$, 稳压管 VDz 的稳压值为 4 V 。

(1) 若要求输入电压等于零时, 输出电压也等于零, 则第二级的集电极负载电阻 R_{c3} 应为多大?

(2) 分别计算第一级和第二级的电压放大倍数 A_{u1} 和 A_{u2} 及总电压放大倍数 A_u 。

