

## 江苏大学 2007 年硕士研究生入学考试试题

科目代码: 425

科目名称: 电路

考生注意: 答案必须写在答题纸上, 写在试卷、草稿纸上无效! (可用计算器)

一. 选择题。(请将正确答案的标号填写在答题纸上, 每题2分, 共计30分)

1. 已知在非关联参考方向下, 某个元件的端电压为  $10kV$ , 流过该元件的电流为  $5mA$ , 计算得知  $p < 0$ , 则该元件的功率表示为 ( )。  
A. 吸收  $50W$ ; B. 发出  $50W$ ; C. 吸收  $50kW$ ; D. 发出  $50mW$ .
2. 已知某一电路是由理想电压源  $U_s = 20V$ 、电阻  $R = 4\Omega$ , 理想电流源  $I_s = 2A$  的三条支路相并联所组成, 则这个并联电路对外电路来讲可以用 ( ) 来进行等效。  
A. 理想电流源  $I_s = 2A$ ; B. 理想电压源  $U_s = 8V$  与电阻  $R = 4\Omega$  相串联;  
C. 理想电压源  $U_s = 20V$ ; D. 理想电流源  $I_s = 5A$  与电阻  $R = 4\Omega$  相并联;
3. 关于叠加定理的应用, 下列哪个叙述正确。 ( )  
A. 适用于任何电路的计算;  
B. 仅适用于线性电路的计算;  
C. 要计算某元件中的功率, 可先计算出各分电路中该元件的功率, 然后进行叠加而得到;  
D. 不作用的电压源可用开路替代。
4. 对于理想运算放大器, 下列哪个叙述不正确。 ( )  
A. 当同相输入端接地时, 反相输入端的电位为零;  
B. 同相输入端与反相输入端的输入电流为零;  
C. 输入电阻  $R_{in}$  为无限大, 输出电阻  $R_o$  为零;  
D. 输出电阻  $R_o$  为无限大, 输入电阻  $R_{in}$  为零;

5. 一阶电路零状态响应是指 ( )。
- 电容电压  $u_C(0_+) = 0V$  或电感电压  $u_L(0_+) = 0V$  ;
  - 电容电压  $u_C(0_+) = 0V$  或电感电流  $i_L(0_+) = 0A$  ;
  - 电容电流  $i_C(0_+) = 0A$  或电感电压  $u_L(0_+) = 0V$  ;
  - 电容电流  $i_C(0_+) = 0A$  或电感电压  $i_L(0_+) = 0A$  ;
6. 已知某个二阶电路的方程特征根为一对共轭复根，则该电路的零输入响应属于 ( ) 过程。
- 非振荡充电;      B. 非振荡放电;      C. 振荡充电;      D. 振荡放电
7. 已知  $R$ 、 $L$ 、 $C$  串联电路在正弦稳态时，电阻电压  $U_R = 3V$ ，电感电压  $U_L = 8V$ ，电容电压  $U_C = 4V$ ，则该串联电路的端电压  $U = ( )$
- $15V$ ;      B.  $12.34V$ ;      C.  $7V$ ;      D.  $5V$
8. 关于  $R$ 、 $L$ 、 $C$  串联电路在发生串联谐振时的特征，下面哪个叙述不正确。( )
- 电路中的电抗为零，端口上的电压、电流同相位;
  - 电路中的阻抗最小;
  - 电感电压与电容电压大小相等，且与外加端电压大小相等。
  - 电路的功率因数为 1。
9. 把两个具有耦合关系的电感线圈顺向串联（把两个线圈的一对异名端连接在一起），其中  $L_1 = 4H$ ， $L_2 = 6H$ ，互感系数  $M = 2H$ ，则串联后的等效电感为 ( )。
- $14H$ ;      B.  $12H$ ;      C.  $8H$ ;      D.  $6H$
10. 在对称三相电路中，已知星形负载的线电压  $\dot{U}_{CA} = 300\angle 10^\circ V$ ，则 B 相负载的电压  $\dot{U}_B = ( )$ 。
- $173.2\angle(-80^\circ)V$ ;      B.  $173.2\angle(-140^\circ)V$ ;      C.  $173.2\angle 100^\circ V$ ;      D.  $173.2\angle 160^\circ V$
11. 已知一个非正弦电源电压  $u_s(t) = [10 + 25\sqrt{2}\cos(\omega_1 t) + 20\sqrt{2}\cos(2\omega_1 t + 30^\circ)]V$ ，那么此电源电压的有效值为 ( )。
- $32.02V$ ;      B.  $33.54V$ ;      C.  $46.37V$ ;      D.  $55V$
12. 已知某电路中的电感与电容在基波下的感抗与容抗分别为： $\omega_1 L = 30\Omega$ ； $\frac{1}{\omega_1 C} = 90\Omega$ ，那么该电感与电容在三次谐波下的电感值与电容值分别为：( )。
- $30\Omega$ 、 $30\Omega$ ;
  - $30\Omega$ 、 $90\Omega$ ;
  - $90\Omega$ 、 $30\Omega$ ;
  - $90\Omega$ 、 $90\Omega$ 。

13. 已知某网络函数的极点为  $p_{1,2} = -4 \pm j5$ ，则对应的时域冲激响应波形为（ ）。

- A. 衰减振荡； B. 增长振荡； C. 指数衰减； D. 指数增长

14. 关联矩阵  $A$  反映的是（ ）的关联性质。

- A. 回路与支路； B. 割集与支路； C. 结点与支路； D. 结点与回路

15. 当两个无源二端口网络  $P_1$  和  $P_2$  按串联方式连接后（连接前后均满足端口条件），它们构成了一个复合二端口网络  $P$ 。若二端口网络  $P_1$  和  $P_2$  的  $Z$  参数分别为  $Z'$  和  $Z''$ ，则复合二端口网络  $P$  的  $Z$  参数矩阵为（ ）。

- A.  $Z'Z''$ ； B.  $Z' + Z''$ ； C.  $Z' - Z''$ ； D.  $Z'/Z''$

二. 图1所示电路中各结点及网孔均已指定，试分别列写其结点电压方程和网孔电流方程。

(本题 16 分)

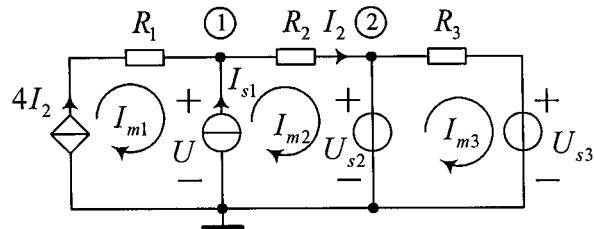


图 1 第二题图

三. 应用叠加定理求解图 2 所示电路中的电流  $I$ 。

(本题 10 分)

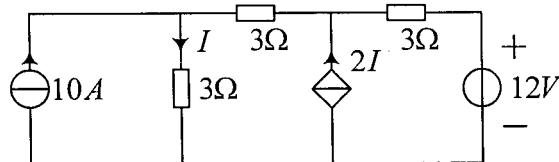


图 2 第三题图

四. 电路如图 3 所示，设开关闭合前电路已处于稳态。当  $t = 0$  时开关闭合，求开关闭合后的  $u_C(t)$  及  $i_1(t)$ 。

(本题 14 分)

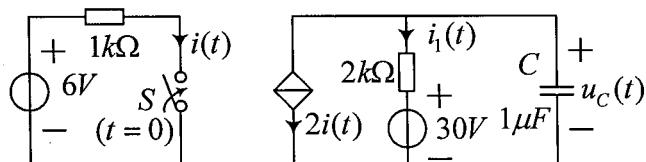


图 3 第四题图

五. 电路如图4所示, 已知  $R_1 = 10\Omega$ ,  $X_C = 17.32\Omega$ ,  $I_1 = 5A$ ,  $U = 120V$ ,  $U_L = 50V$ , 且  $\dot{U}$  与  $\dot{I}$  同相。

(1) 若取  $\dot{I} = I\angle 0^\circ A$ , 试画出该电路的电流相量图。 (本题 14 分)

(2) 求  $R_2$ 、 $X_L$  和  $R$  的值。

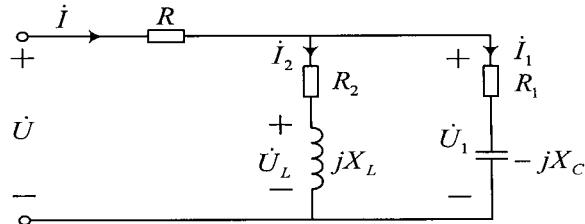


图4 第五题图

六. 电路如图5所示, 已知  $u_s = 100\sqrt{2} \cos(1000t)V$ ,  $R = 10\Omega$ ,  $L_1 = 3H$ ,  $L_2 = 2H$ ,  $M = 2H$ , 若电容  $C$  的大小恰好使电路发生并联谐振, 求此电容  $C$  的值及电容上的电流  $i_3(t)$ 。

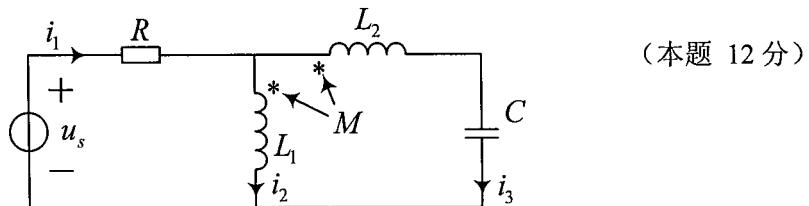


图5 第六题图

七. 对称三相电路如图6所示, 已知  $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ V$ , 线电流  $I_l = 5.5A$ , 负载阻抗角为  $\varphi = 30^\circ$ 。

- (1) 求图中功率表的读数、电路的总功率、负载阻抗  $Z$  的值;
- (2) 若要用二瓦计法测量电路的总功率, 试画出另一只功率表的正确接法 (在答题纸上画出完整的接线图)。

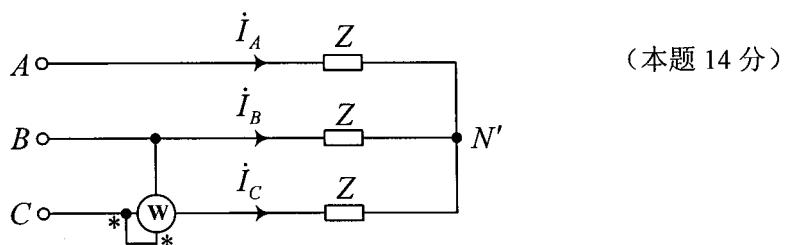


图6 第七题图

八. 电路如图7所示, 已知  $u_C(0_-) = 2V$ ,  $i_L(0_-) = 0.5A$ 。 (本题 14 分)

(1) 画出该电路的运算电路图;

(2) 用运算法求出电容电压  $u_C(t)$ 。

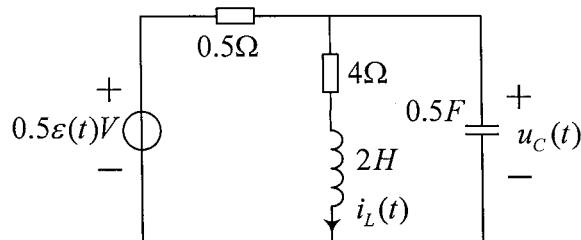


图7 第八题图

九. 以电容电压和电感电流为状态变量, 列写图8所示电路的状态方程。 (本题 12 分)

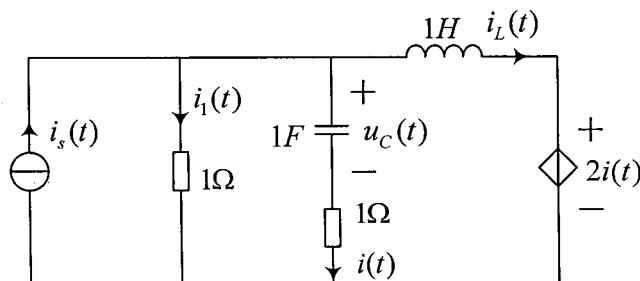


图8 第九题图

十. 分别求出图9所示两个二端口网络  $N_1$ 、 $N_2$  的传输参数。若将这两个二端口网络按图9中所示方式连接起来 (端子2与3连接, 端子2'与3'连接) 形成一个复合二端口网络  $N$ 。试计算该复合二端口网络的传输参数。 (本题 14 分)

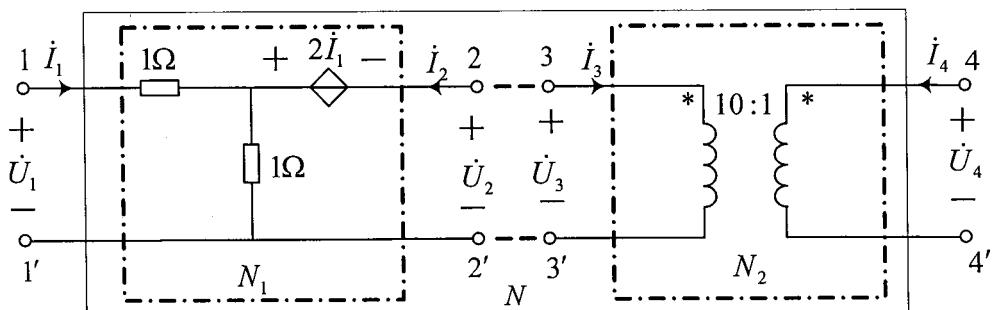


图9 第十题图