

南京理工大学

2010 年硕士学位研究生入学考试试题

试题编号： 2010004014

考试科目： 信号、系统与数字电路（满分 150 分）

考生注意： 1、所有答案（包括填空题）按试题序号写在答题纸上，写在试卷上不给分
 2、试题中 $u(t)$ 为单位阶跃信号， $u[n]$ 为单位阶跃序列，可能用到的数据见附录

一、如图所示电路，系统的输入为电压源 $x(t)$ ，输出为电路中的电流 $y(t)$ 。

(1) 画出该电路的 s 域模型；

(2) 求系统函数 $H(s)$ ；


(3) 确定该系统是衰减震荡，

临界震荡还是不震荡，

说明理由；

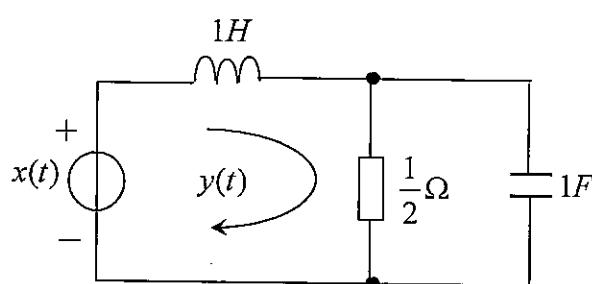(4) 假设电压源为

$$x(t) = e^{-2t}u(t-1) \text{ 伏特, 求零状态响应 } y_{zs}(t). \quad (15 \text{ 分})$$




二、某人采用零存整取的方式进行储蓄，即每个月月初向银行存款 $x[n]$ 元，月息为 a ，每月利息不取出。

(1) 设 $y[n]$ 表示第 n 个月初的本利和，试列写该零存整取过程的差分方程；

(2) 若 $x[n] = 1000$ 元， $a = 0.003$ ， $y[0] = 0$ ，求 $y[12]$ 。 (10 分)

三、已知某因果离散时间系统如题图所示，其中： $h_1[n] = \delta[n-1]$ ，

$$h_2[n] = (-0.5)^n u[n-1]$$

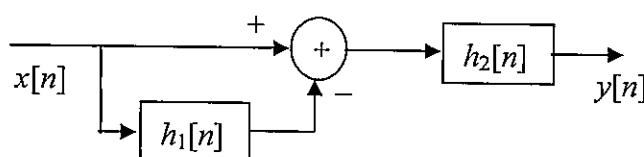

(1) 列写系统的差分方程，并指出其阶次；


(2) 求系统的系统函数 $H(z)$ ；

(3) 粗略画出系统的幅频特性曲线；

(4) 画出与该系统等效的方框图或信号流图。 (15 分)


四、如图所示信号 $x(t)$ 的傅里叶变换记为 $X(j\omega) = X(\omega)e^{j\phi(\omega)}$, 其中 $X(\omega)$ 是实函数。试求:

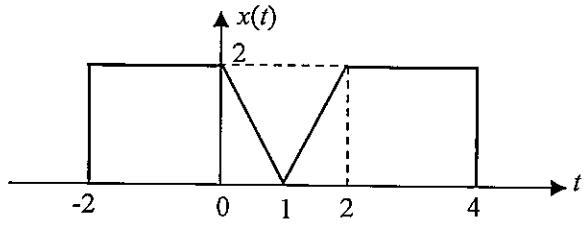- (1) $X(0)$;
- (2) $\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)d\omega$;
- (3) $\phi(\omega)$.



(10 分)

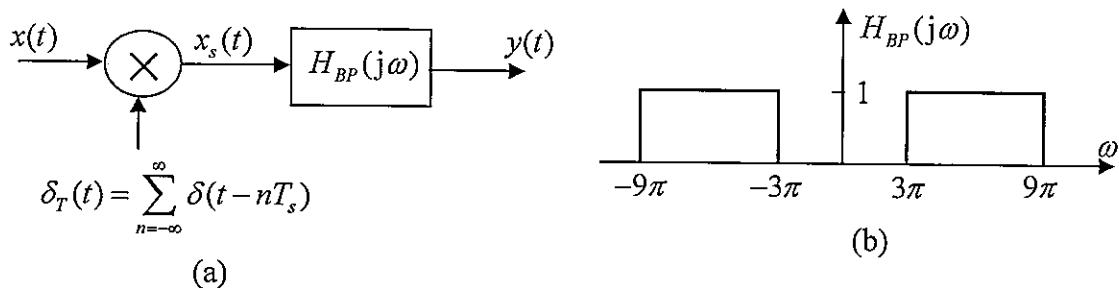五、已知连续时间系统如图 (a) 所示, 系统的输入信号为 $x(t) = \text{Sa}^2(\pi t)$, 抽样间隔为 $T_s = 1/3 \text{ s}$, 图中的滤波器 $H_{BP}(j\omega)$ 是一个理想带通滤波器, 其频响特性如图 (b) 所示。



- (1) 分别画出 $x(t)$ 、 $x_s(t)$ 、 $y(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$ 、 $X_s(j\omega)$ 、 $Y(j\omega)$;
- (2) 试设计一个能实现从上述系统的输出信号 $y(t)$ 恢复出输入信号 $x(t)$ 的系统, 画出该系统的方框图, 并给出其中所用系统的系统特性 (例如, 滤波器的频响特性等)。

(15 分)

六、单输入、单输出线性时不变连续时间系统 S_1 和 S_2 , 它们的状态方程和输出方程分别为

$$S_1 \text{ 系统: } \dot{\lambda}(t) = \mathbf{A}_1 \lambda(t) + \mathbf{B}_1 x(t)$$

$$y(t) = \mathbf{C}_1 \lambda(t)$$

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S_2 \text{ 系统: } \dot{\lambda}(t) = \mathbf{A}_2 \lambda(t) + \mathbf{B}_2 x(t)$$

$$y(t) = \mathbf{C}_2 \lambda(t)$$

$$\mathbf{A}_2 = -1 \quad \mathbf{B}_2 = 1 \quad \mathbf{C}_2 = 1$$

当系统 S_1 和 S_2 并联时, 求总系统的系统函数, 并画出实现总系统的一种结构框图。


(10 分)

七、完成下列各题：（共 24 分，每题 8 分）

1. 写出下列逻辑函数的最大项之积表达式和最简与或非表达式。

$$F(A, B, C, D) = \overline{(AB + CD)(BC + AD)} + \overline{ABC}$$

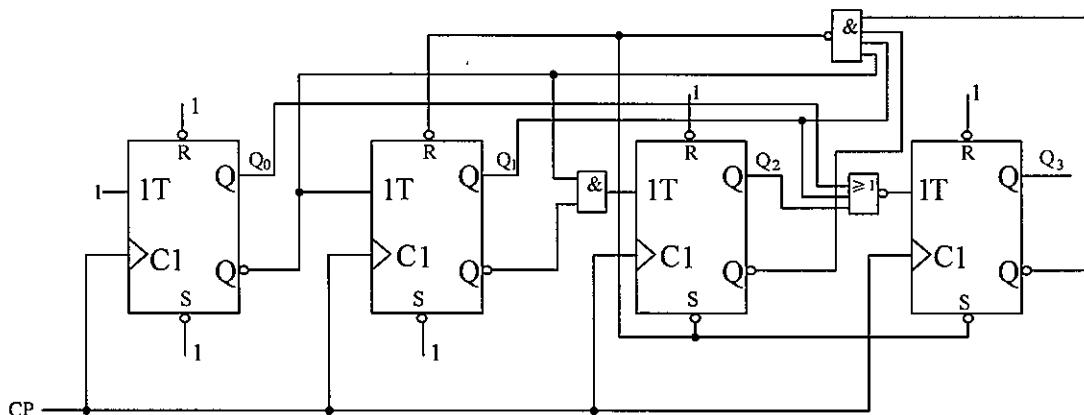
2. 试用 3 线—8 线译码器 74138 和必要的与门，设计一个能将 3 位二进制码（即二进制数）转换为 3 位格雷码的码转换电路。（74138 逻辑符号和功能表如附录所示）
3. 下面是由 4 个带异步清零和异步置数端（R 为清零端，S 为置数端，均为低电平有效）的 T 触发器构成的同步计数器，分析电路，判断计数器的模值是多少，画出电路状态图。（状态图格式按 $Q_3Q_2Q_1Q_0 \rightarrow$ ）



八、分析下面图示电路：

(12 分)

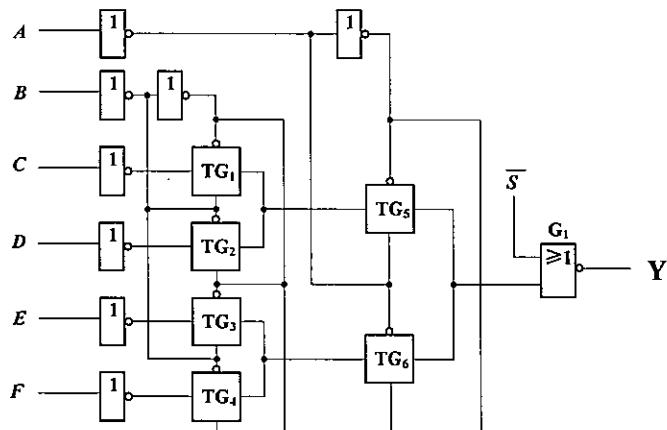
1. 写出输出 Y 的逻辑函数表达式，说明电路的逻辑功能；
2. 画出由与、或、非门组成的和该电路功能完全相同的等效电路。



九、请分析下图所示电路的功能（74161 的功能表请见附录，7483 为四位二进制加法器），回答下列问题：


(15 分)

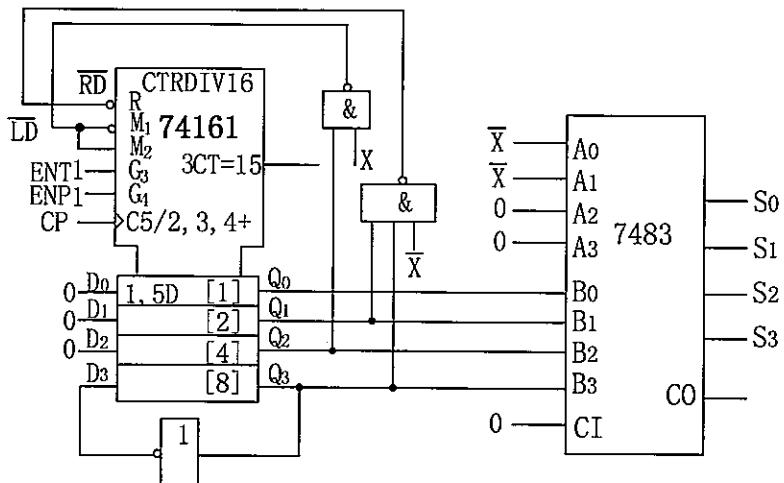1. 分别画出在时钟 CP 作用下 X=1 和 X=0 时 7483 的输出主循环状态图（状态图格式为 $S_3S_2S_1S_0 \rightarrow$ ）；
2. 去除加法器集成电路 7483，仅利用计数器 74161 和适当的门电路重新设计一电路，要求：电路输出的主循环状态图（状态图格式为 $Q_3Q_2Q_1Q_0 \rightarrow$ ）和上题 7483 的主循环状态图（ $S_3S_2S_1S_0 \rightarrow$ ）相同。（设计限用反馈置数法）



十、下图为“1111”序列信号检测器的状态图，图中 X 为输入信号，Z 为输出信号，请根据状态图：1) 列出状态表；2) 写出状态方程的最简与或表达式；3) 如选用 JK 触发器为存储器件实现该检测器，写出驱动方程和输出方程。


(12 分)

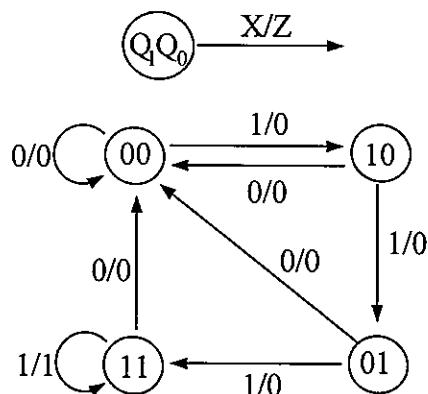

十一、下图为 555 定时器构成的多谐振荡器和振荡器 V_o 端输出波形，解答下列问题：


(12 分)

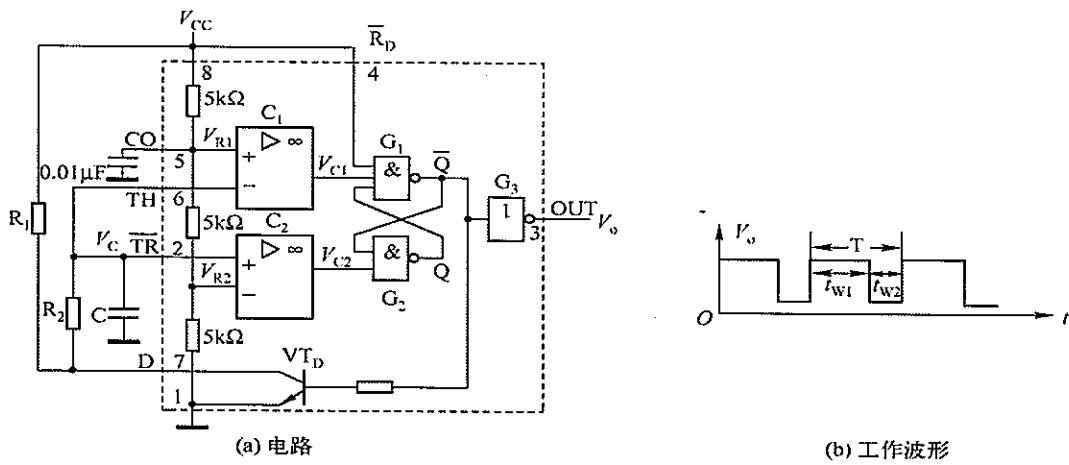1. 根据输出波形，定性画出电路中 V_C 和 V_{C1} 端的对应波形图，并注明必要参数；
2. 在如图所示的输出波形中， $t_{w1} > t_{w2}$ ，如调整元件值，能使 $t_{w1}=t_{w2}$ 吗？请说明判断理由。



附录：


$0.97^{11} \approx 0.715$	$0.997^{11} \approx 0.967$	$1.003^{11} \approx 1.033$	$1.03^{11} \approx 1.384$	$1.3^{11} \approx 17.922$
$0.97^{12} \approx 0.694$	$0.997^{12} \approx 0.965$	$1.003^{12} \approx 1.037$	$1.03^{12} \approx 1.426$	$1.3^{12} \approx 23.298$
$0.97^{13} \approx 0.673$	$0.997^{13} \approx 0.962$	$1.003^{13} \approx 1.040$	$1.03^{13} \approx 1.429$	$1.3^{13} \approx 30.288$

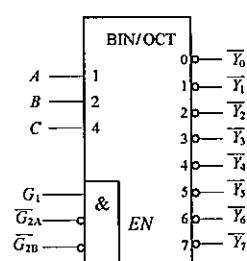

G_1	\bar{G}_2^*	C	B	A	\bar{Y}_0	\bar{Y}_1	\bar{Y}_2	\bar{Y}_3	\bar{Y}_4	\bar{Y}_5	\bar{Y}_6	\bar{Y}_7
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
x	1	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
0	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1

$\bar{G}_2^* = \bar{G}_{2A} + \bar{G}_{2B}$

二进制译码器74138逻辑符号和功能表

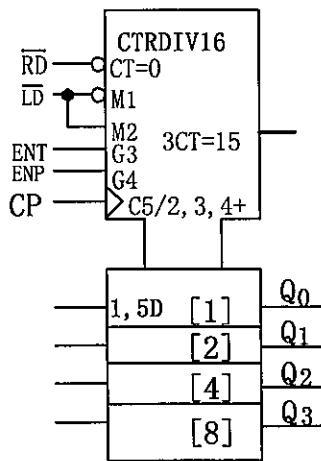

四位二进制同步加法计数器 74161 功能表

CP	\bar{RD}	\bar{LD}	ENP	ENT	功 能
x	0	x	x	x	清 零
↑	1	0	x	x	同步置数
x	1	1	0	1	保 持
x	1	1	x	0	保 持(C0=0)
↑	1	1	1	1	计 数

74161