


# 苏州大学

## 2010 年攻读硕士学位研究生入学考试试题


专业名称：电子与通信工程、集成电路工程（专业学位） 考试科目：数字电路 (A) 卷

一、(20 分) TTL 门电路组成如图 1 所示电路。设 TTL 门电路的输出  $V_{OH}=3.6V$ ,  $V_{OL}=0.3V$ ,  $V_T=1.4V$ 。

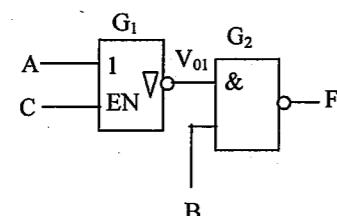- 写出函数  $F_1$ ,  $F_2$  的逻辑表达式。
- 如用直流电压表测图(a)、图(b)电路中门  $G_1$  输出端的电压值  $V_{01}$ , 试问: 在不同的输入条件下, 其值可能有几种情况? 各为多少伏?



(a)

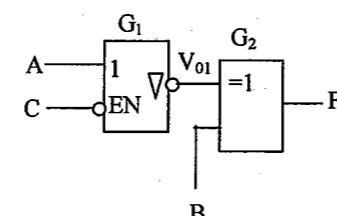

(b)

图 1

二、(20 分) 由 2 片 4 选 1 数据选择器组成的逻辑电路如图 2 所示。已知数据选择器的逻辑函数表达式为

$$Y = [D_0 \overline{A_1} \overline{A_0} + D_1 \overline{A_1} A_0 + D_2 A_1 \overline{A_0} + D_3 A_1 A_0] \cdot S$$

- 写出输出函数 F 的最小项表达式;
- 写出输出函数 F 的最简与或表达式;
- 试用 1 片 4 选 1 数据选择器 (不附加门电路) 实现该电路, 要求画出逻辑电路图。  
(图 2 见下页)

注意: 答案请不要做在试题纸上。

# 苏州大学

## 2010 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

专业名称：电子与通信工程、集成电路工程（专业学位） 考试科目：数字电路 (A) 卷

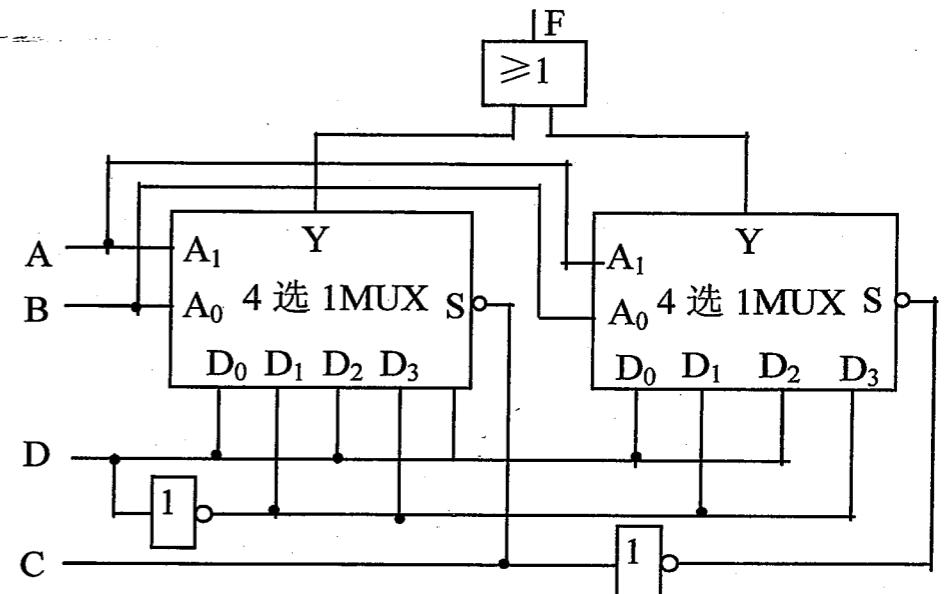


图 2

三、(20 分) 图 3(a) 为一多功能运算组合逻辑电路, 有五个输入端, 其中  $M_1$  和  $M_2$  为控制输入端;  $A_n$  和  $B_n$  为数据输入端,  $C_i$  为低位进位输入端。电路完成的功能如图 3(b) 所示, 已知电路已采用了一个全加器, 试用与非门完成虚线框内的组合逻辑电路设计 (进位输出端  $C_o$  仅在算术加时考虑)。

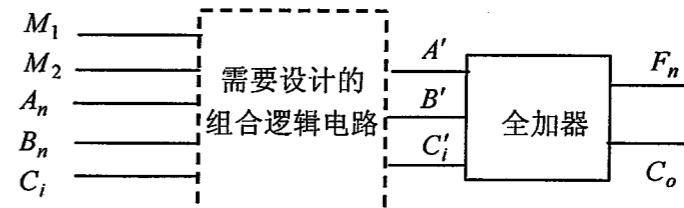


图 3 (a)

$M_1 M_2$	$F_n$	$C_o$	功能
0 0	$\overline{A_n}$		对 $\overline{A_n}$ 求反
0 1	$\overline{B_n}$		对 $\overline{B_n}$ 求反
1 0	$A_n \oplus B_n$		异或运算
1 1	$A_n \oplus B_n \oplus C_i$	$A_n B_n + (A_n \oplus B_n) C_i$	算术加

图 3 (b)

注意: 答案请不要做在试题纸上。

# 苏州大学

## 2010 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

专业名称：电子与通信工程、集成电路工程（专业学位）

考试科目：数字电路

(A) 卷

四、(20 分) 分析如图 4 所示时序逻辑电路。要求：

- 1、写出电路的驱动方程，状态方程和输出方程。
- 2、列出电路的状态转换表，画出电路的状态转换图。
- 3、若 X 端输入的串行码序列为 {5D3}H，则 Y 端输出的序列是什么？

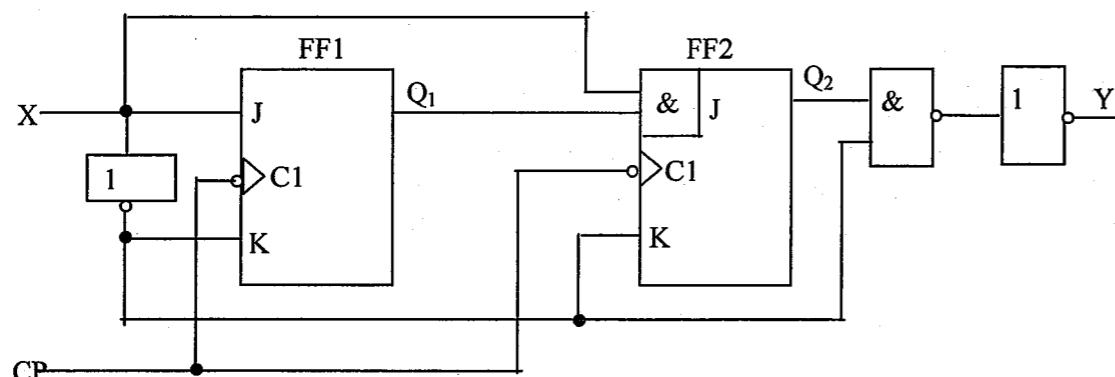


图 4

五、(20 分) 试根据表 5 所示的状态转换表设计一个同步时序电路，要求选用 JK 触发器。

- 1、根据状态转换表画出新状态的卡诺图。
- 2、列出各级触发器的状态方程和激励方程（尽量利用约束项）。
- 3、检查能否自启动。
- 4、画出逻辑电路图。

表 5 状态转换表

$Q_3^n$	$Q_2^n$	$Q_1^n$	$Q_3^{n+1}$	$Q_2^{n+1}$	$Q_1^{n+1}$
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0

注意：答案请不要做在试题纸上。

# 苏州大学

## 2010 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

专业名称：电子与通信工程、集成电路工程（专业学位）

考试科目：数字电路

(A) 卷

六、(15 分) 试用 4 位同步二进制加法计数器 74LS161 设计一个可控进制计数器，当输入控制变量 CT=0 时工作在十进制；CT=1 时工作在十二进制。请写出设计过程，并画出电路连线图。要求标出计数输入端和进位输出端。4 位同步二进制加法计数器 74LS161 的功能表如表 6 所示，4 位同步二进制加法计数器 74LS161 的图形符号如图 6 所示。

表 6 4 位二进制计数器 74LS161 的功能表

$CP$	$\overline{R_D}$	$\overline{L_D}$	$EP$	$ET$	工作状态
$\times$	0	$\times$	$\times$	$\times$	置 0
$\text{L}$	1	0	$\times$	$\times$	预置数
$\times$	1	1	0	1	保持
$\times$	1	1	$\times$	0	保持 ( $C=0$ )
$\text{L}$	1	1	1	1	计数

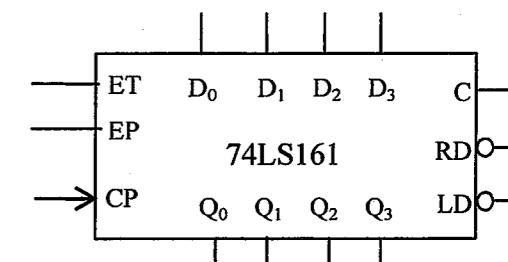


图 6

七、(20 分) 利用集成施密特触发器组成如图 7(a)所示电路，图 7(b)所示为施密特触发器的电压传输特性曲线。试问：

- 1、这是什么电路？分析其工作原理。
- 2、定性画出  $V_A$  和  $V_O$  的电压波形。
- 3、已知  $R=100\text{ k}\Omega$ ,  $C=0.01\mu\text{F}$ , 设输出高、低电平分别为  $V_{OH}=3.6\text{V}$ ,  $V_{OL}=0.1\text{V}$ , 试求  $V_O$  的振荡周期  $T$ 。

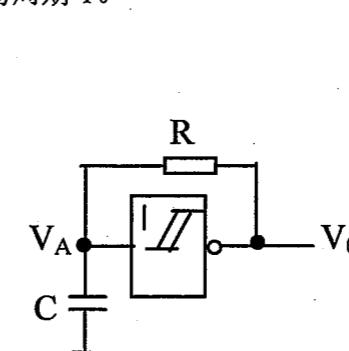


图 7 (a)

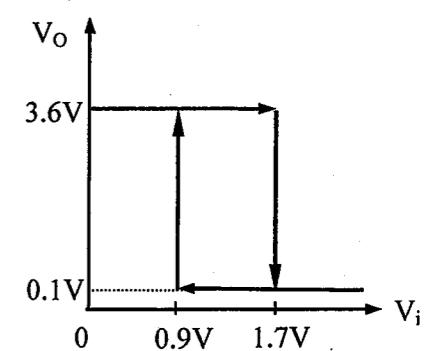


图 7 (b)

注意：答案请不要做在试题纸上。


# 苏 州 大 学

## 2010 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

专业名称：电子与通信工程、集成电路工程（专业学位） 考试科目：数字电路 （A）卷

八、(15 分) 某 D/A 转换器如图 8 所示。当图中的  $Q_i = 1$  时，相应的模拟开关  $S_i$  置于  $V_{REF}$ ；当  $Q_i = 0$  时，相应的模拟开关  $S_i$  置于“地”。

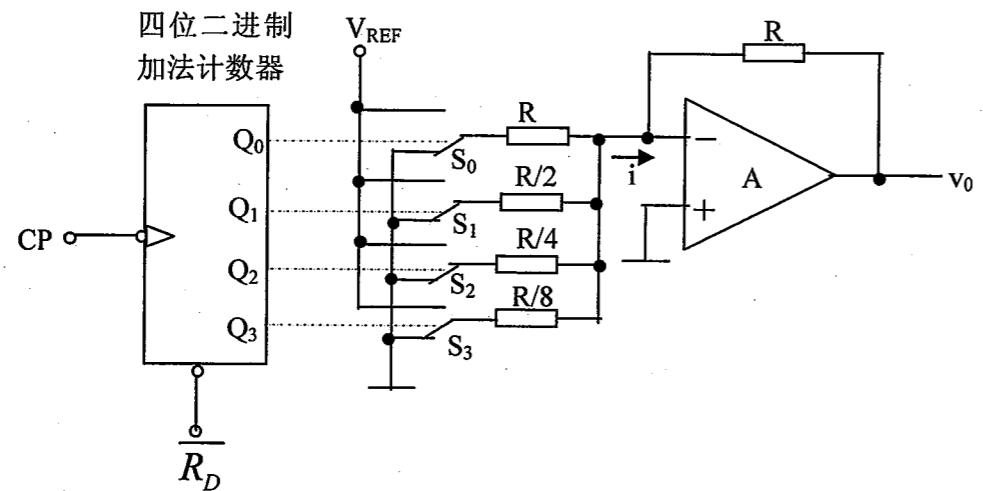- 1、求  $v_0$  与数字量  $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$  之间的关系式。
- 2、若  $V_{REF} = -1V$ ，试求当  $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 0001$  与 1111 时， $v_0$  的值。
- 3、画出计数器输入连续计数脉冲 CP 时， $v_0$  的波形。假设计数器的初始状态为 0。



注意：答案请不要做在试题纸上。