

# 苏州大学

## 2010年攻读硕士学位研究生入学考试试题

专业名称: 检测技术与自动化装置

考试科目: 电路与信号 (B) 卷

### 一、选择和填空题 (每题 1 分, 共 10 分)

- CMOS 逻辑门电路的输出高、低电压值分别为 ( )。
  - (A)  $V_{DD}$ , 0V
  - (B) 3.6V, 0.4V
  - (C)  $V_{DD}$ , 0.4V
  - (D) 3.6V, 0V
- 由四个触发器组成的二进制计数器, 具有的状态数是 ( )。
  - (A) 4 个
  - (B) 8 个
  - (C) 16 个
  - (D) 32 个
- 在各种触发器中, 功能最强的是 ( )。
  - (A) JK 触发器
  - (B) D 触发器
  - (C) RS 触发器
  - (D) T 触发器
- 施密特触发器的回差特性是由于 ( )。
  - (A) 输入电压的幅度有变化
  - (B) 输入信号太小
  - (C) 输入信号太大
  - (D) 输入电压上升沿和下降沿使电路翻转的值不相同
- 以 8 位二进制数表示 -89 的补码是 ( )。
  - (A) 10100111B
  - (B) 01011001B
  - (C) 10010111B
  - (D) 10010110B
- 下列器件中, 属于组合逻辑电路的电路是 ( )。
  - (A) 与非门
  - (B) 译码器
  - (C) 计数器
  - (D) 寄存器
- 在数字控制电路中, 记忆元件通常选用 ( )。
  - (A) 触发器
  - (B) RC 振荡器
  - (C) 延时电路
  - (D) 电容器
- 1 片 12 位的 A/D 转换器, 其分辨率为 ( )。
  - (A) 1/512
  - (B) 1/1024
  - (C) 1/4096
  - (D) 1/2048
- 动态 RAM 是利用 ( ) 储存电荷的原理储存信息的。
  - (A) 电感
  - (B) 贴片电阻
  - (C) 金属膜电阻
  - (D) 电容

注意: 答案请不要做在试题纸上。

试卷编号: 833

第 (1) 页共 (6) 页

# 苏州大学

## 2010年攻读硕士学位研究生入学考试试题

专业名称: 检测技术与自动化装置

考试科目: 电路与信号 (B) 卷

- 10、某存储器系统有 13 根地址线, 4 根数据线, 该存储器系统能存储 ( ) 位数据。

- (A) 2048
- (B) 4096
- (C) 8192
- (D) 32768


### 二、简答题 (每题 3 分, 共 24 分)

- 当温度变化范围为  $0 \sim 150^\circ\text{C}$ , 要求分辨温度为  $0.1^\circ\text{C}$ , 试计算至少需要用几位的 A/D 转换器才能满足这样的温度分辨率。
- 什么是 CPLD 器件?
- 实现模数转换一般要经过哪 4 个过程? 按工作原理不同分类, A/D 转换器可以分为哪两种?
- 画出用 2 只 NPN 型三极管和 2 只 PNP 型三极管组成的 “H” 型驱动电路, 该电路的功能是什么?
- 定时器和计数器的电路结构相同否? 并说明什么条件下电路可以实现定时功能? 什么条件下电路可以实现计数功能?
- 试简述时序逻辑电路的特点。
- $n$  位倒置的 R/2R 梯形网络 D/A 转换器, 输出电压  $V_o = ?$
- 当由一只 NPN 型三极管组成的共发射极放大电路进入了饱和区, 可以采用什么方法使其退出饱和区。

- 三、将下列十六进制数分别转换为二进制数、十进制数和相对于十进制数的 8421BCD 码。(本题 4 分)

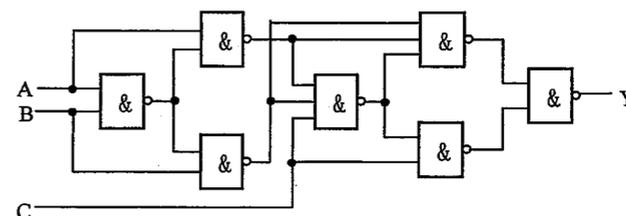- (1)  $(1032)_H$                       (2)  $(A45D)_H$

- 四、某一组合逻辑电路如下图所示, 试写出输出端 Y 的逻辑表达式的最简与或形式。(本题 4 分)



注意: 答案请不要做在试题纸上。

试卷编号: 833

第 (2) 页共 (6) 页

## 2010 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

专业名称: 检测技术与自动化装置

考试科目: 电路与信号 (B) 卷

五、用卡诺图将下列函数化简为最简与或表达式。(本题 5 分)

(1)  $L_1(A,B,C) = \overline{A}\overline{B} + A\overline{B}C + ABC$

(2)  $L_2(A,B,C,D) = (A+B)(\overline{A}+B)(\overline{C}+\overline{D}+\overline{B})(A+\overline{B}+C+D)$

六、3 位表决电路的原理是: 当 3 个变入变量 A、B、C 中有两个以上变量为逻辑“1” (表示同意) 时, 输出变量 L 为 1 (表示通过); 否则 L 为 0。试用 3 个二输入端与非门和 1 个三输入端与非门设计这一电路。(本题 5 分)

七、填空题、选择题: (本题 6 分)

1、仅具有“保持”、“翻转”功能的触发器叫做 ( );

- a JK 触发器      b T 触发器      c D 触发器

2、具有“置 0”、“置 1”、“保持”和“计数翻转”功能的触发器叫做 ( );

- a JK 触发器具      b D 触发器      c T 触发器


3、仅具有“翻转”功能的触发器叫做 ( );

- a JK 触发器      b T' 触发器      c D 触发器

4、JK 触发器用做 T' 触发器时, 输入端 J、K 的正确接法是 ( )

- a  $J=Q^n, K=Q^n$       b  $J=K=1$       c  $J=\overline{Q}^n, K=\overline{Q}^n$

八、试分析题图所示电路。列出状态表、状态图, 画出时序图。(本题 5 分)

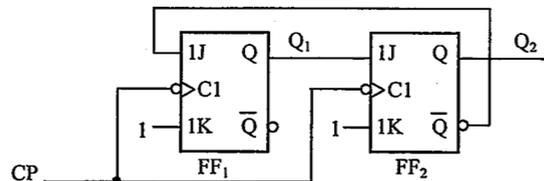

九、试用 555 定时器设计一个振荡频率  $f$  为 1KHz 占空比  $q$  为 0.6 的多谐振荡器。画出逻辑图, 算出  $R_1$  和  $R_2$  的值 (假设所用电容  $C$  为  $0.1\mu\text{F}$ )。 (本题 6 分)

注意: 答案请不要做在试题纸上。

## 2010 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

专业名称: 检测技术与自动化装置


考试科目: 电路与信号 (B) 卷

十、已知集成单稳触发器 74121 的逻辑符号和功能表如下图 (a) 所示。图中  $A_1$ 、 $A_2$ 、 $B$  为触发脉冲输入端;  $R_{int}$  为内部定时电阻引出端;  $C_{ext}$  为外接定时电容端;  $R_{ext}/C_{ext}$  为外接定时电容、电阻端。试回答下列问题: (本题 6 分)

1. 若已知  $A_1$ 、 $A_2$ 、 $B$  的信号如图 (b) 所示, 画出芯片正常工作时  $Q$  端的波形 (设  $B$  的脉冲间隔大于单稳脉宽  $t_w$ )。

2. 若要得到  $t_w$  为  $0.7\text{ms}$  的输出脉冲, 采用内接电阻  $R_{int}$  ( $R_{int}=2\text{K}\Omega$ ) 时,  $C_{ext}$  应取多大? 并在图上画出接线方法 ( $B$  端作为触发脉冲输入端)。

$A_2$	$A_1$	$B$	$Q$	$\overline{Q}$
0	×	1	0	1
×	0	1	0	1
×	×	0	0	1
1	1	×	0	1
1	↓	1		
↓	1	1		
↓	↓	1		
0	×	↑		
×	0	↑		

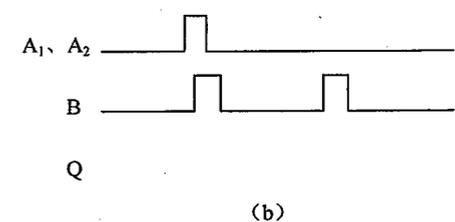

注意: 答案请不要做在试题纸上。

# 苏州大学

## 2010年攻读硕士学位研究生入学考试试题

专业名称: 检测技术与自动化装置

考试科目: 电路与信号 (B) 卷

十一、计算下列各题: (每题3分, 共30分)

1、 $\int_{-\infty}^{\infty} \cos(\pi t) \cdot \delta(t - \frac{1}{2}) dt =$

2、卷积  $\sin t u(t) * [u(t) - u(t-1)] * \delta'(t) =$

3、若某一系统的微分方程是  $2 \frac{dr(t)}{dt} + 5r(t) = 4 \frac{de(t)}{dt} + 6e(t)$ , 则系统的单位冲激响应  $h(t)$  是?

4、 $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$  的傅里叶变换为  $\Omega \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\Omega)$ ,  $\Omega = \frac{2\pi}{T}$  设系统的转移函数为  $H(j\omega) = \frac{1-j\omega}{1+j\omega}$ , 则  $h(t) =$

5、若  $f(t) \xrightarrow{F} F(j\omega)$ , 则  $f(2t+5) \xrightarrow{F} \quad \quad \quad$

6、信号  $f(t) = 2e^{-(t-1)}u(t)$  的拉氏变换  $F(s) =$

7、已知  $F(s) = \frac{1-e^{-2s}}{s+1}$ , 则  $f(t) =$


8、 $5^n u(n) \cdot \delta(n+3) =$

9、若  $x(n] = -0.5^n u(-n-1)$ , 则  $X(z) =$

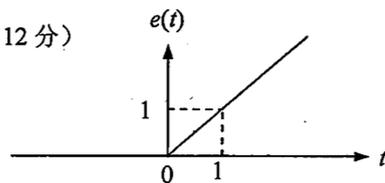10、一个线性时不变系统的差分方程为:

$y(n] - 0.5y(n-1) = x(n] + 2x(n-1) + x(n-2)$ , 则该系统的系统函数  $H(z) =$

十二、已知某线性非时变系统, 其单位阶跃响应  $r_u(t) = (2e^{-2t} - 1)u(t)$ , 试求出在下列波形的激励下的零状态响应  $r_{zs}(t)$ 。(该题12分)



注意: 答案请不要做在试题纸上。


# 苏州大学

## 2010年攻读硕士学位研究生入学考试试题

专业名称: 检测技术与自动化装置

考试科目: 电路与信号 (B) 卷

十三、一反馈系统如下图所示

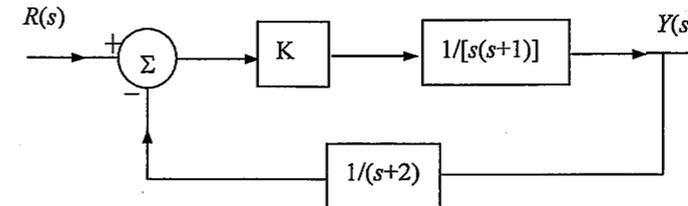

(1)、求  $H(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$ ;

(2)、当 K 满足什么条件时系统是稳定的。(本题10分)


十四、一个线性时不变因果系统由下面的差分方程描述

$$y(n] + \frac{1}{4}y(n-1) = x(n] + \frac{1}{2}x(n-1)$$


(1) 求系统函数  $H(z)$ , 并求其收敛域;

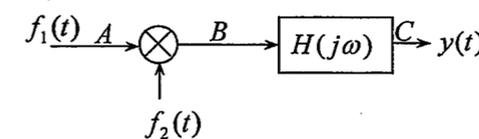(2) 求该系统的单位脉冲响应。(本题10分)

十五、如图(a)所示的系统,  $f_1(t) = \cos t$ ,  $f_2(t) = \cos 10t$ ,  $H(j\omega)$  波形如图(b)的低通滤波器, 试画出 A、B、C 点的频谱  $F_A(j\omega)$ 、 $F_B(j\omega)$ 、 $F_C(j\omega)$ , 并求  $y(t)$ 。(本题13分)



(a) 系统

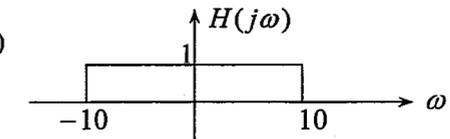

(b)  $H(j\omega)$  波形

注意: 答案请不要做在试题纸上。