

上海大学 2001 年攻读硕士学位研究生


入学考试试题

招生专业：电路与系统

考试科目：电子线路


一. 填充题(每空格 1 分, 共 40 分)

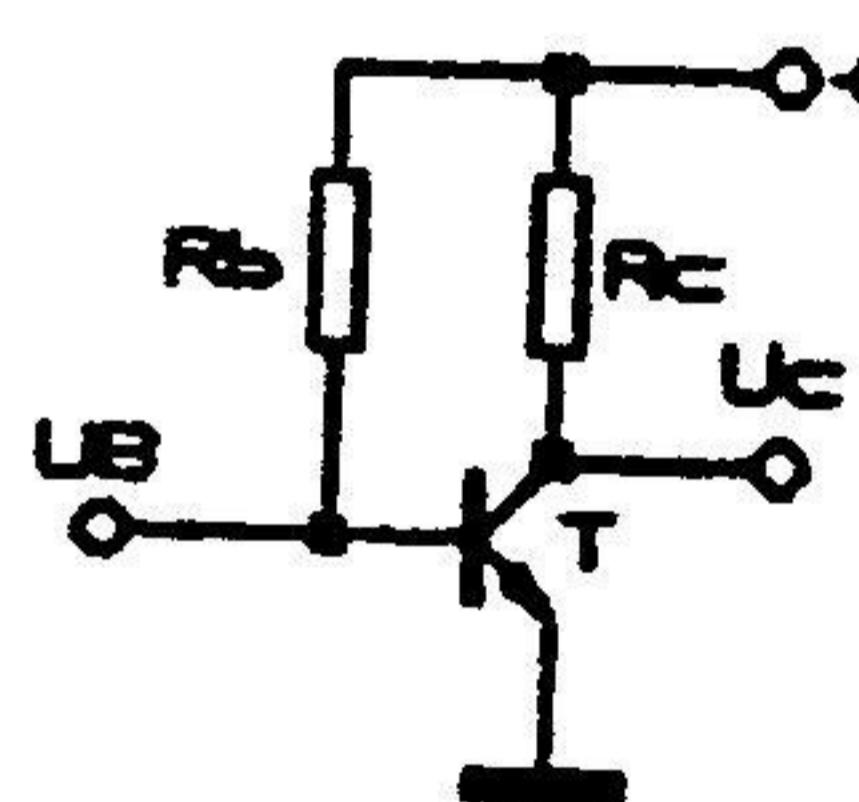1. 二极管最主要的特性是 _____, 而稳压管是利用 PN 结的 _____ 特性而制成的二极管。
2. 已知硅二极管直流工作状态为 $V_D = 0.7V$, $I_D = 1mA$, 则它的直流电阻 R_D 为 _____, 交流电阻 r_D 约为 _____.
3. 硅三极管电路如图所示, 万用表测得各极对地的电压, 试判断管子工作于何区域。




- (1) $U_B = 0.2V$ 时, 晶体管工作于 _____ 区;
- (2) $U_B = 0.7V$, $U_c = 0.2V$ 时, 晶体管工作于 _____ 区;
- (3) $U_B = 0.7V$, $U_c = 5V$ 时, 晶体管工作于 _____ 区;
- (4) $U_c = 15V$ 时, 晶体管工作于 _____ 区。

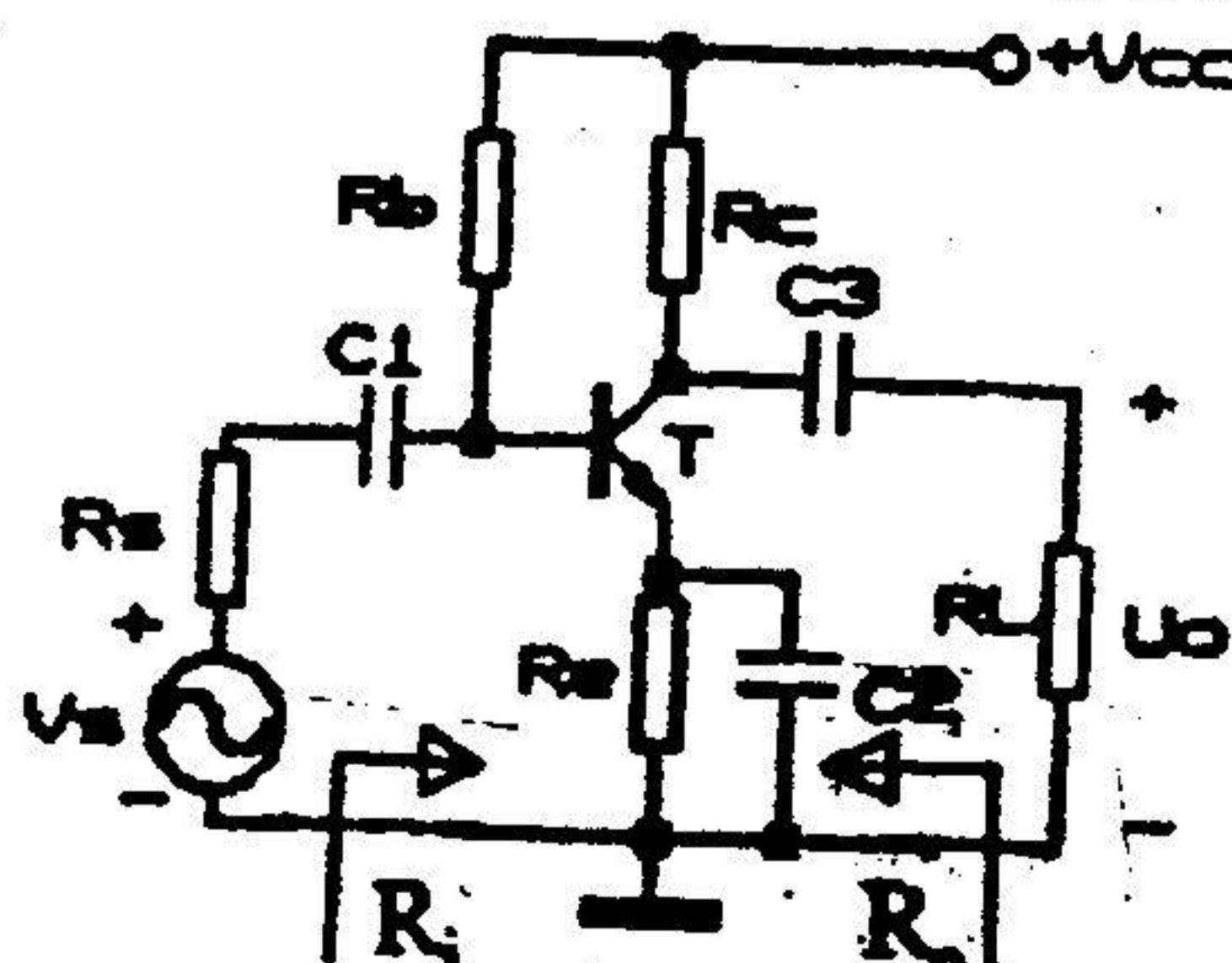4. 双极型晶体管从结构上看可以分成 _____ 和 _____ 两种类型, 它们工作时有 _____ 和 _____ 两种载流子参与导电。场效应管从结构上看可以分成 _____ 和 _____ 两种类型, 它们的导电过程仅仅取决于 _____ 载流子的流动。
5. 电路如图所示, 电容对交流信号可视为短路, 在线性放大状态下调整参数, 试分析电路状态和性能变化(1. 增大 2. 减小 3. 基本不变)。




- (1) R_b 减小时, 静态电流 I_{BQ} _____, U_{CEQ} _____, 电压增益 $|Au|$ _____, 输入电阻 R_i _____.
- (2) R_c 增大时, 静态电流 I_{BQ} _____, 电压增益 $|Au|$ _____, 输出电阻 R_o _____.

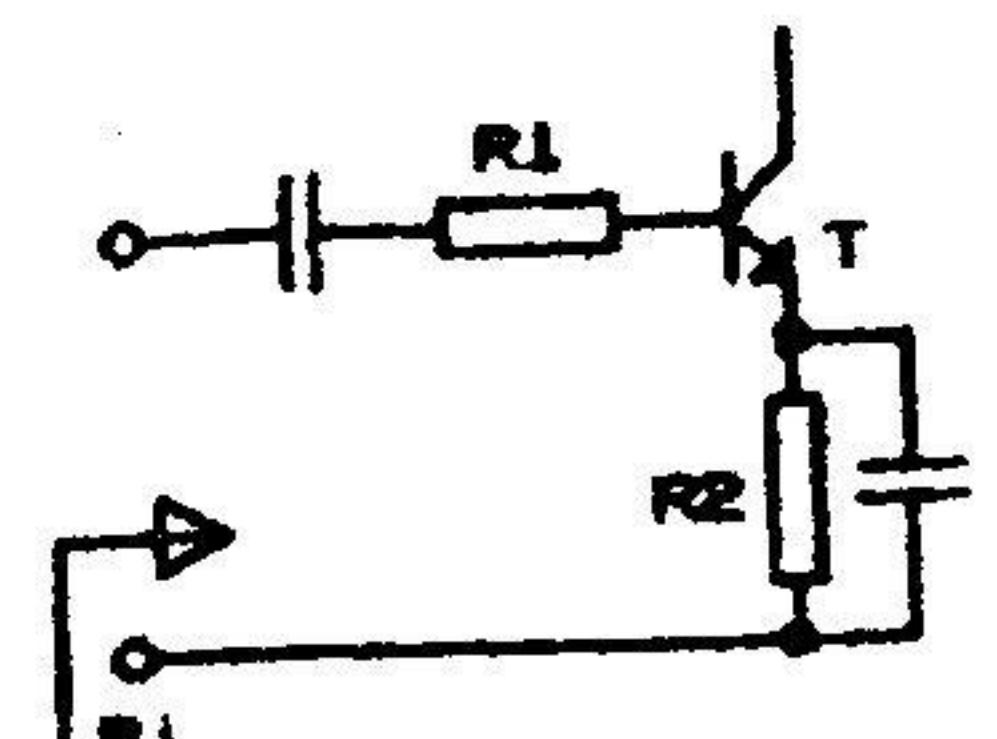
6. 图示电路中，晶体管的参数为 r_b 、 β ，且都处于正常的放大状态，电容对交流信号可视为短路。写出各电路的输入电阻 R_i 或输出电阻 R_o 的表达式。




$$(1) R_i = \text{_____}$$

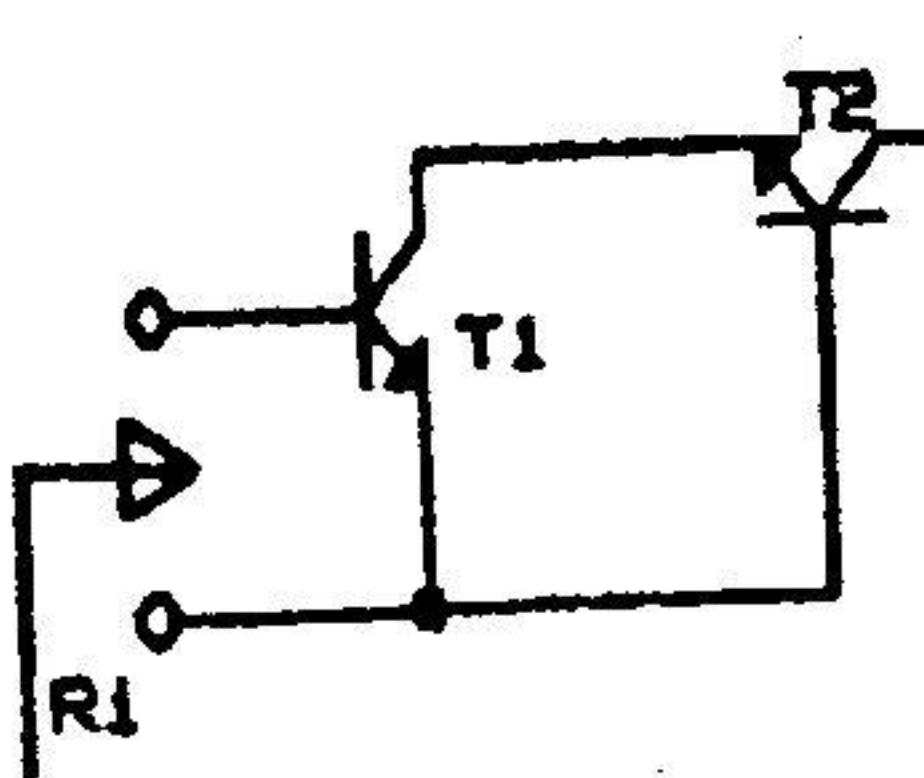


$$(2) R_i = \text{_____}$$

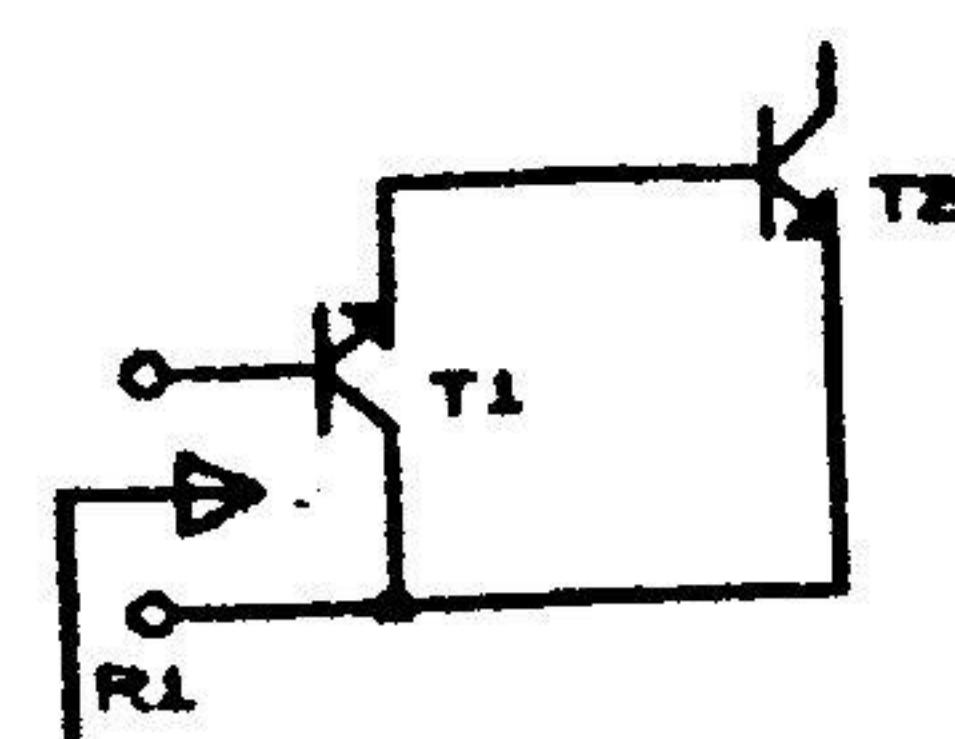

$$(3) R_i = \text{_____}$$

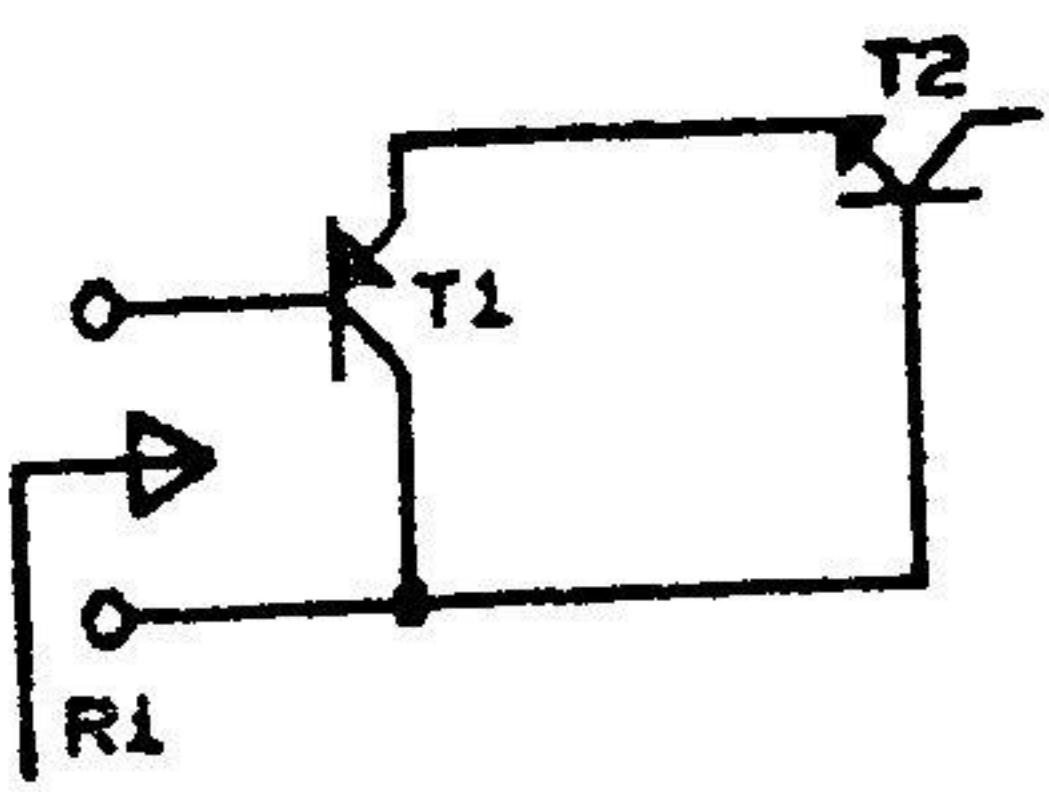


$$(4) R_i = \text{_____}$$

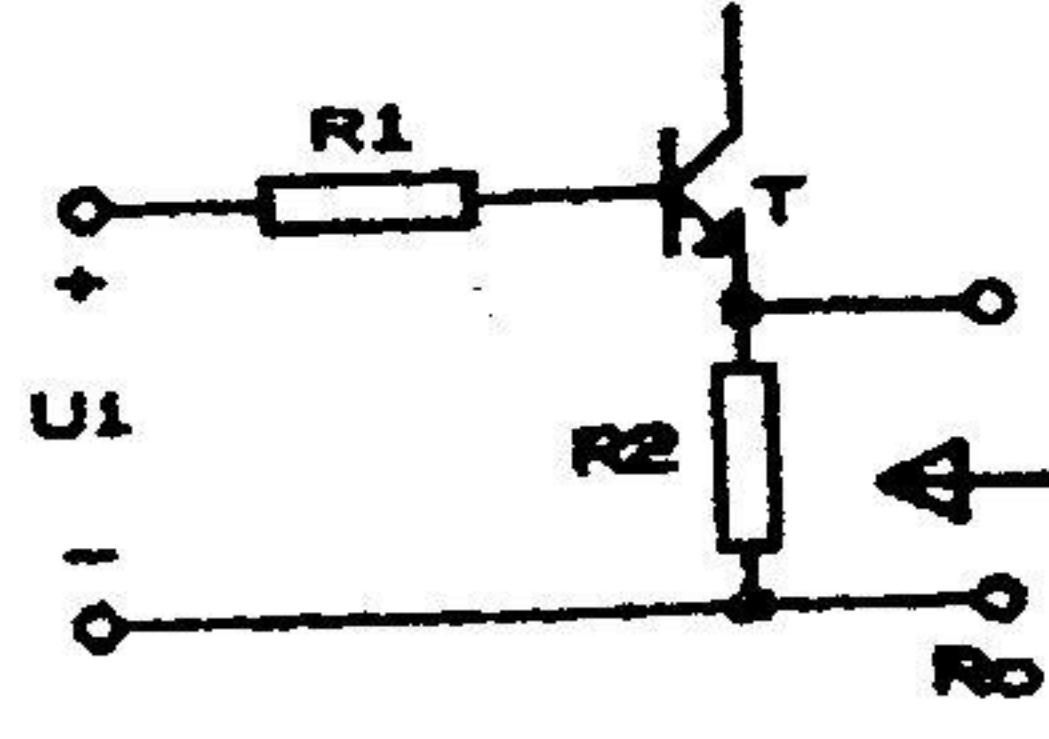


$$(5) R_o = \text{_____}$$


7. 求出下列电源电压为±12V的理想运放电路的电压或电流值。

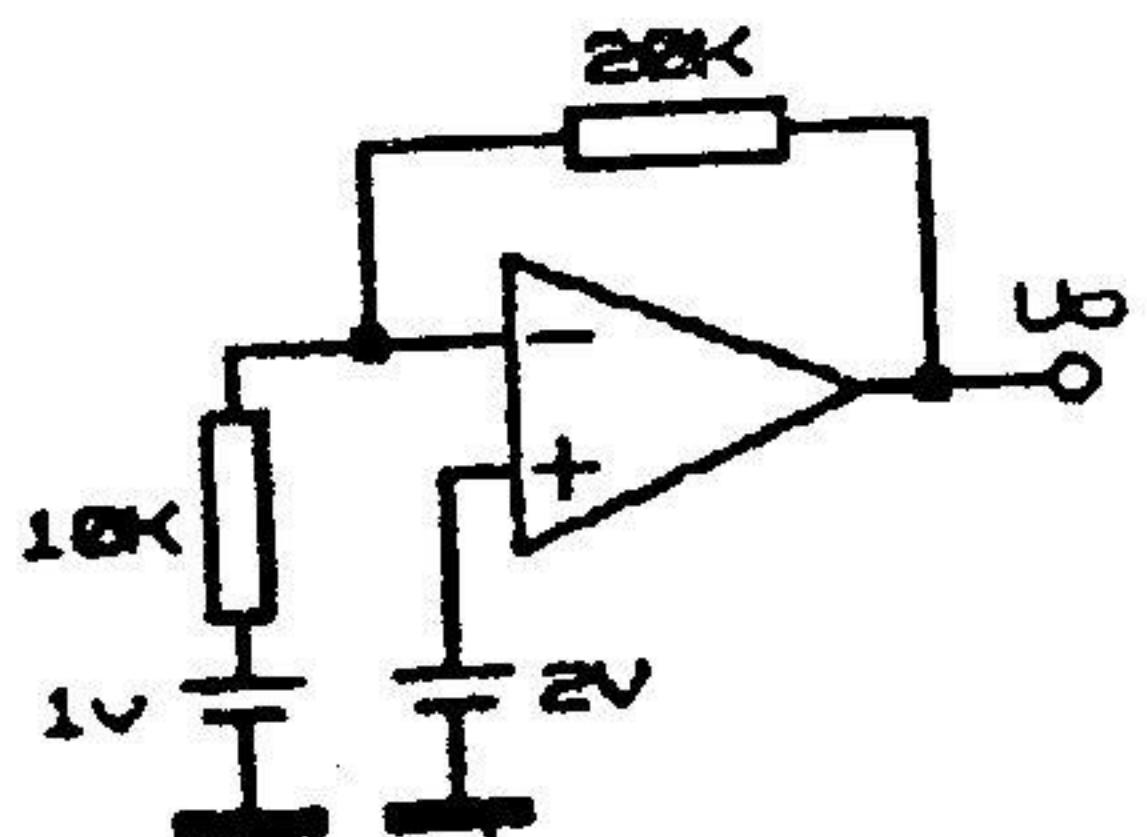


$$(1) U_o = \text{_____} ;$$

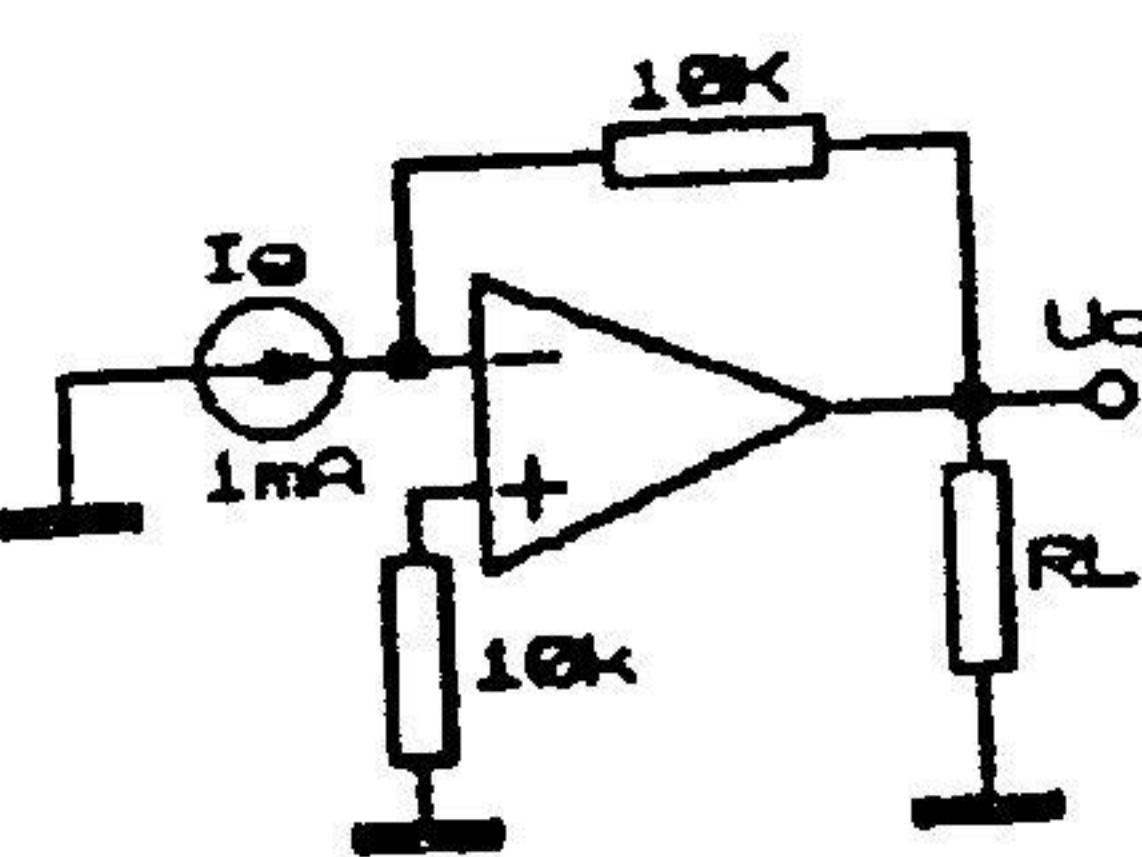


$$(2) U_o = \text{_____} ;$$

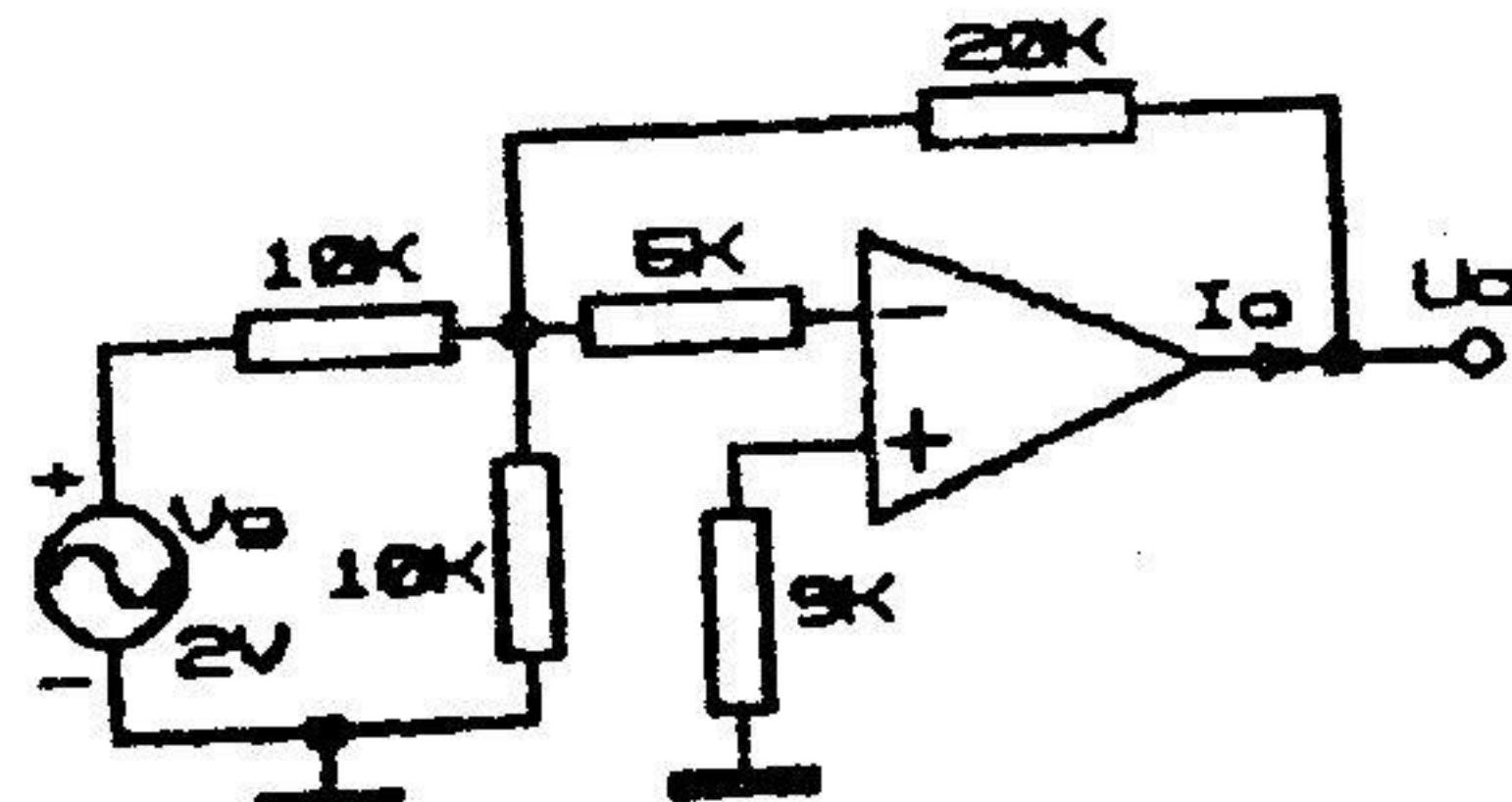

$$(3) I_o = \text{_____} ;$$

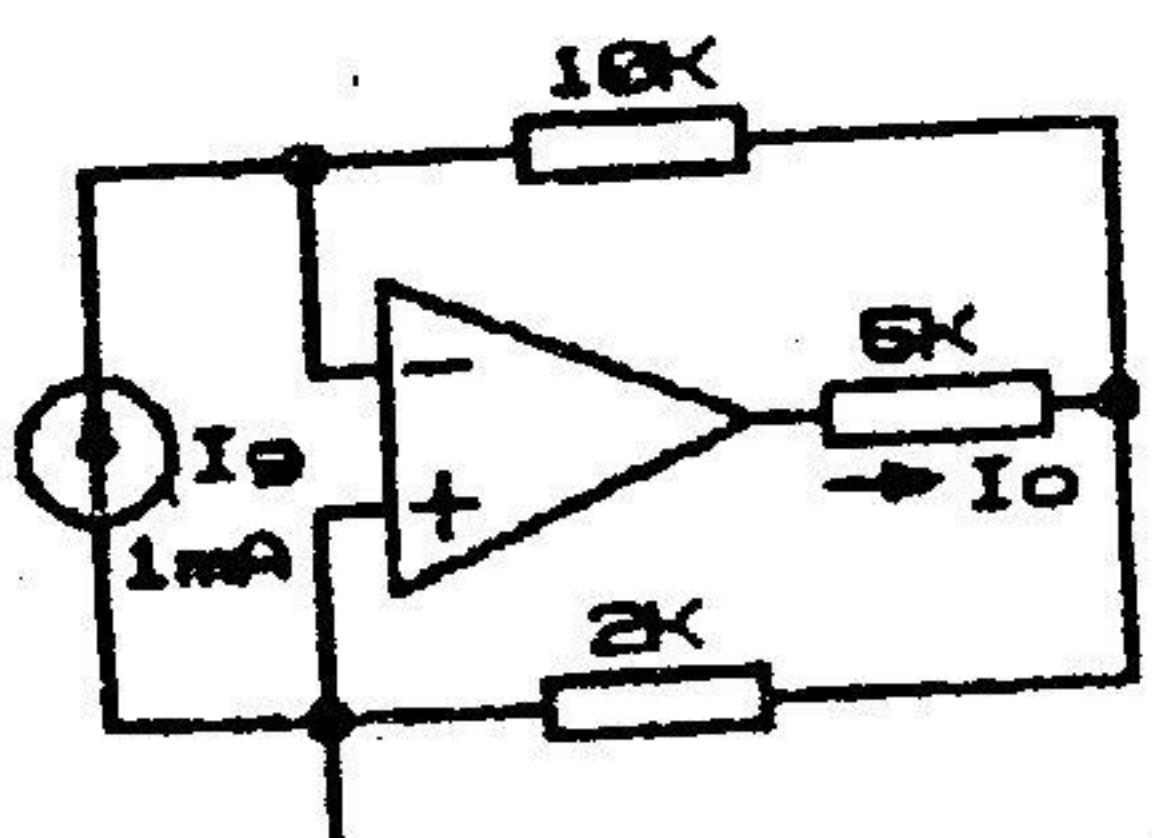


$$(4) I_o = \text{_____} ;$$

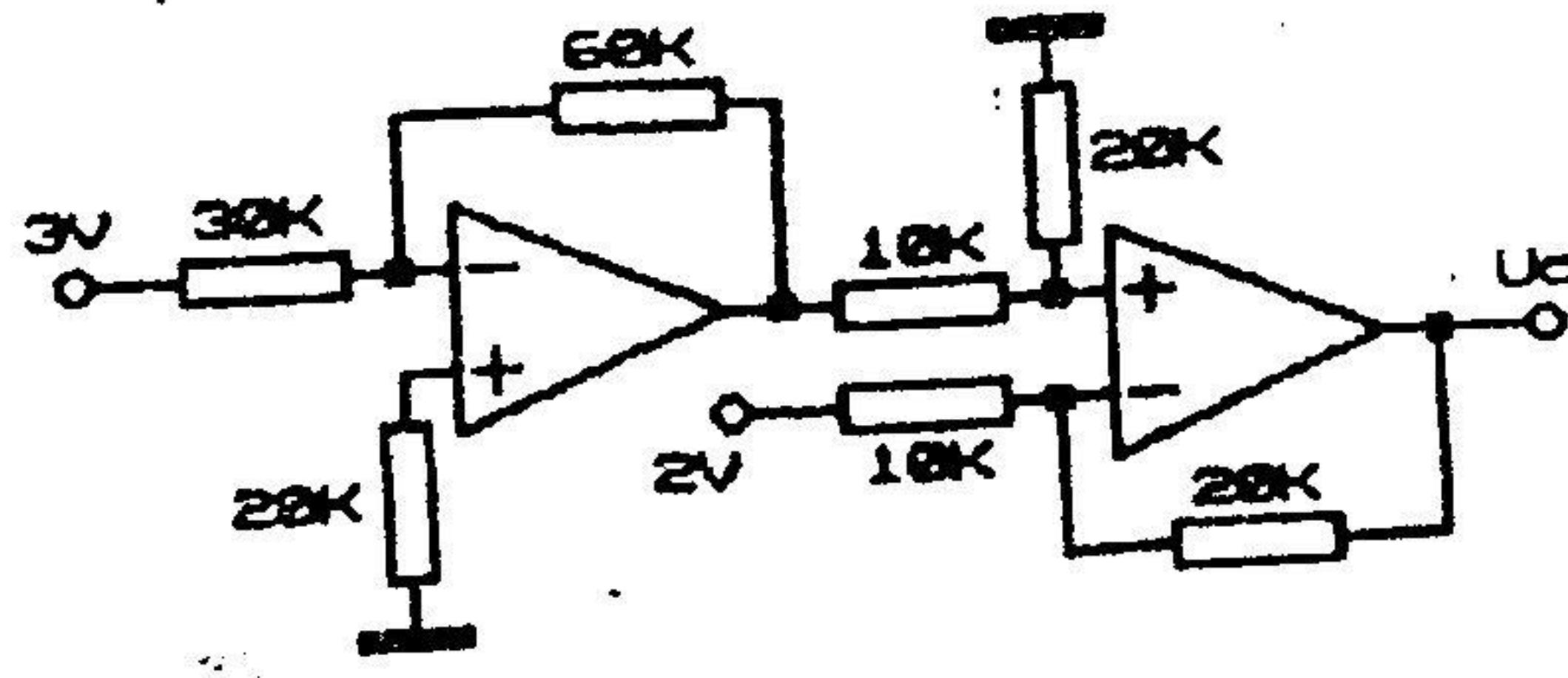


$$(5) U_o = \text{_____} .$$

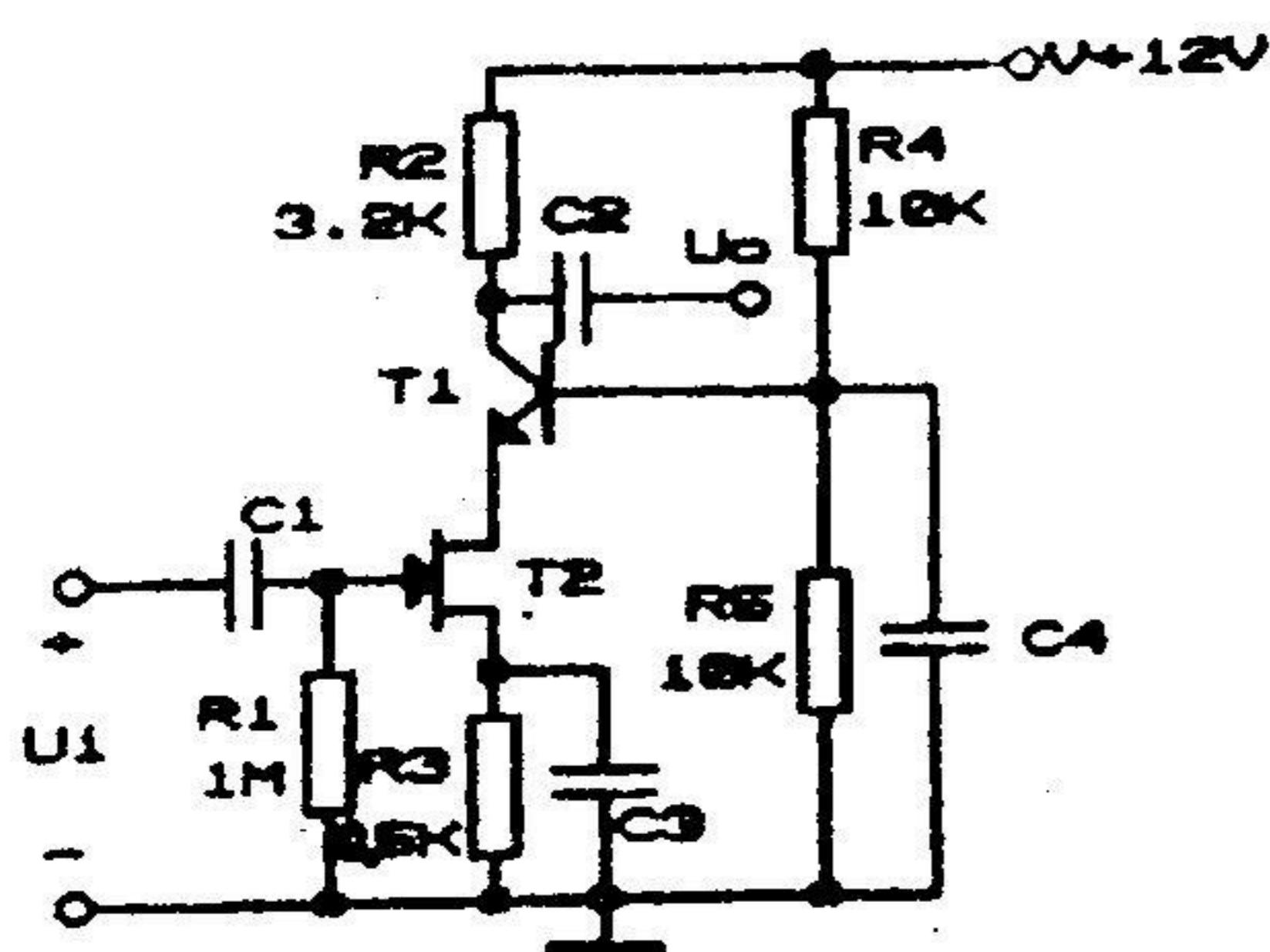148
8. 图示电路中, T_1 管为 _____ 组态电路, T_2 管为 _____ 组态电路.




若 T_2 管的 I_{DSS} 为 8mA , $U_{GDS(\text{on})}$ 为 -2V ; T_1 管的 $U_{BE(\text{on})}$ 为 0.6V , 电容对交流信号可视为短路, 则 I_{DQ2} 为 _____ mA; U_{GSQ2} 为 _____ V; U_{DSQ2} 为 _____ V; T_2 管工作在 _____ 区, U_{CEQ1} 为 _____ V; T_1 管工作在 _____ 区.

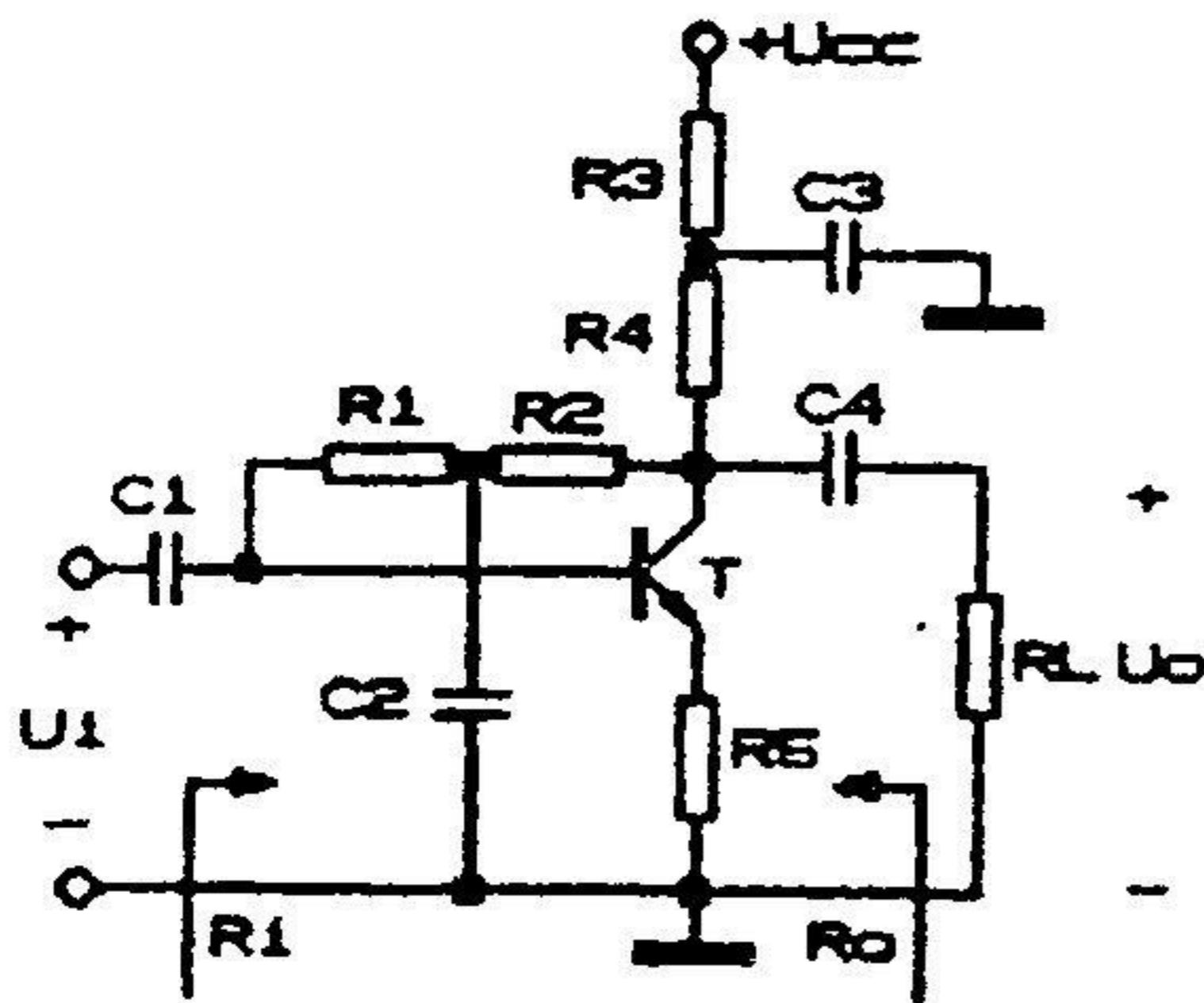二. 放大电路如图所示, 电容对交流信号可视为短路, 已知晶体管的参数 β , r_{be} , 试求: (6 分)




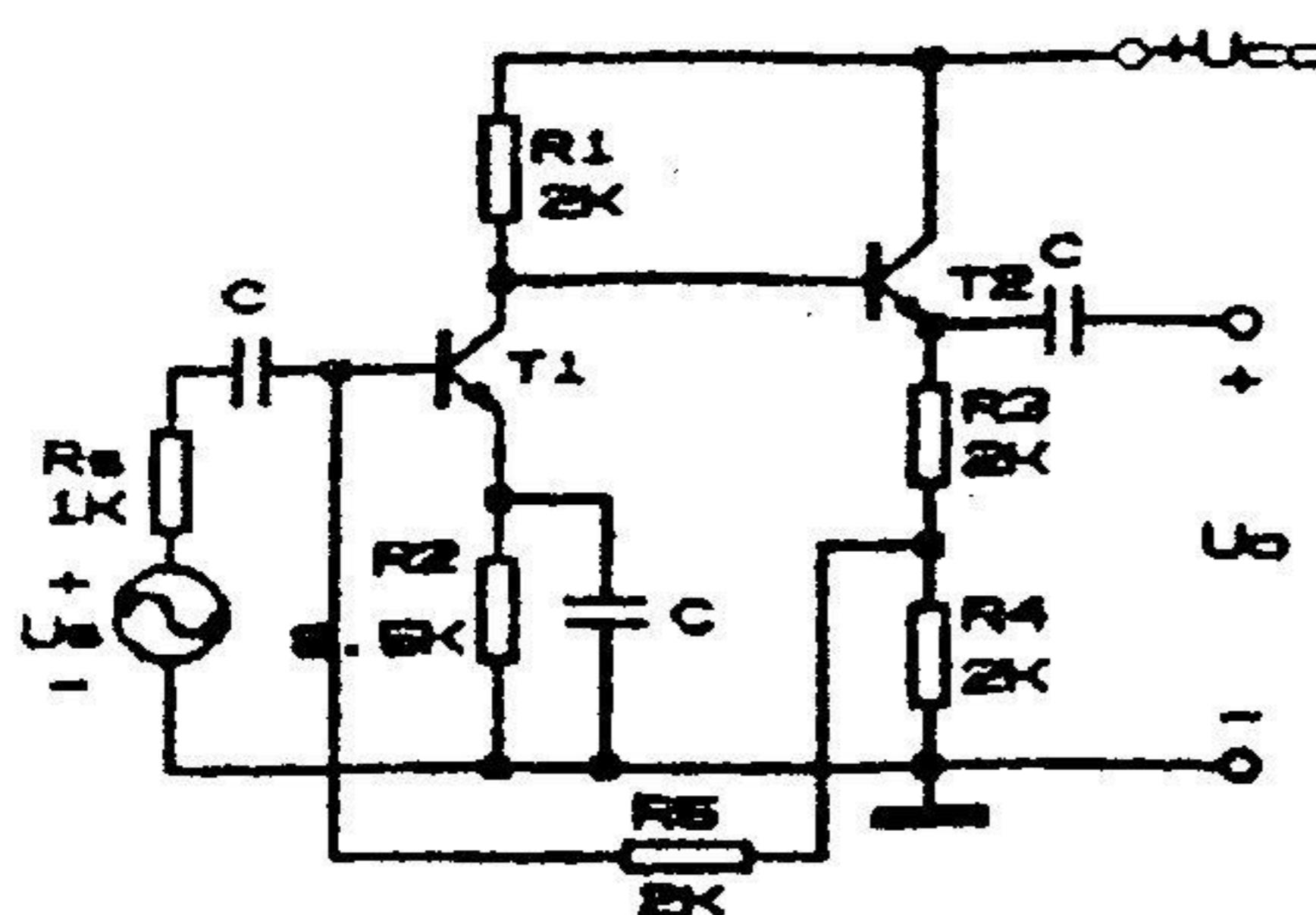1. 画出小信号微变等效电路
2. 写出电压增益 A_u 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的表达式

三. 电路如图(a)、图(b) 所示, 设电容对交流信号可视为短路, 试判断电路中级间交流反馈的类型, 并估算其源电压增益 A_{us} . (8 分)




图(a)

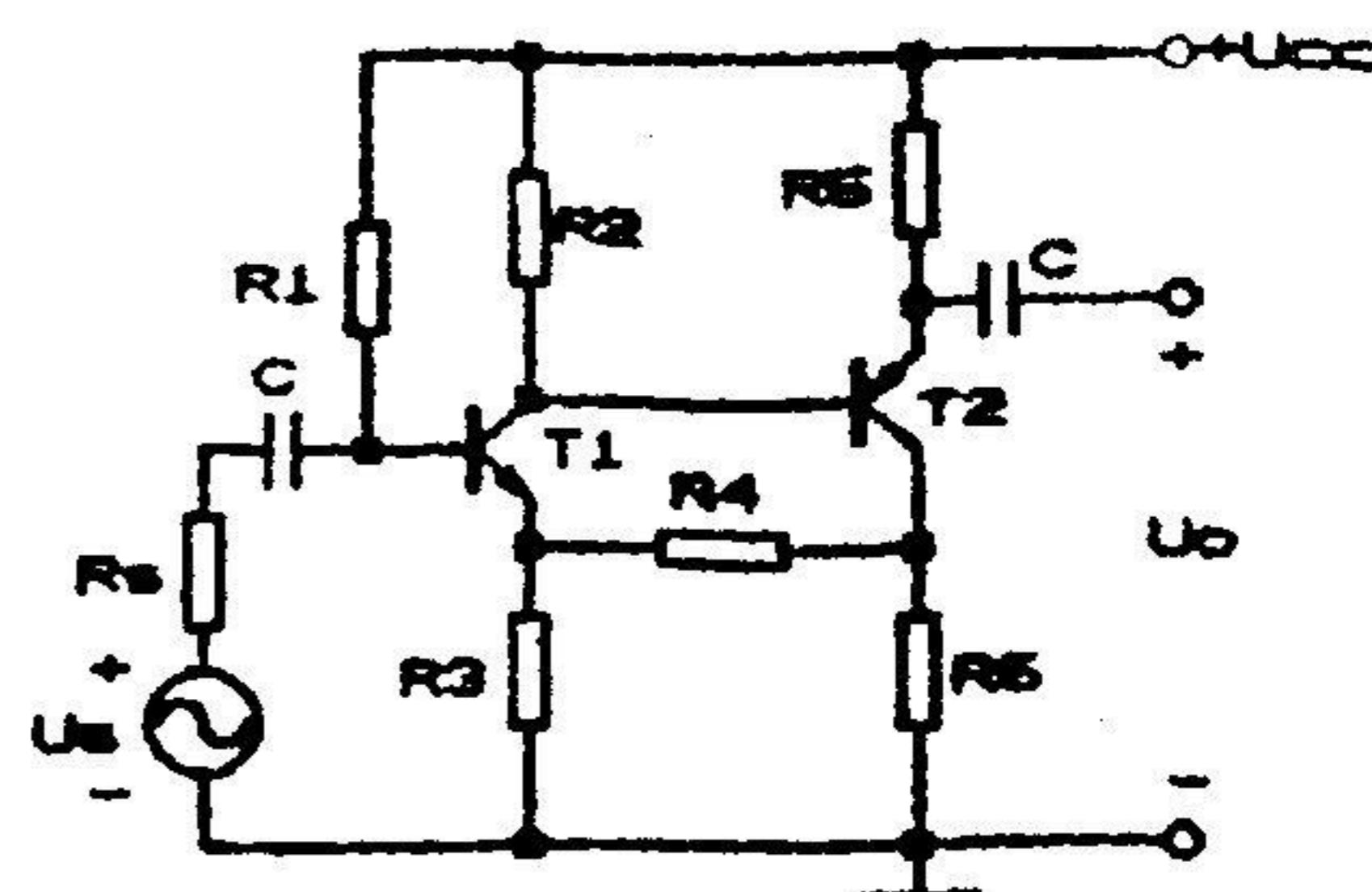

图(b)

四.

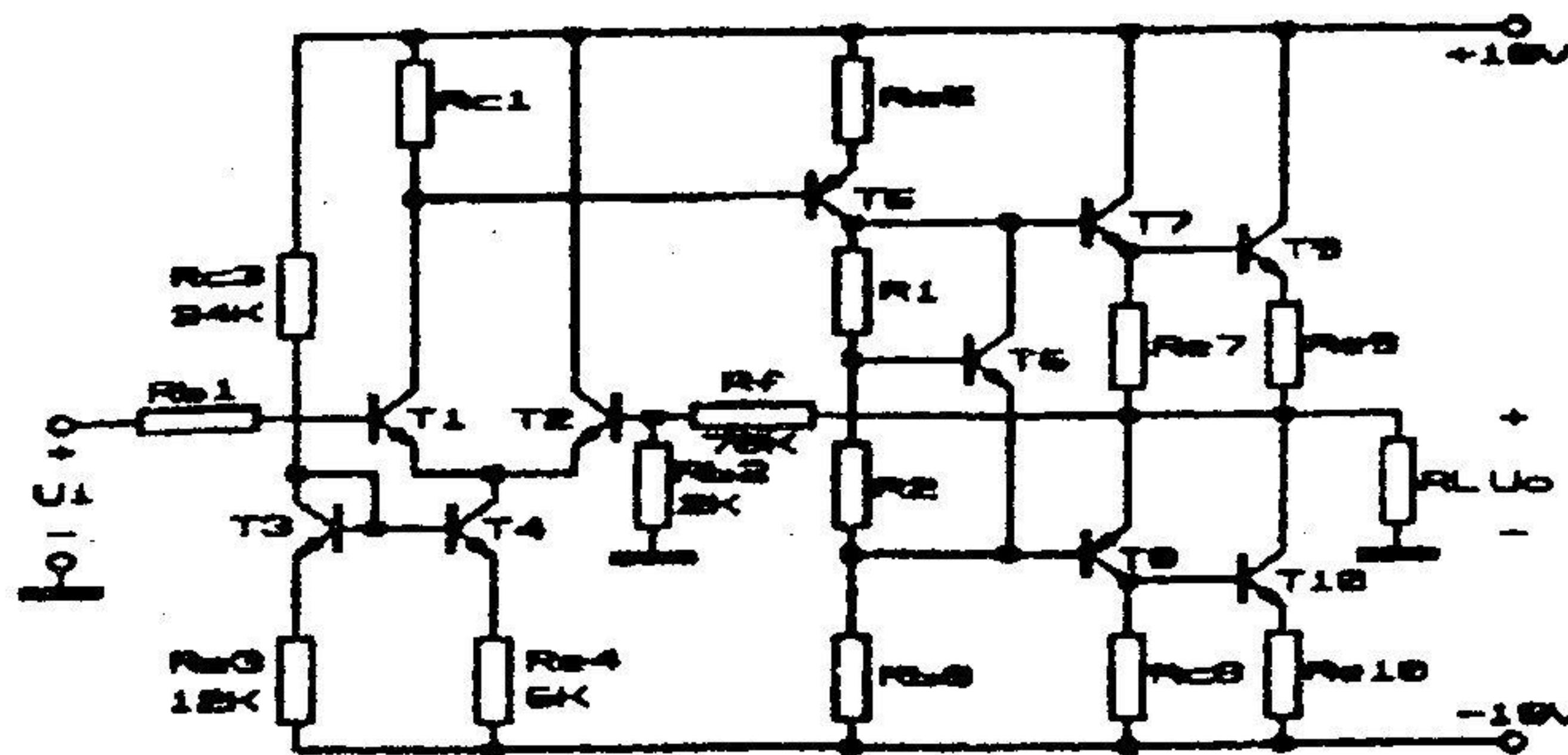

电路如图所示。T₁、
T₂组成 _____
电路；T₃、T₄组成
_____ 电路，
其作用是 _____；

恒压偏置电路上由 _____ 组成，其作用是 _____；
OCL电路上由 _____ 组成，其作用是 _____；R_{f1}和R_{f2}
组成 _____ 反馈电路。

试求：1. T₃、T₄、T₁的静态电流 I_Q。

2. 断开 R_{f1}，从 T₁管输出的差模电压增益表达式。

3. 若 T₉、T₁₀管的饱和压降 U_{CE(sat)} = 2V，忽略 R_{ce}、R_{ce10}上压降，当
负载电阻 R_L = 8Ω 时，电路最大不失真的输出功率 P_{omax} 和效率 η_c。


4. 当输入信号 U_{in} = 300mV 时的输出功率 P_o 和效率 η_c。

5. 电路输出端若有交越失真出现，应怎样调节电路？(18分)

五. 电源电压为±12V 的理想运放组成的电路及输入波形如图所示。

试求：1. 指出运放 A₁、A₂、A₃、A₄的名称。

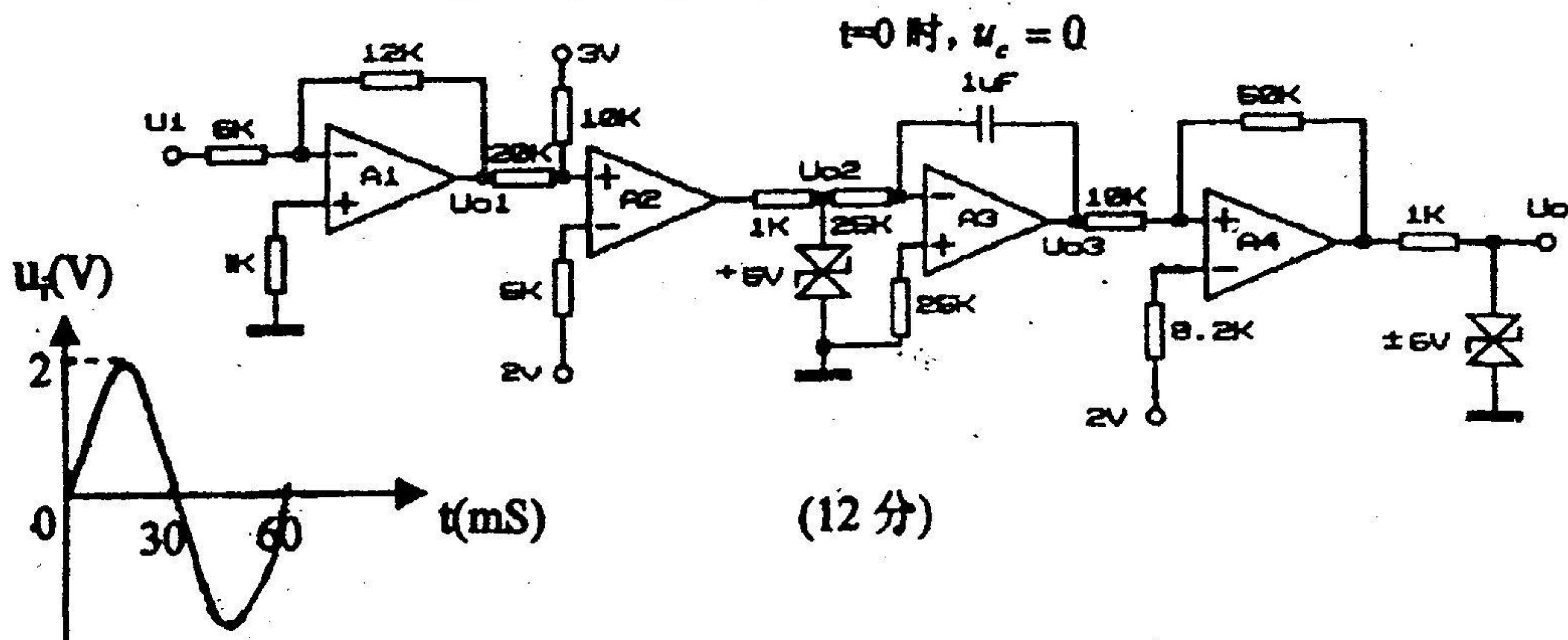2. 画出 u_{o1}、u_{o2}、u_{o3}、u_{o4}的波形 (需指明输出幅度)。



download.kaoyan.com