

本试题由 kaoyan.com 网友雪花夏季飘落 提供

### 微机原理

1. 计算机组成 总线
2. 读外存具体过程
3. 扩内存，138 译码器，编址
4. A/D 转换，具体电路分析，编程
5. DMA 传输具体过程

### 检测

1. 软测量原理，组成
2. 液位检测设计
3. 检测的两个过程
4. 串并联电阻求总的相对误差
5. 补偿导线

### 电路

1. 求功率
2. 诺顿定理
3. 复阻抗
4. 三相电路
5. 三要素法

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至 [suggest@kaoyan.com](mailto:suggest@kaoyan.com)。