
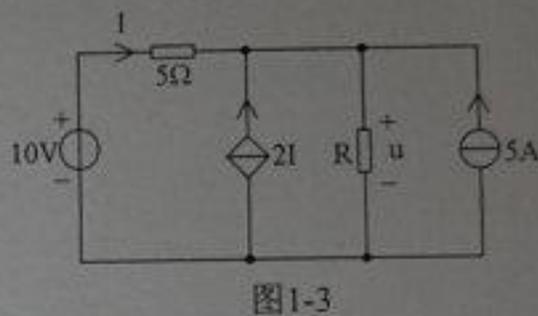
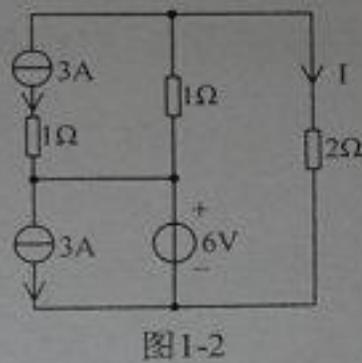


适用专业	考试科目	考试时间
电路与系统、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置	电路分析	

特别声明: 答案一律答在答题纸上, 答在本试卷纸上无效。

一、选择题 (共 30 分, 每题 3 分。答案一律写在答题纸上, 否则无效。)

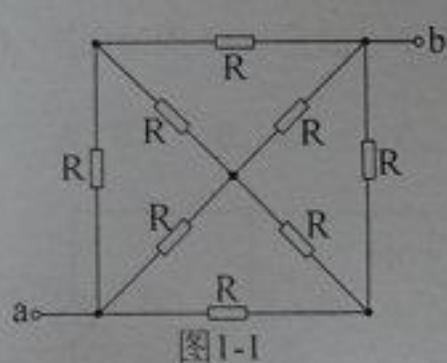1、图 1-1 所示电阻网络, ab 端间的等效电阻 $R_a = (\quad)$ 。



- A、R B、2R C、 $\frac{2}{3}R$ D、3R

2、图 1-2 所示电路中的电流 $I = (\quad)$ 。




- A、0A B、1A C、2A D、3A

3、图 1-3 所示电路中 $u = 5V$, 则受控源的功率为 (\quad) 。

- A、发出 10 W B、吸收 10 W C、发出 5 W D、吸收 5 W

4、电路如图 1-4 所示, 电压 $u = (\quad)$ 。

- A、4V B、8V C、12V D、24V

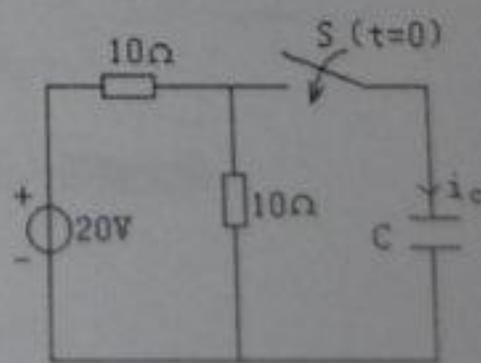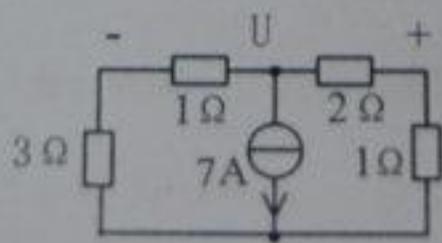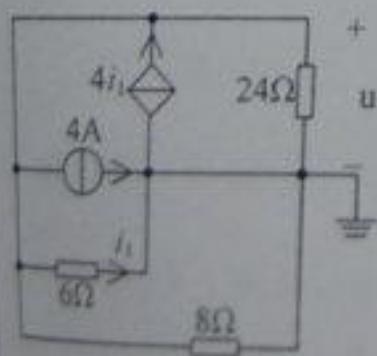

5. 电路如图 1-5 所示, 电压 $U = (\quad)$

- A、3V B、-3V C、5V D、-5V

6. 电路如图 1-6, 已知换路前电容无储能, $t=0$ 时开关 S 合上, 则 $i_c(0_+) = (\quad)$ 。

- A、0A B、1A C、2A D、 ∞

7. 图 1-7 所示电路中的电感电流 $i_L(t) = 5\sin(3t)A, t \geq 0; i_L(t) = 0, t < 0$ 。则 $u_c(0_-)$ 和 K 的值分别为 (\quad)

- A、5V, 8 B、15V, 8 C、-15V, -8 D、15V, -8

8. 电路如图 1-8, 已知 $u = 100\cos(2t)V$, 在正弦稳态下, i_1 超前 i_2 的角度为 (\quad) 。

- A、 0° B、 45° C、 90° D、 135°

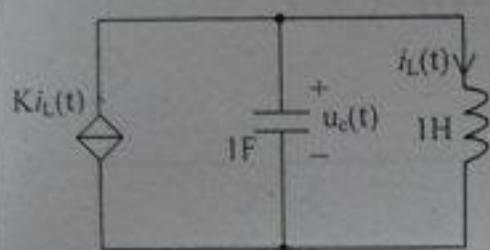


图1-7

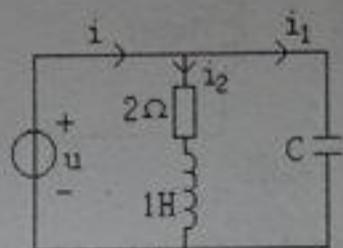


图1-8

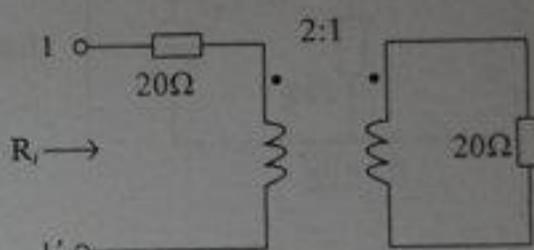


图1-9

9. 含理想变压器的电路如图 1-9 所示, 此时 11' 端的入端电阻 R_i 为 (\quad)

- A、 60Ω B、 25Ω C、 100Ω D、 16Ω

10. 图 1-10 所示电路中, 测得 $U_R = 3V, U_L = 8V, U_C = 4V$, 则 $U = (\quad)$

- A、15V B、7V C、5V D、1V

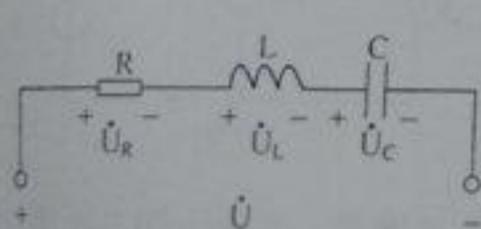


图1-10

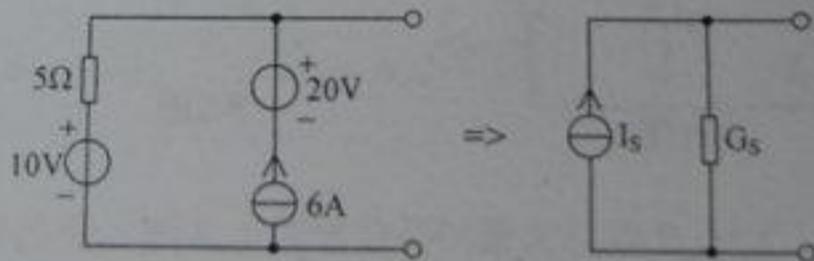


图2-1

二、填空题 (共 30 分, 每题 3 分。答案一律写在答题纸上, 否则无效。)

1. 电路如图 2-1 所示, 则 $I_s = (\quad)$, $G_s = (\quad)$

2. 图 2-2 所示电路, 电容原已充电, $u_c(0_-) = U_0, L = 0.25H, C = 0.25F$, 使电路在临界

阻尼下放电, 当L和C不变时, $R = (\quad)$

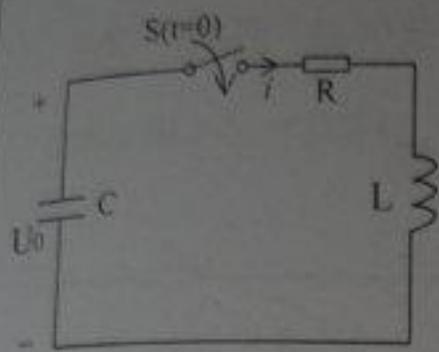


图2-2

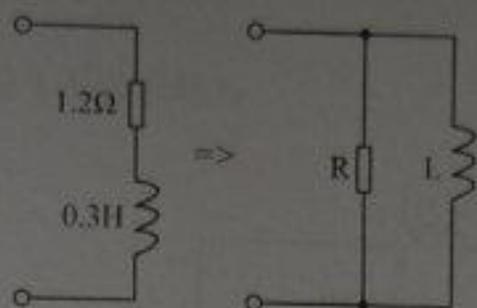


图2-3

3. 电路如图 2-3 所示, 已知 $\omega = 2 \text{ rad/s}$, 则并联等效电路元件的参数值 $R = (\quad)$, $L = (\quad)$

4. 图 2-4 所示电路已处于谐振状态, 电压表读数为 100V, 电流表读数为 10A, 则 $X_L = (\quad)$

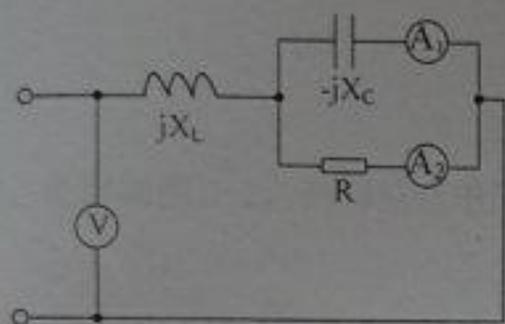


图2-4

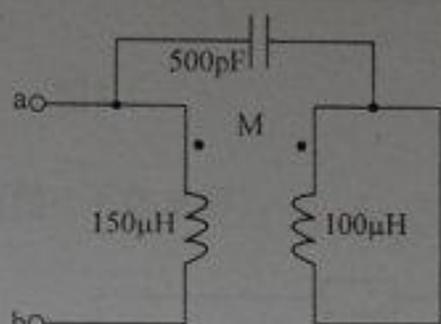


图2-5

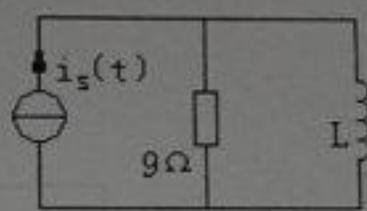


图2-6

5. 图 2-5 所示电路, 已知互感 $M = 50 \mu\text{H}$, 则该电路的并联谐振角频率 $\omega_0 = (\quad)$

6. 电路如图 2-6 所示, 已知 $i_s(t) = 1.25\sqrt{2} \cos(t + 30^\circ) \text{ A}$, 9Ω 电阻消耗功率为 9W, 则电路的功率因数为 (\quad) 。

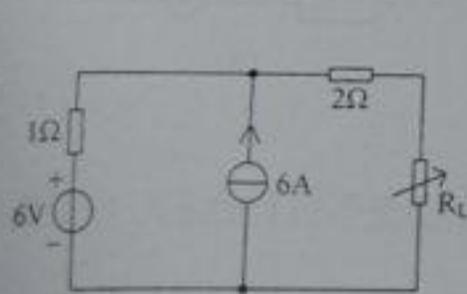


图2-7

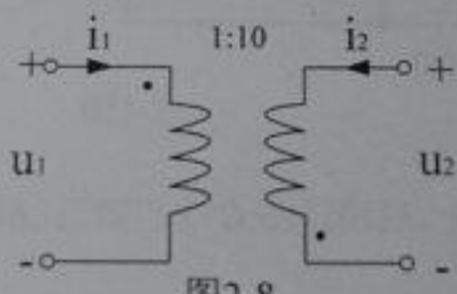


图2-8

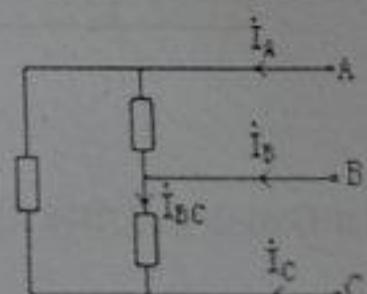


图2-9

7. 图 2-7 所示电路, 负载 R_L 可任意改变, 则 R_L 上能够获得的最大功率 $P_{\text{max}} = (\quad)$

8. 图 2-8 所示理想变压器的伏安关系式为 $u_1 = (\quad)$, $i_1 = (\quad)$

9. 电路如图 2-9 所示, 为对称三相负载, 且 $\dot{i}_C = 3 \angle 95^\circ \text{ A}$, 则 $\dot{i}_{BC} = (\quad)$

10. 某无源二端网络, 端口的电压 u 和电流 i 取关联参考方向, 已知:

$$u(t) = 100 + 100 \cos(t) + 50 \cos(2t) + 30 \cos(3t) \text{ V}, \quad i(t) = 10 \cos(t - 60^\circ) + 2 \cos(3t - 135^\circ) \text{ A}$$

则 $P = (\quad)$

三、完成下列各题 (共 30 分, 每题 6 分)

1. 电路如图 3-1, 列写网孔电流方程 (不必求解)。

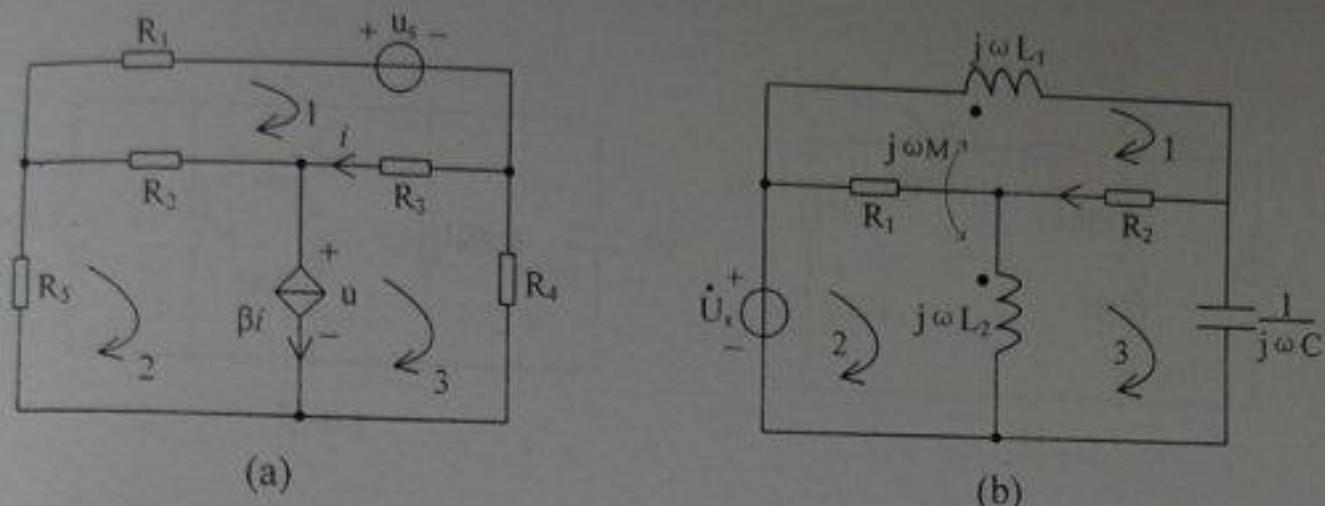


图3-1

2. 电路如图 3-2, 列写结点电压方程 (不必求解)。

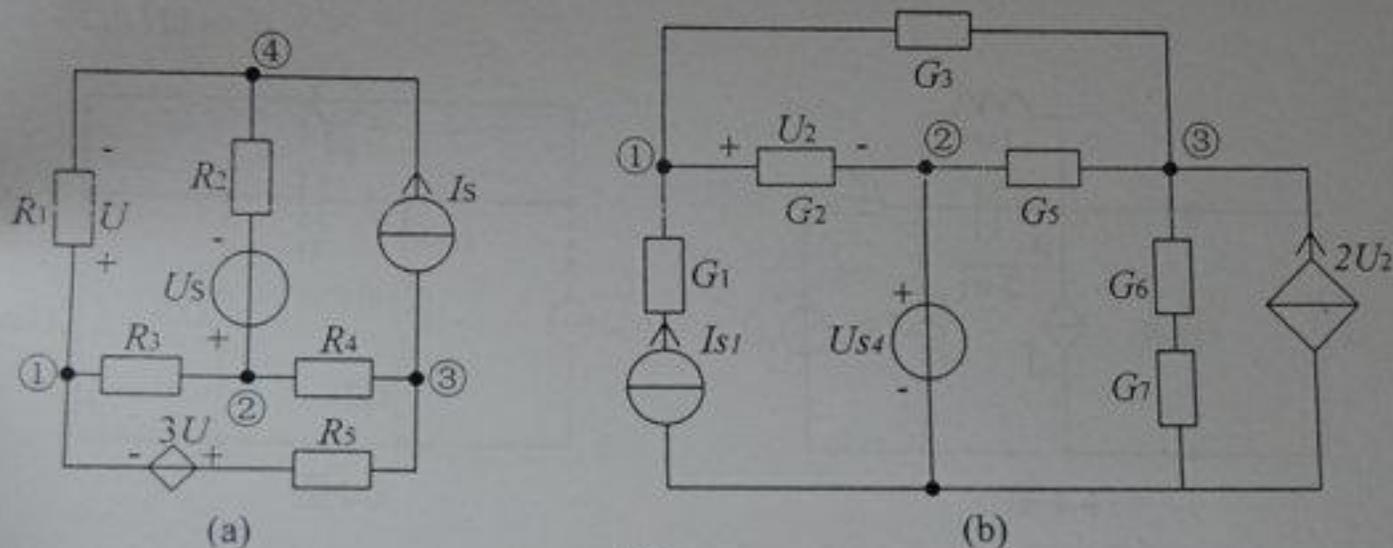


图3-2

3. 图 3-3 所示线性时不变电阻电路, 已知当 $i_s = 2\cos(10t)$ A, $R_L = 2\Omega$ 时电流 $i_L = 4\cos(10t) + 2$

A; 当 $i_s = 4$ A, $R_L = 4\Omega$ 时电流 $i_L = 8$ A。问当 $i_s = 5$ A, $R_L = 10\Omega$ 时电流 i_L 为多少?

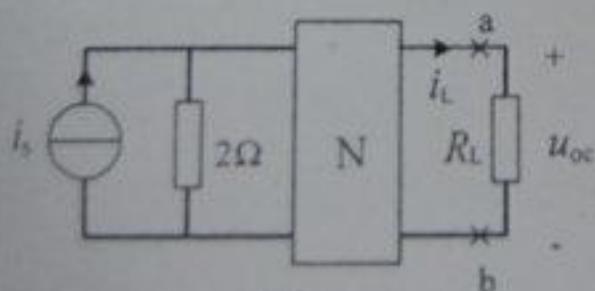


图3-3

四、计算下列各题 (共 60 分, 每题 15 分)

1、图 4-1 所示电路原已处于稳态, $t=0$ 时打开开关 S_1 , 使电容 C 充电, 到 $t=0.1s$ 时合上开关 S_2 , 求 $u_c(t)$, $t \geq 0$ 。

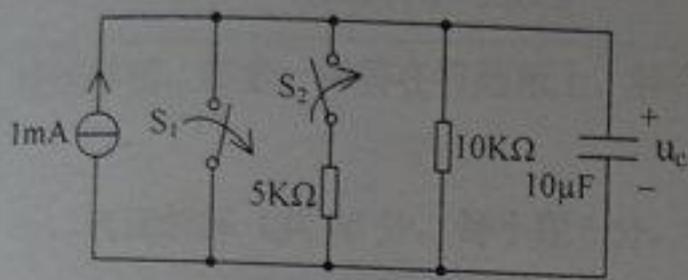


图4-1

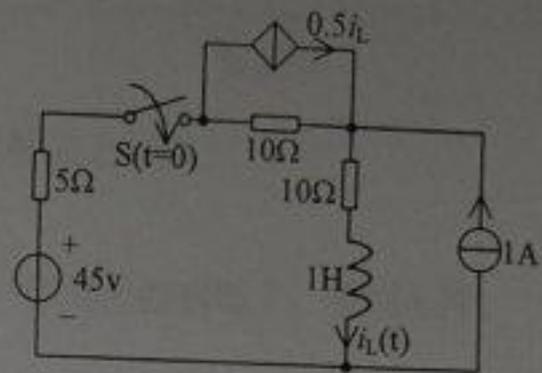


图4-2

2、电路如图 4-2 所示, 换路前电路已处于稳态, $t=0$ 时将开关 S 闭合, 求 $i_L(t)$, $t \geq 0$ 。

3、图 4-3 所示稳态电路, 已知 $U_s=10V$, $u_s(t)=20\sqrt{2}\cos(t)V$, $i_s(t)=8\cos(4t-6^\circ)A$, 求电流 $i_L(t)$ 。

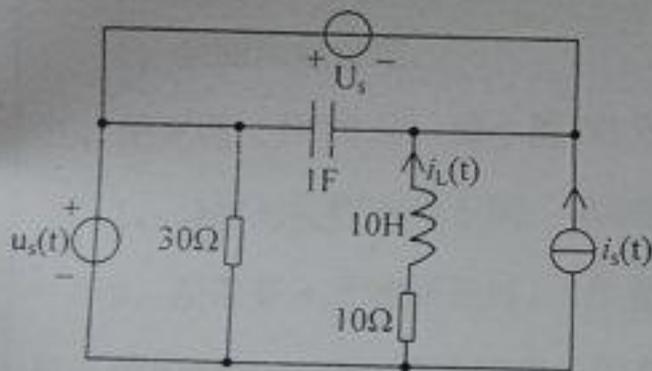


图4-3

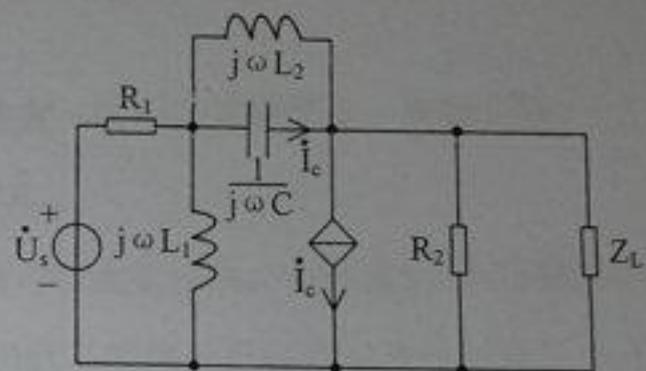


图4-4

4、图 4-4 所示电路中 $R_1=R_2=100\Omega$, $L_1=L_2=1H$, $C=100\mu F$, $\dot{U}_s=100\angle 0^\circ V$, $\omega=100rad/s$, 负载阻抗 Z_L 可任意改变, 问 Z_L 为何值时其上可获得最大平均功率, 并求出该最大功率

P_{Lmax} 。