

河北大学 2009 年硕士研究生入学考试试卷

卷别: [A]

适用专业	考试科目	考试时间
电路与系统	模拟电子技术基础	

特别声明: 答案一律答在答题纸上, 答在本试卷纸上无效。

一、判断题 (共 30 分, 每题 2 分。正确的打上“√”, 错误的打上“×”。答案一律写在答题纸上, 否则无效。)

1. 当温度升高时, 二极管的反向饱和电流减小。
2. $u_{ds}=0$ 时, 能够工作在恒流区的场效应管为耗尽型 MOS 管。
3. 在单管共射放大电路中, 已知三极管的基极电流 $i_b=(0.035+0.03 \sin \omega t) \text{ mA}$, 电压 $u_{re}=(0.7+0.03 \sin \omega t) \text{ V}$, 由此可知: 该管的 $r_{be}=2 \text{ k}\Omega$ 。
4. 在共射、共基、共集三种基本放大电路中, 共集电路既有电压放大又有电流放大。
5. 某个处于放大状态的三极管, 其各极对地的电压分别为 +10V、+2.5V、+1.8V, 该管为一个硅 NPN 管。
6. 某个输出电阻为 $2 \text{ k}\Omega$ 的放大电路在负载开路时输出电压有效值为 4V, 维持输入信号不变, 接 $R_L=6 \text{ k}\Omega$ 负载后, 输出电压将为 3V。
7. 双端输入差分放大电路中两输入端对地的信号分别为 $u_{in}=2 \text{ mV}$, $u_{in2}=-12 \text{ mV}$, 则该电路的共模输入信号 u_{ic} 为 -5mV。
8. 三极管的 $\beta_0=100$, 高频时电流放大系数为 $\dot{\beta}$, 若 $f_s=1 \text{ MHz}$, 则 f_i 约为 100MHz。
9. 若有用信号的频率为 1KHZ 基本不变, 应选用带阻滤波。
10. 正弦波振荡器: 相位平衡条件是 $\Phi_A + \Phi_F = (2n+1)\pi$, (n 为整数)。
11. 某有源滤波器的传递函数为 $A_u(S) = 10S / (S + \omega_0)$, 该电路为 LPF。
12. 正弦波振荡器产生正弦波振荡的起振条件是 $|AF| > 1$ 。
13. OCL 乙类功放电路的主要失真是交越失真。
14. 集成运放的输入级采用差分放大电路是因为可以减小温漂。
15. 欲将电压信号转换成与之成比例的电流信号, 应在放大电路中引入电压串联负反馈。

河北大学 2009 年硕士研究生入学考试试卷

适用专业	考试科目	卷别: [A]
电路与系统	模拟电子技术基础	

特别声明: 答案一律答在答题纸上, 答在本试卷纸上无效。

二. 简答题(共 60 分。根据题目所给条件, 直接写出答案。)

1. (15 分) 图 2-1 所示电路, 设静态工作点合适, 已知场效应管的低频跨导为 g_m , 写出 A_v 、 R_i 、 R_o 的表达式。

2. (15 分) 电路如图 2-2:

判断反馈的极性和组态(如为正反馈则将其改为负反馈);

写出电路反馈系数的表达式;

写出深负反馈条件下, 电压放大倍数的表达式;

深负反馈条件下电路的输入电阻约为多少?

反馈使电路的输出电阻如何变化?

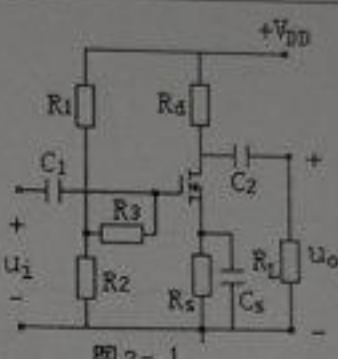


图 2-1

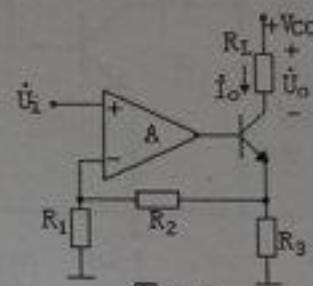


图 2-2

3. (15 分) 图 2-3 所给电路元件, 要求构成一个方波发生器,

电路应如何连接? 若电路连接正确产生振荡, 写出 u_c 的最大值的表达式及振荡频率的表达式。

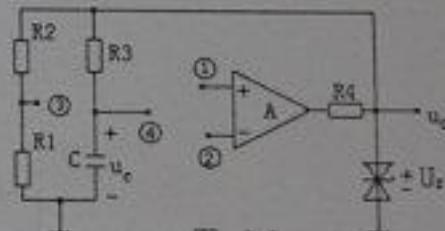


图 2-3

4. (15 分) 图 2-4 电路, 三极管的 $|U_{ces}| = 2V$, $R_L = 8\Omega$,

求: 输入电压足够大时, 电路的最大输出功率。

. 为使输出功率最大, 输入电压的有效值约为多少?

. 在输入电压峰值为 10V 时, 电路的效率约为多少?

. 三极管的极限参数 P_{ce} 、 I_{ce} 、 $U_{ce(sat)}$ 应如何选择?

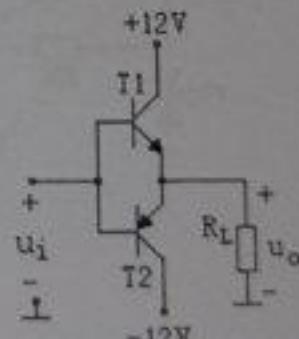


图 2-4

河北大学 2009 年硕士研究生入学考试试卷

适用专业	考试科目	卷别: [A]
电路与系统	模拟电子技术基础	考试时间

特别声明: 答案一律答在答题纸上, 答在本试卷纸上无效。

三. 计算题 (共 60 分)

1. (15 分) 图 3-1 电路,

已知 $\beta = 60$, $U_{be} = 0.7V$, $U_{os} = 0V$, $r_{ce} = 100\Omega$, 要求:

计算电路的静态工作点;

求最大不失真输出电压有效值 U_{om} ;

求电路的电压放大倍数, 输入电阻, 输出电阻;

在图 3-1 所示参数情况下, 已知 $C_1 = C_2 = 10 \mu F$, 电路的下限频率约为多少?

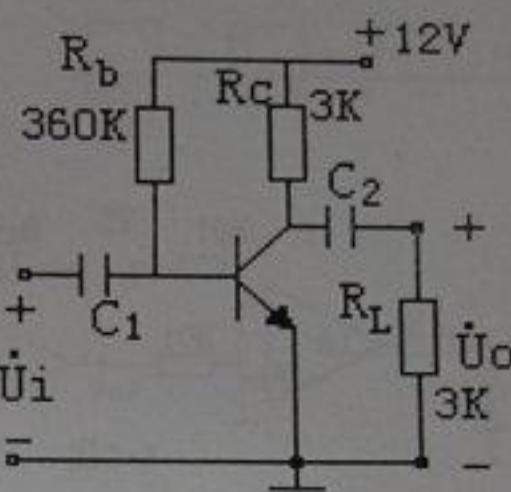


图 3-1

2. (15 分) 电路如图 3-2, 写出

u_o 与 u_i 的关系式; 计算 A_2 构成的电压比较器的阈值, 画出传输特性 $u_o = f(u_{oi})$;

已知 $u_i = 3\sin(t)(V)$; 画出 u_{oi} 、 u_o 的波形.

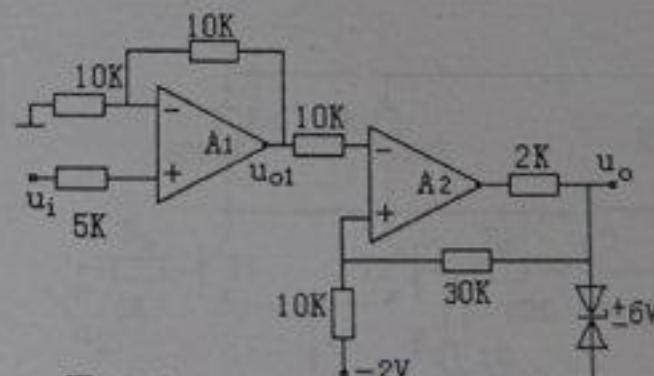


图 3-2

河北大学 2009 年硕士研究生入学考试试卷



适用专业	考试科目	卷别: [A]
电路与系统	模拟电子技术基础	考试时间

特别声明: 答案一律答在答题纸上, 答在本试卷纸上无效。

3. (15 分) 电路和输入电压 u_{11} 的波形如图 3-3 所示, $u_{12}=1V$ 不变, 且 $t=0$ 时 $u_{o1}=0$.

写出 u_{o1} 和 u_{o2} 的表达式, 画传输特性 $u_o=f(u_{in})$,

画出 u_{o1} 、 u_{o2} 、 u_o 的波形。

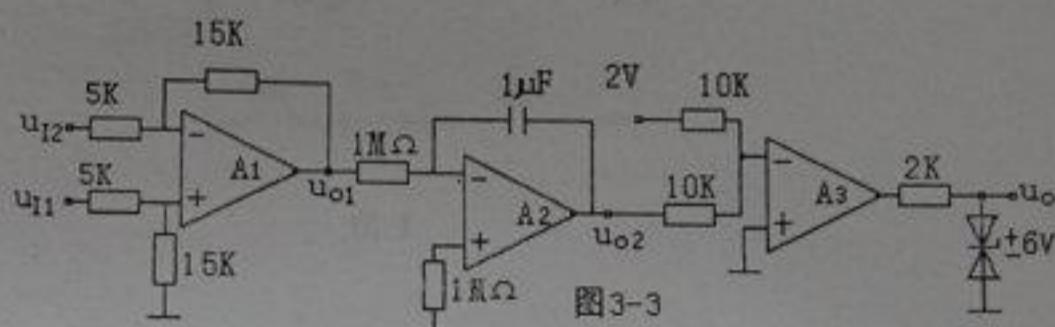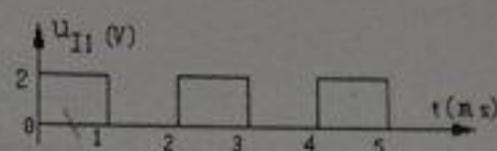

4. (15 分) 电路如图 3-4, 已知各管 $\beta = 100$, $U_{BE} = 0.6V$, $r_{ce} = 100 \Omega$, 其中:

开关 S 打开时, 计算差分电路的静态工作点和差模电压放大倍数 $(u_{o1}-u_{o2})/u_i$;

开关 S 闭合时, 计算深负反馈条件下的电压放大倍数 $A_{uf} = U_o / U_i$ 。

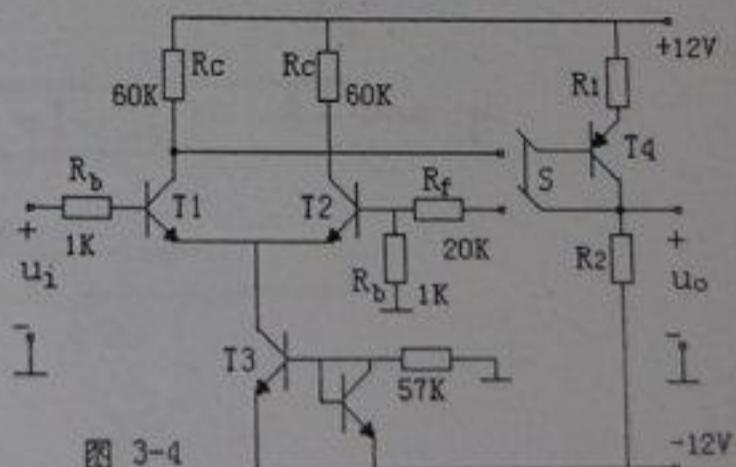


图 3-4