




中国科学院 - 中国科学技术大学


2003 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

试题名称： 电子线路

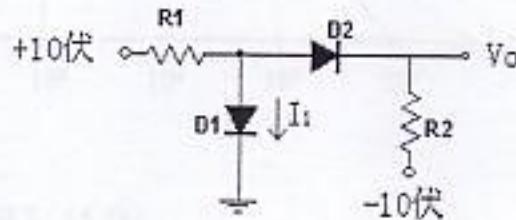
- 1 已知二极管的导通电压 $V_D(on)=0.7$ 伏，求：(1) 若 $R_1=5K$, $R_2=10K$ 时， I_i 和 V_o 分别为多少？(2) 若 $R_1=10K$, $R_2=5K$ 时，则 I_i 和 V_o 分别为多少？(12 分)



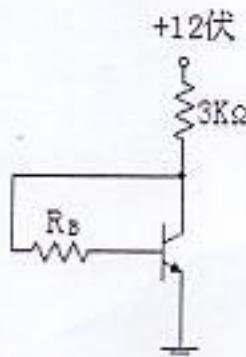
- 2 已知晶体管的 $\beta = 100$, $V_{BE(on)}=0.7$ 伏，求：(1) 若管子的饱和压降 $V_{CE(sat)}=1$ 伏，为使该管工作在线性放大区， R_B 应取何范围值？(2) 若 $V_{CE(sat)}<0.7$ 伏， $R_B=12K\Omega$ ，则此管会不会饱和？(12 分)



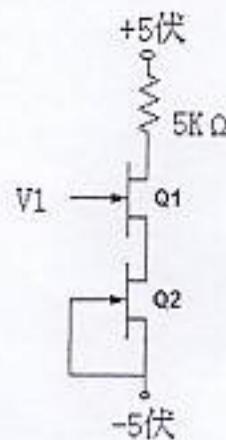
- 3 图示 N 沟道结型场效应管电路，已知两管的夹断电压 $V_{PO1}=V_{PO2}=1.5$ 伏和 $I_{DSS1}=2mA$, $I_{DSS2}=1mA$ ，若 $V_I=-4$ 伏时，求两管的静态工作点 (I_D, V_{DS}, V_{GS}) 。(12 分)



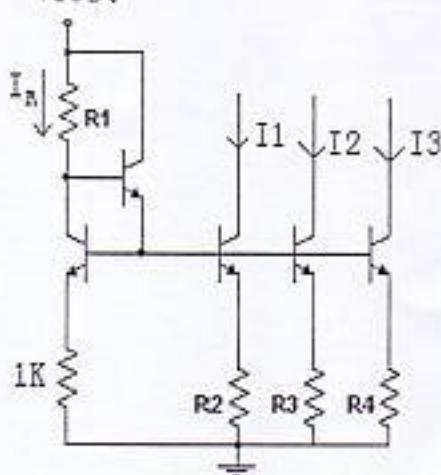
4 图示多路输出电流源电路中晶体管的 β 都远大于 1, $V_{BE(on)}=0.7$ 伏, $I_R=1.5mA$, 若要求: $I_1=1.5mA$, $I_2=1mA$, $I_3=0.5mA$, 问电路中的 R_1 、 R_2 、
 R_3 和 R_4 各需取多大? (12 分)



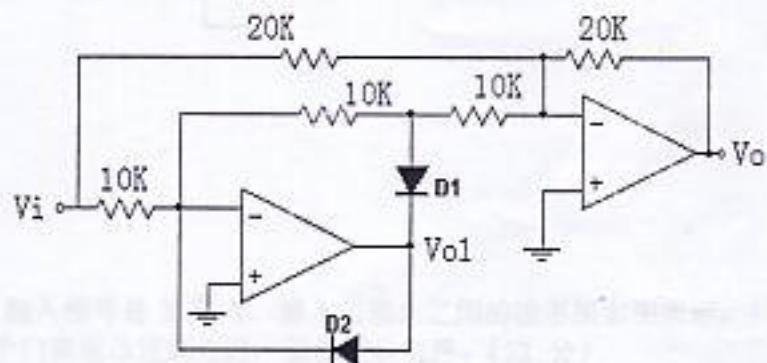
5 图示理想运放电路中的 D1、D2 均为理想二极管, 若 $V_i=2\sin\omega t$ (伏), 分析该电路, 并且画出 V_{o1} 和 V_o 的波形。(12 分)



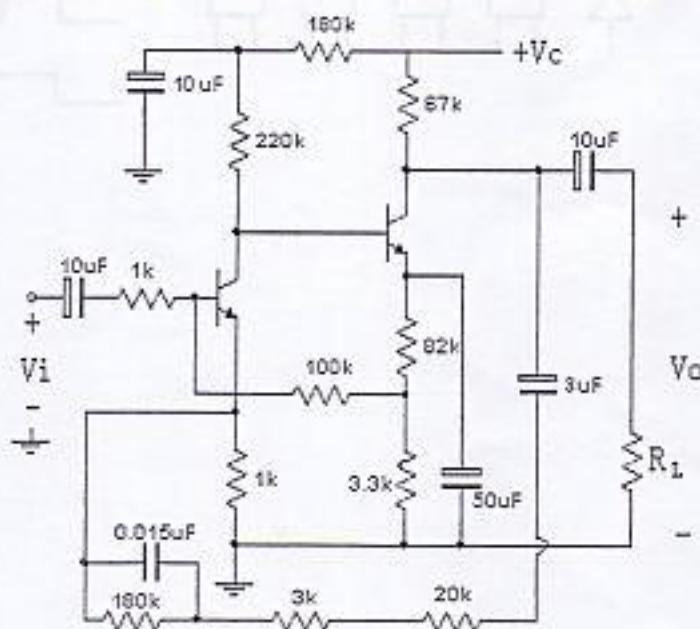6 图示为某收录机中带低音提升的放音放大电路。(1) 指出电路中的交流反馈, 判断反馈极性和类型。(2) 估算深度负反馈条件下, 该放大电路在音频范围内(60Hz~10KHz)的电压增益 A_{vf} 的变化范围。(12 分)



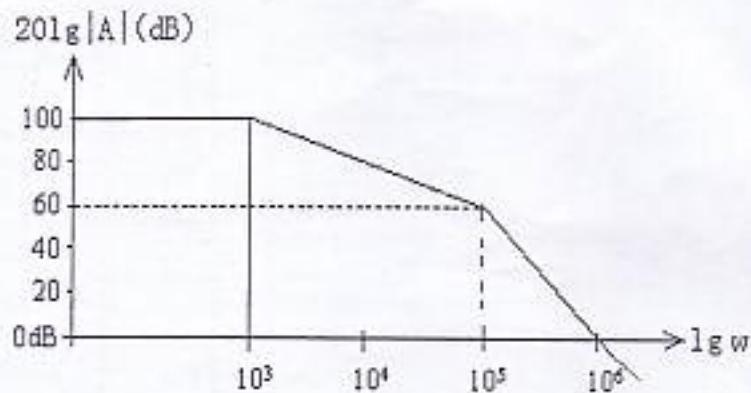7 已知某放大器的开环电压增益函数的幅频特性如图所示。(1) 写出该电压增益函数的表达式 $A(S)$ 。(2) 给该放大器加纯电阻网络的电压负反馈, 若 $F_0=0.05$, 问此放大器能否稳定工作? 若要求有 $\gamma=45^\circ$ 的相位余量, 则 F_0 应取多少? (16 分)



8 寻址 $16K \times 8$ 位容量的 EPROM 需要多少根地址线? (5 分)


9 求 X 的二进制补码 (包括符号位在内取 8 位)。(5 分)

$$X = (-10)_{10}$$


10 化简下列逻辑函数。(12 分)

$$Y = (A + B + C + D)E + HE + KE + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{G} + G$$

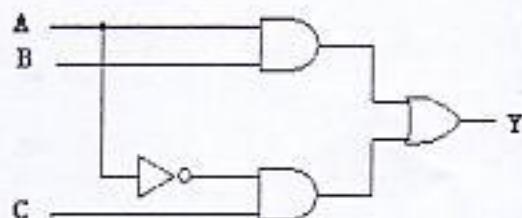
11 如图所示的电路是否存在竞争冒险现象, 如果存在, 给出消除竞争冒险的电路原理图。(12 分)



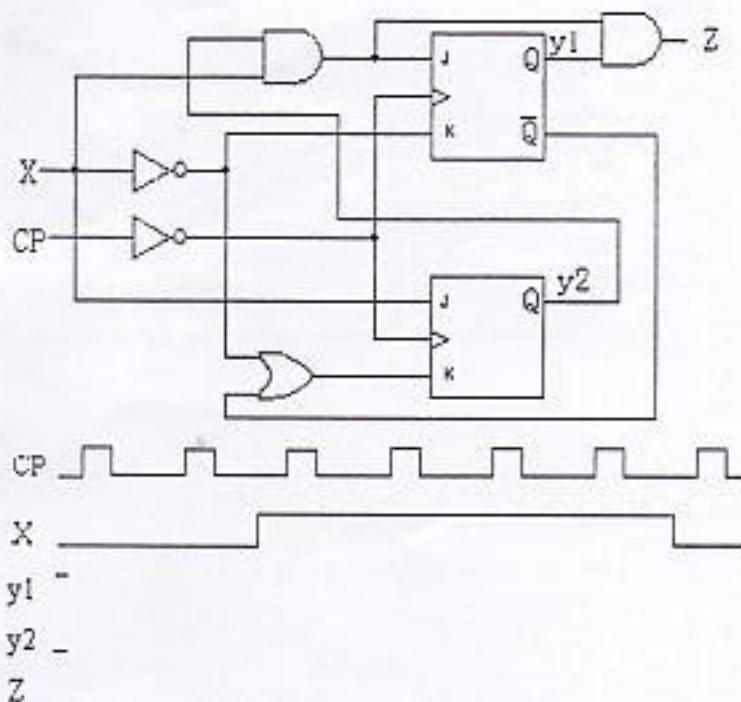12 分析如图电路原理图，写出分析步骤，已知 y_1 的初始值为高电平， y_2 的初始值为低电平，画出 y_1 、 y_2 和 Z 的波形图。(16 分)



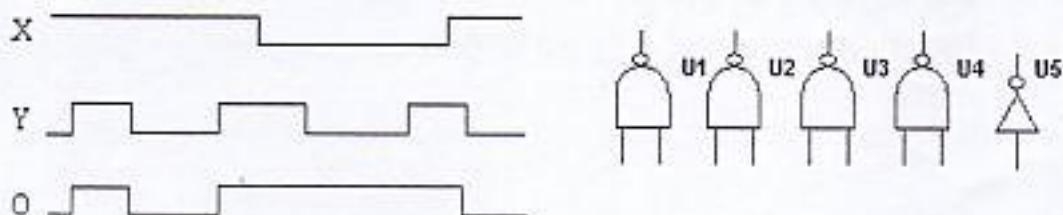13 一个逻辑电路的输出信号是 O ，输入信号是 X 和 Y ，输入与输出之间的波形图如图所示，只有 5 个门 $U_1 \sim U_5$ 如图所示，用这 5 个门实现该逻辑电路，画出逻辑电路。(12 分)



中国科学院 & 中国科学技术大学
2003 年硕士学位研究生入学考试试题参考答案

试题名称：电子线路

1. (1) 令虚地管射极处为 A,
 对左端管 $V_A = 10 - \frac{20-0.7}{R_1+R_2} R_1 = 3.17 \text{V}$ $\Rightarrow R_1 = 7 \text{k}\Omega$
 $\Rightarrow V_A = 0.7 \text{V}$ $\Rightarrow V_r = V_A - 0.7 = 0.1 \text{V}$
 $I_1 = \frac{10-0.7}{R_1} - \frac{10}{R_2} = 0.86 \text{mA}$

(2) $V_A = -2.87 \text{V} \Rightarrow D_1$ 截止 $\therefore I_1 = 0$
 $V_o = -3.57 \text{V}$

2. (1) $12 \text{V} - (I_c + I_b) \cdot 3\text{k} = V_{CE} = 1 \text{V}$
 $= I_B R_B + V_{BE}$ $\quad \quad \quad I_B = \frac{V_{CE}-V_{BE}}{R_B} = \frac{1-0.7}{3\text{k}} = \frac{0.3}{3\text{k}} = 0.1 \text{mA}$
 $\therefore I_c + I_b = \frac{12 - V_{CE}}{3\text{k}} = \frac{12-1}{3\text{k}} \Rightarrow I_B = \frac{11}{3\text{k}} \cdot \frac{1}{100} = 36 \mu\text{A}$

$\therefore R_B > \frac{0.3}{I_B} = 8.3 \text{k}\Omega$

(2) $V_{CE}(\text{sat}) < 0.7 \text{V}$

$V_{BE} = V_{CE} - V_{BE} > 0$ \Rightarrow 反偏置区， $V_B > V_E$

3. α_2 时 $V_{GS2} = 0 \quad \therefore I_{D2} = I_{DS2} = 1 \text{mA}$

$I_{D1} = I_{D2} = 1 \text{mA}$

$\therefore I_{D1} = I_{DS1} \left(1 + \frac{V_{GS1}}{V_{PD1}} \right)^2$ $\quad \text{若 } 1 = \alpha_2 \left(1 + \frac{V_{GS1}}{1.5} \right)^2$
 $\therefore V_{GS1} = \begin{cases} -0.48 \text{V} \\ -2.56 \text{V} < -1.5 \text{V} \end{cases} \checkmark$

$V_{S1} = V_{D2} = V_i - V_{GS1} = -4 - (-0.48)$
 $= -3.52 \text{V}$

$\therefore V_{DS1} = 5 - 1 \text{mA} \times 5 \text{k} = (-3.52) = 3.56 \text{V}$

$V_{DS2} = -3.56 - (-5) = 1.44 \text{V}$

4. $I_R = \frac{15 \text{V} - 2V_{BE}}{R_1 + 1\text{k}} = 1.5 \text{mA} \quad \rightarrow R_1 = 8.07 \text{k}\Omega$

$\because I_r = I_R \quad \therefore R_2 = 1 \text{k}\Omega$

$R_3 = \frac{15 \text{V} - 2V_{BE} - I_R R_1}{I_2} = 1.5 \text{k}\Omega$

$R_f = \frac{15 \text{V} - 2V_{BE} - I_R R_1}{I_3} = 3 \text{k}\Omega$

试题名称：电子线路(中84)


共3页 第1页

中国科学院 & 中国科学技术大学
2003 年硕士学位研究生入学考试试题参考答案

试题名称：

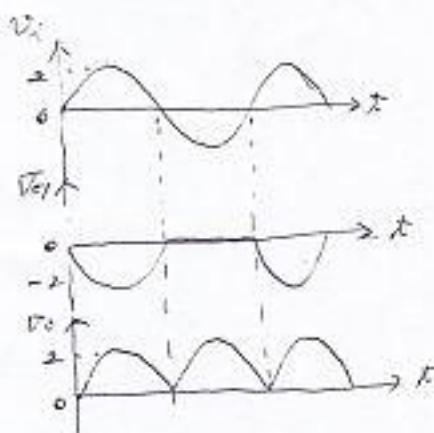5. 若 $V_1 > 0$ 时 D_2 导通 $\rightarrow V_{D1} = 0$ 此时 $V_A < 0$
 若 $V_1 < 0$ 时 D_1 导通 $\rightarrow V_{D1} = -V_A$ 此时 $V_A > 0$

$$\text{则 } V_D = -V_A - 2V_{D1} = \begin{cases} -V_A + 2V_A = V_A & V_A > 0 \\ -V_A & V_A < 0 \end{cases}$$



6. (1) 简谐电压 (正弦波)、 $2\pi K$ 、 $3K$ 分别对应于 10^4 赫兹、 $1K$ 频率、
 电源电动势，相位差型：电源频率是 10^4 赫兹。

$$2) A_{if} = \frac{1}{F_C} = \frac{1^{10} + 2^{10} + 3^{10} + 10^{10} \times \frac{1}{\omega C}}{1^{10}}$$

$$\text{且 } \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{\omega \times 0.015 \times 10^{-6}} \quad \therefore \omega = 2\pi \times 60 \text{ rad} \cdot \frac{1}{\omega C} = 1770 \text{ rad/s}$$

$$\therefore A_{if} = \frac{124 + 10^{10} / 1770}{1^{10}} = 113$$

$$\therefore \omega = 2\pi \times 10^4 \text{ rad} \cdot \frac{1}{\omega C} = 1.06 \times 10^4 \text{ rad/s}$$

$$\therefore A_{if} = \frac{124 + 1}{1^{10}} = 125$$

$\therefore A_{if}$ 在 $2.5 \sim 10^3$ 之间。

7. 1) $A(\omega) = \frac{10^5}{(1 + \frac{\omega}{10^3})(1 + \frac{\omega}{10^5})^2}$

$$2) \text{设 } F_0 = 0.05 \text{ rad}, \text{ 则 } 2\pi f \frac{1}{F_0} = 10\pi - 2\pi \int_{10^3}^{10^5} \frac{10^5}{(1 + \frac{\omega}{10^3})(1 + \frac{\omega}{10^5})^2} d\omega = 26.43$$

$$\text{此时 } \omega_0 = 3.72 \times 10^5 \text{ rad/sec}$$

$$\text{由 } \gamma(\omega_0) = -231.3^\circ \text{ 得 } \text{不满足条件}$$

试题名称：

共 3 页 第 2 页

中国科学院 & 中国科学技术大学
2003 年硕士学位研究生入学考试试题参考答案

$$\text{If } \alpha = 45^\circ \text{ in } \frac{\partial \phi}{\partial x} = 1, \quad \Rightarrow -45^\circ \times \left(\lg \frac{c_0 g}{10^2} + 2 \lg \frac{c_0 g}{10^4} \right) = -135^\circ$$

$$\text{or } \frac{\partial \phi}{\partial g} = 2.15 \times 10^4 \text{ rad/sec}$$

$$\text{If } \lg \frac{1}{F_0} = 2.0 \lg M(\alpha g) \quad \text{then } F_0 = 0.000215$$


8. 14 根地土壤

$$9. \quad 10101 = 11110110$$

$$10. Y = E + H E + K E + \overline{A+B+C+D} + G = \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D} + E + G$$

$$11. Y = AB + \bar{A}C \quad \text{存在背景遮罩项}$$


A	80	90	97	115	120
B	1	1	1	1	1
C	1	1	1	1	1

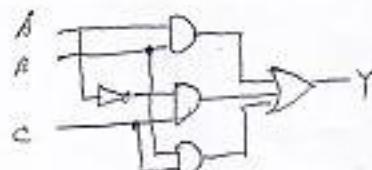


$$t^{\text{增加}} \text{ 等于 } y = AB + \bar{A}C + B^2C$$

$$I^{\perp} : \quad J_1 = XY_2, \quad K_1 = \overline{X} \\ J_2 = X, \quad K_2 = \overline{X} + \overline{Y}_1$$

$$Z = XY_1Y_2$$

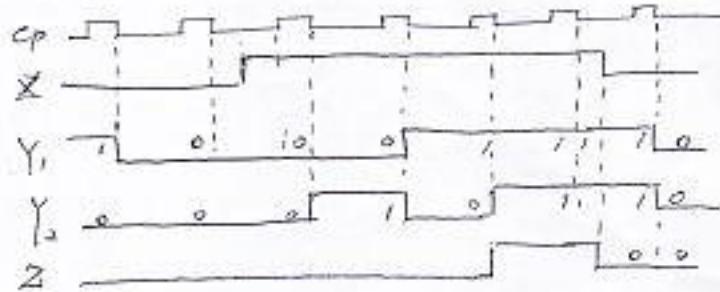

13

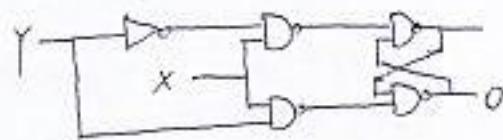

$$T_{15} = A^{x_5}$$