

考试科目: 模拟电子技术

第 1 页 共 3 页

请写出: 1、考生须携带的有关用品:

2、对考生的具体要求:

一、选择填空(每空 2 分,共 40 分;只填写答案的字母标号)

1. 共模抑制比 CMRR 是_____之比
 - a. 差模输入信号与共模输入信号;
 - b. 输出量中差模成分与共模成分;
 - c. 差模放大倍数与共模放大倍数(绝对值);
 - d. 交流放大倍数与直流放大倍数(绝对值)。
 CMRR 越大,表明电路_____
 - a. 放大倍数越稳定;
 - b. 交流放大倍数越大;
 - c. 抑制温漂能力越强;
 - d. 输入信号中差模成分越大。
2. 在放大电路中,为了稳定静态工作点,可以引入_____ ;若要稳定放大倍数,应引入_____ ;某些场合为了提高放大倍数,可适当引入_____ ;希望展宽频带,可以引入_____ ;如要改变输入或输出电阻,可以引入_____ ;为了抑制温漂,可以引入_____。
 - a. 直流负反馈;
 - b. 交流负反馈;
 - c. 交流正反馈;
 - d. 直流负反馈和交流负反馈。
3. _____比例运算电路的输入电流基本上等于流过反馈电阻上的电流,而_____比例运算电路的输入电流几乎等于零。(同相,反相)
反相比例放大电路的输入电阻较_____,同相比例放大电路的输入电阻较_____。(高,低)
在进行反相比例放大时,集成运放两个输入端的共模信号 $V_{IC} \approx$ _____;若同相输入端接 V_1 ,则由集成运放组成的比例放大电路的共模信号 $V_{IC} \approx$ _____。
4. 一个实际的正弦波振荡电路绝大多数属于_____ (a. 负反馈, b. 正反馈) 电路,它主要由_____ (a. 放大电路和反馈网络, b. 放大电路、反馈网络和稳频网络, c. 放大电路、反馈网络和选频网络) 组成。为了保证振荡幅值稳定且波形好,常常还需要_____ (a. 屏蔽, b. 延迟, c. 稳幅, d. 微调) 环节。
5. 多级放大电路放大倍数的波特图是_____
 - a. 各级波特图的叠加,
 - b. 各级波特图的乘积,
 - c. 各级波特图中通频带最窄者)
 具有相同参数的两级放大电路在组成它的各个单管的截止频率处,幅值下降_____。(a. 3dB, b. 6dB, c. 20dB)
直接耦合式多级放大电路与阻容耦合式(或变压器耦合式)多级放大电路相比,低频响应_____。(a. 差, b. 好, c. 差不多)

2001 年硕士研究生入学考试试卷

考试科目: 模拟电子技术

第 2 页 共 3 页

请写出: 1、考生须携带的有关用品:

2、对考生的具体要求:


二. 计算题 (60 分, 应有必要的运算过程)

1. 某差动放大电路如图-1 所示, 已知 $R_b=300k\Omega$, $R_c=10k\Omega$, $R_s=20k\Omega$, $R_e=10k\Omega$, $V_{cc}=+12V$, $V_{EE}=-12V$. 设对管的 $\beta=50$,

$r_{bb'}=300\Omega$, $U_{BE}=0.7V$, R_w 的影响可以忽略不计. 试估算:


(1) T_1 、 T_2 的静态工作点;

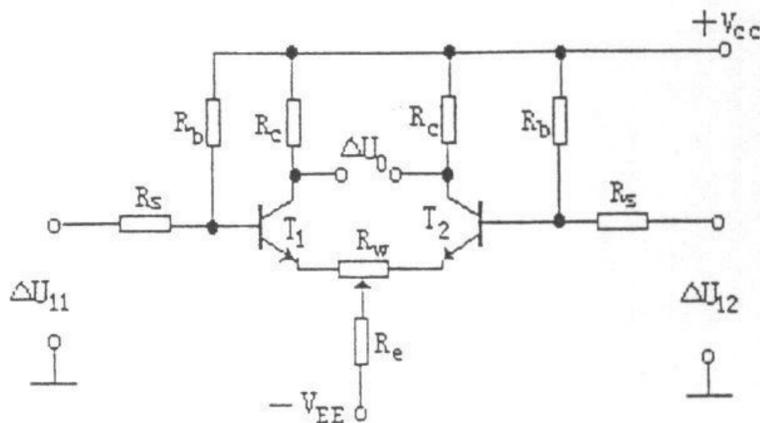(2) 差模电压放大倍数 $A_{ud} = \frac{\Delta U_o}{\Delta U_{i1} - \Delta U_{i2}}$. (15 分)



图——1

2. 设图-2 中的 A 均为理想运算放大器, 试求各电路的输出电压。

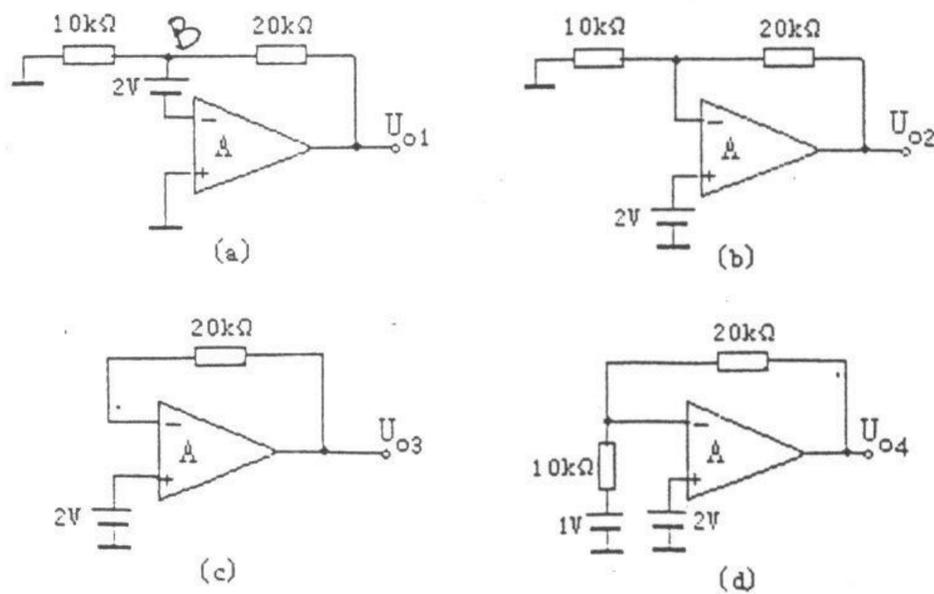

图——2

(20 分)

3. 某负反馈放大电路, 其 $A=10^4$, 反馈系数 $F=0.01$. 如果由于参数变化 (受环境温度影响) 使 A 变化了 $\pm 10\%$ (即 A 可能低到 9000 或高到 11000), 求 A_f 的相对变化量为多少? (5 分)

4. 有一个由三级同样的放大电路组成的多级放大电路, 为保证总的上限频率为 0.5MHz, 下限频率为 100Hz, 问每级单独的上限频率下限频率应当是多少? (10 分)

2001 年硕士研究生入学考试试卷

考试科目：模拟电子技术

第 3 页 共 3 页

请写出：1、考生须携带的有关用品：

2、对考生的具体要求：

5、有一个两级共射放大电路，每一级的上限截止频率都是 2MHz，下限截止频率都是 50Hz，若将 $f=1\text{kHz}$ 的理想方波电压加到输入端上，求输出电压的上升时间和倾斜率。
(10 分)