

2014 年电子科技大学电路分析考研复试试题（回忆版）

本试题由 kaoyan.com 网友 yue6121 提供

1. 6 道选择题，每题 10 分；
2. 简介叠加定理 20 分；
3. 简介 3 要素 30 分；
4. 计算题
一个变压器线圈绕法、一个电压计算和一个互感最大功率问题各 30 分，总共 90 分；

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。