

## 2014 年电子科技大学信号与系统和数字电路考研复试试题 (回忆版)

本试题由 kaoyan.com 网友考研论坛提供

模电

### 一、计算题

- 1、清华童诗白华成英的书 566 页，自测题第二题改编
- 2、清华童诗白华成英的书 138 页，习题 2.2, 2.3 (b)
- 3、双输入单输出差分放大电路计算  $Q$  点,  $A_u$ ,  $R_i$ ,  $R_o$ ,
- 4、清华童诗白华成英的书 318 页, 6.5, 6.7, 6.9 (e)
- 5、清华童诗白华成英的书 392 页, 7.9

### 二、简答题

- 1、清华童诗白华成英的书 329 页 6.16
- 2、清华童诗白华成英的书 93 页例 2.3.1
- 3、清华童诗白华成英的书 292 页例 6.5.1

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。