

# 昆明理工大学 2007 年硕士研究生招生入学考试试题(A 卷)

考试科目代码： 805

考试科目名称： 数字电路

试题适用招生专业： 物理电子学

## 考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。
- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。
- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。
- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

### 一、逻辑代数 (26 分)

1、(14 分) 已知函数  $F_1(A,B) = \overline{AB} \cdot \overline{A\bar{B}}$  和  $F_2(F_1,C) = \overline{F_1C} \cdot \overline{\bar{F}_1C}$ ，

(1)、将  $F_1(A,B)$  变成标准与或表达式；

(2)、将  $F_1$  代入  $F_2$  后，将  $F_2(A,B,C)$  变成标准与或表达式；

(3)、作出  $F_2(A,B,C)$  的真值表。

2、(12 分) 画出函数  $F(A,B,C,D) = A(\overline{B} + C)(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})(\overline{A} + B + \overline{C} + D)$  的卡诺图，并通过卡诺图得出最简与或表达式。

### 二、逻辑门电路 (30 分)

1、(15 分) 在下图 2-1 所示的电路中，设每个二极管的导通电压为 0.7V，三级管在导通时基极-射极间电压也为 0.7V， $E_C=5V$ ， $R=2.5K\Omega$ 。

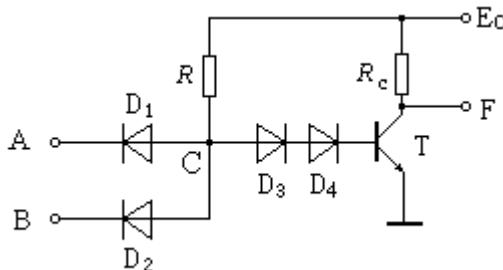


图 2-1

- 当三极管 T 饱和导通时，输入端 A、B 对地的电压在什么范围？
- 如果将输入端 B 与地短接，求电阻 R 上的电流值。
- 如果将输入端 A、B 同时与  $E_C$  连接，求电阻 R 上的电流值。
- 在正逻辑约定下，该电路具有什么逻辑功能？
- 在负逻辑约定下，该电路具有什么逻辑功能？

## 昆明理工大学 2007 年硕士研究生招生入学考试试题

2、(15 分) 在图 2-2 电路中, G1 和 G2 是三态门, 分析该电路的逻辑功能。

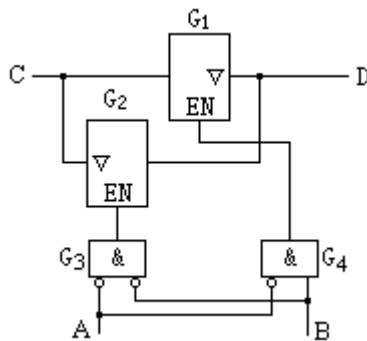


图 2-2

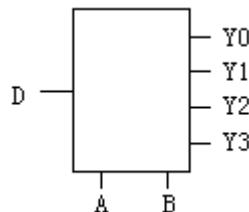


图 3-1

### 三、组合逻辑电路 (24 分)

1、(12 分) 已知图 3-1 组合逻辑电路的真值表如下:

A	B	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	D	0	0	0
0	1	0	D	0	0
1	0	0	0	D	0
1	1	0	0	0	D

- (1) 写出该电路的逻辑函数
- (2) 从真值表分析该电路的逻辑功能

2、(12 分) 已知组合电路的逻辑表达式如下:

$$\bar{Y}_i = \overline{m_i S_A (\bar{S}_B + \bar{S}_C)}$$

其中  $m_i$  是 4 个变量 A、B、C、D 构成的最小项,  $i=0, 1, \dots, 15$ 。

- (1) 如果以 A、B、C、D 为输入信号,  $S_A$ 、 $S_B$ 、 $S_C$  为使能信号, 则该电路是什么组合逻辑电路?
- (2) 如果以  $S_A$  为输入信号,  $S_B$ 、 $S_C$  为使能信号, A、B、C、D 为输出选择信号, 则该电路是什么组合逻辑电路?
- (3) 说出 3 种该电路的典型应用。

# 昆明理工大学 2007 年硕士研究生招生入学考试试题

## 四、触发器与时序逻辑电路 (37 分)

1、(12 分) 用图 4-2 的符号表示图 4-1 的电路，并组成图 4-3 的电路。

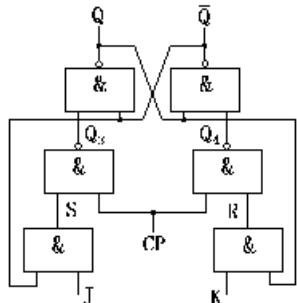


图 4-1

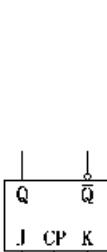


图 4-2

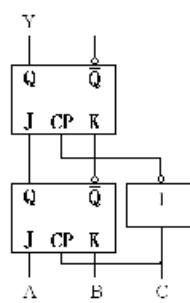


图 4-3

(1) 对图 4-1 电路，在图 4-4 中给出了 J、K、CP 的波形，请画出 Q 的波形。

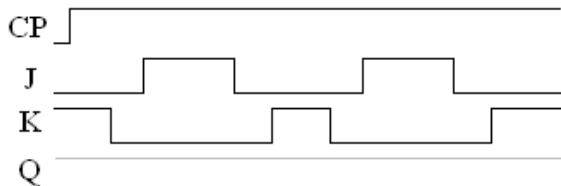


图 4-4

(2) 在图 4-4 中如果有  $J=K=1$ ，则在  $CP=1$  后  $Q$  会有什么结果？

(3) 对图 4-3 电路，在图 4-5 中给出了 A、B、C 的波形，请画出其中 Y 的波形。Y 的初值为 0。

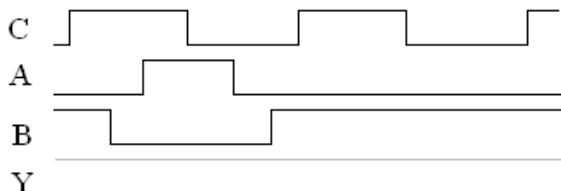


图 4-5

2、(25 分) 对图 4-6 的时序逻辑电路进行分析：(1) 写出激励函数、状态方程和输出函数；(2) 作出状态转换表；(3) 画出状态转换图。

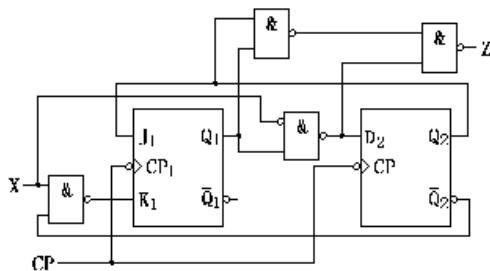


图 4-6

## 昆明理工大学 2007 年硕士研究生招生入学考试试题

### 五、数字系统设计基础 (21 分)

1、(12 分) 在图 5-1 的处理器中, A、B、C、G 是四个寄存器, MUX 是二选一数据选择器。分别写出完成下面操作的寄存器传输语句。

- (1) 将寄存器 A 的数据传送到寄存器 C;
- (2) 将寄存器 A 的数据传送到寄存器 D;
- (3) 将寄存器 B 的数据传送到寄存器 C;
- (4) 将寄存器 B 的数据传送到寄存器 D;

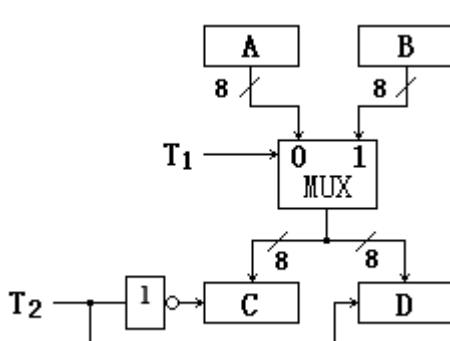


图 5-1

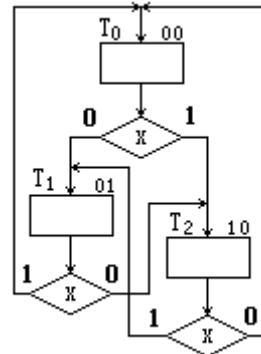


图 5-2

2、(9 分) 每态一 D 触发器的方法写出图 5-2 的激励函数。

### 六、模数和数模转换 (12 分)

1、(9 分) 对一个理想的 8 位数模转换器,  $V_{ref}=5V$ , (1) 最低有效位  $LSB=?$ ; (2) 满刻度值  $FSR=?$ ; (3) 当输入为 10011100 时, 计算输出值。

2、(3 分) 对电视图像的三基色信号进行模数转换, 每个基色模拟信号的最高频率为 6MHz, 分别转换成 8 位的数字信号, 转换后产生 24bit 的真彩色数字信号。如果采样频率为 12MHz, 计算转换后数字信号码率。