

华中科技大学

二〇〇二年招收硕士研究生入学考试试题

考试科目： 微波技术

适用专业： 电磁场与微波技术

(除画图题外，所有答案都必须写在答题纸上，写在试题上及草稿纸上无效，考完后试题随答题纸交回)

一、填空：(20分)

1、均匀无耗长线的终端接任意负载阻抗时，可以通过测量距终端最近的第一个电压节点与终端的距离 d_{min1} 来确定终端反射系数的幅角 ϕ_L 。

若取 $-\pi \leq \phi_L \leq \pi$ ，则 d_{min1} 与 ϕ_L 的关系为 $d_{min1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2、均匀无耗长线的特性阻抗为 Z_0 ，其终端接纯电抗负载 $Z_c = \pm jx$ 时，终端处不是电压的节点或腹点，若用电压腹点处的幅值 $|U|_{max}$ 表示，则终端处的电压幅值等于 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。


3、在金属波导管中，当工作波长 λ 比截止波长 λ_c 大得多时，波导处于截止状态，此时电磁场的振幅沿波导轴 Z 向以指数律 $e^{-\alpha Z}$ 衰减，其中 α 近似等于 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4、有两个零厚度导体带的微带。它们的介质基片的材料相同且介质基片厚度也相同，但导体带宽度不同。设导体带较宽的微带的特性阻抗为 Z_{c1} ，另一个的特性阻抗为 Z_{c2} ，则 Z_{c1} 与 Z_{c2} 的大小关系为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

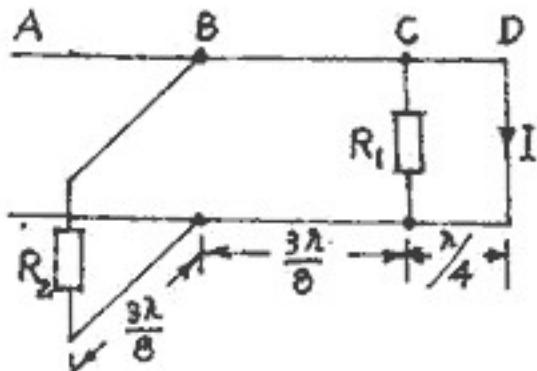5、孤立的单模谐振腔的等效电路，根据所选参考面位置的不同，可以是并联谐振回路，也可以是串联谐振回路。前者参考面是在 $\underline{\hspace{2cm}}$ 处，而后者参考面是在 $\underline{\hspace{2cm}}$ 处。

二、(20分)

如图所示，各段均匀无耗长线的特性阻抗均为 $Z_0 = 200 \Omega$ ，已知 $R_1 = \frac{Z_0}{2}$ ，



$R_2 = 2Z_0$ ，终端短路线上的电流 $I = 0.1A$ 。

- 求：1、AB段上的驻波比 ρ ；
2、BC段上的 $|U|_{\max}$ 、
 $|I|_{\max}$ 、 $|U|_{\min}$ 、
 $|I|_{\min}$ 。

三、(20分)

已知矩形波导中 TM 模的纵向电场 $E_z = E_0 \sin \frac{\pi}{3}x \sin \frac{\pi}{3}y \cos(\omega t - \frac{\sqrt{2}}{3}\pi z)$

其中 X、Y、Z 的单位为厘米。

- 1、求截止波长 λ_c 、波导波长 λ_g 及工作波长 λ ；
2、如果此模为 TM_{32} ，求波导尺寸 a 和 b。

四、(20分)

已知空气填充的同轴线，其内导体半径为 a，外导体内半径为 b，其中传输 TEM 行波，求同轴线耐压最高（即内外导体间的电压最大）时的 $\frac{b}{a}$ 值（设 b 值不变），并求此时同轴线的特性阻抗 Z_0 。

五、(20分)

空气填充的矩形谐振腔三边长分别为 a、b 和 L 且有 $b < a < L$ ，如果要求在 f_1 、 f_2 、 f_3 ($f_1 < f_2 < f_3$) 三个频率分别对三个不同模式谐振，求 a、b、L 的最小值。