

# 南京工业大学 2005 年硕士研究生入学考试试题

考试科目: 信号与系统

(本试题 150 分、3 小时)

适用学科、专业: 通信工程、电子工程、电子信息

(注意: 所有答题内容均须写在答题纸上, 在试卷答题一律无效)

(具体内容) A

## 一、填空 (20 分)

1.  $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-t_0)dt = \underline{\hspace{2cm}}$

2.  $f(k)\delta(k-n) = \underline{\hspace{2cm}}$

3.  $\delta(k) = \varepsilon(k) \underline{\hspace{2cm}}$

4.  $f(t) * \delta'(t) = \underline{\hspace{2cm}}$

5. 已知电容两端的电压为  $u_c(t) = Ae^{-t}\varepsilon(t)$ , 则流过电容的电流为

$$i_c(t) = \frac{cAe^{-t}}{\varepsilon(t)}$$

6. 已知线性时不变系统的系统函数为  $h(t)$ , 在激励  $x(t)$  的作用下, 其零状态响应  
 $y_{zs}(t) = \underline{\hspace{2cm}}$

7. 傅立叶变换主要侧重于对系统的          和          进行分析。

8. 为了保证  $f(t)$  能够无失真地通过一个系统, 则要求  $\frac{d}{d\omega}(H(\omega)) = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $\frac{d}{d\omega}(\angle H(\omega)) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

## 二、简答题 (20 分)

1. 信号  $f(t)$  满足什么样的条件, 称该信号为功率信号。
2. 线性时不变系统中的叠加性、齐次性和时不变性含义是什么。
3. 对于线性时不变系统, 其数学模型用什么描述。
4. 因果系统。
5. 信号  $f(t)$  存在傅立叶变换的条件。

## 三、证明题 (20 分)

1. 已知  $f(t) \longleftrightarrow F(\omega)$ , 求证  $\frac{df(t)}{dt} \longleftrightarrow j\omega F(\omega)$


2. 已知  $f(t) \longleftrightarrow F(\omega)$ , 求证  $\int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau \longleftrightarrow \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$

3. 若  $f(t) \longleftrightarrow F(s)$  且  $\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$  存在, 则  $f(t)$  的初值


$$f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

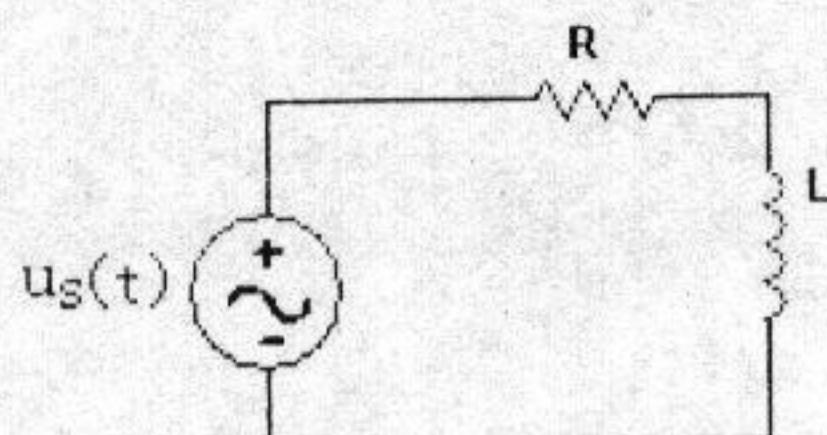4. 若  $f(k) \longleftrightarrow F(Z)$  存在, 则  $f(k+1) \longleftrightarrow zF(Z) - zf(0)$


四 (15 分) 用时域方法求解下图电路中的电感电流  $i_L(t)$  和电感两端的电压  $u_L(t)$ 。已知  $i_L(0^-)=0$ ,  $u_s(t)=\delta(t)$ 。



五 (20 分) 求下图波形的傅立叶变换, 画出其频谱图。

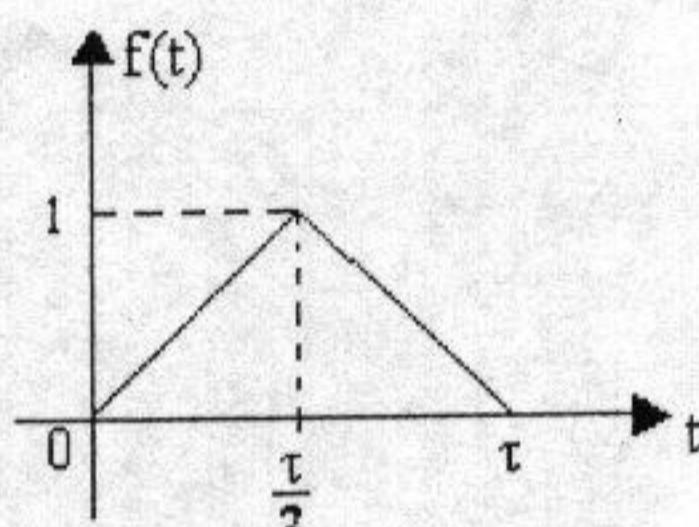


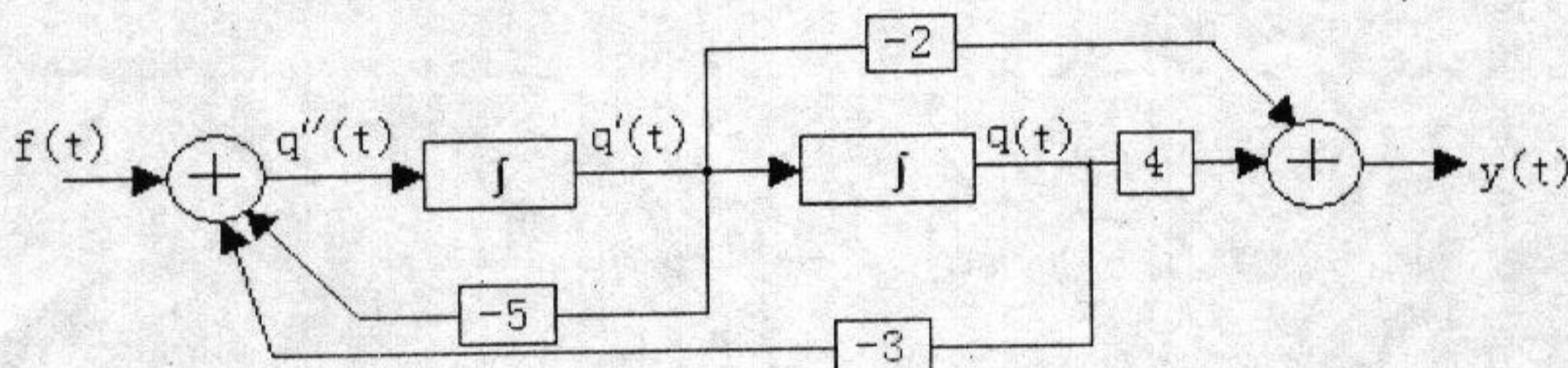六 (15 分) 某线性系统的框图如下图所示, 根据框图写出其微分方程 (提示  $q(t)$  是中间变量, 微分方程中不含  $q(t)$  及其各阶导数)。



七 (15 分) 如下图电路所示, 元件参数  $L=1H$ ,  $C=\frac{1}{6}F$ ,  $R=5\Omega$ , 当  $u_s(t)=\varepsilon(t)$  时, 系统的全响应为
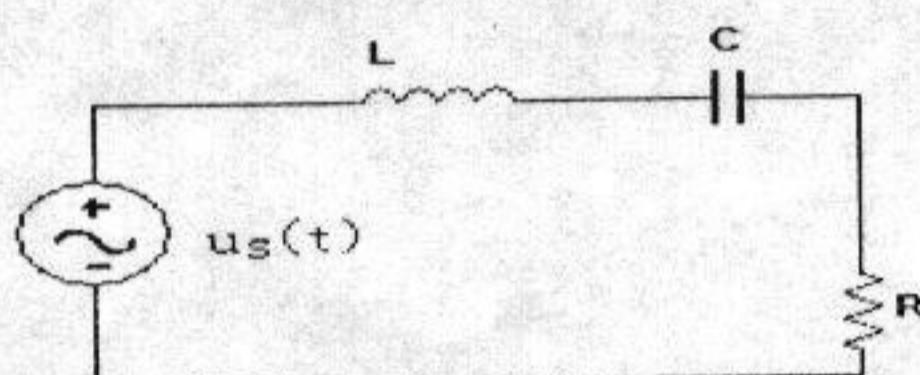
$$i_L(t) = e^{-3t}\varepsilon(t), \text{求 } i_L(0^+), u_c(0^+) \text{ 的值。}$$



九 (10 分) 已知二阶离散系统的差分方程为:

$$y(k) + a_1 y(k-1) + a_0 y(k-2) = b_1 f(k) + b_0 f(k-1)$$

画出该二阶离散系统的模拟框图。

十 (15 分) 图示电路是梯形电阻网络, 各个节点对地的电压为  $v(k)$ , 其中  $k=0, 1, 2, 3, \dots, N$  是各节点的序号, 图中  $a$  为常数, 试列写节点电压  $v(k)$  的差分方程。当  $v_s(t)=1, \alpha=2$  时, 求其全响应 (提示  $v(0)=v_s=1, v(N)=0$ )。

